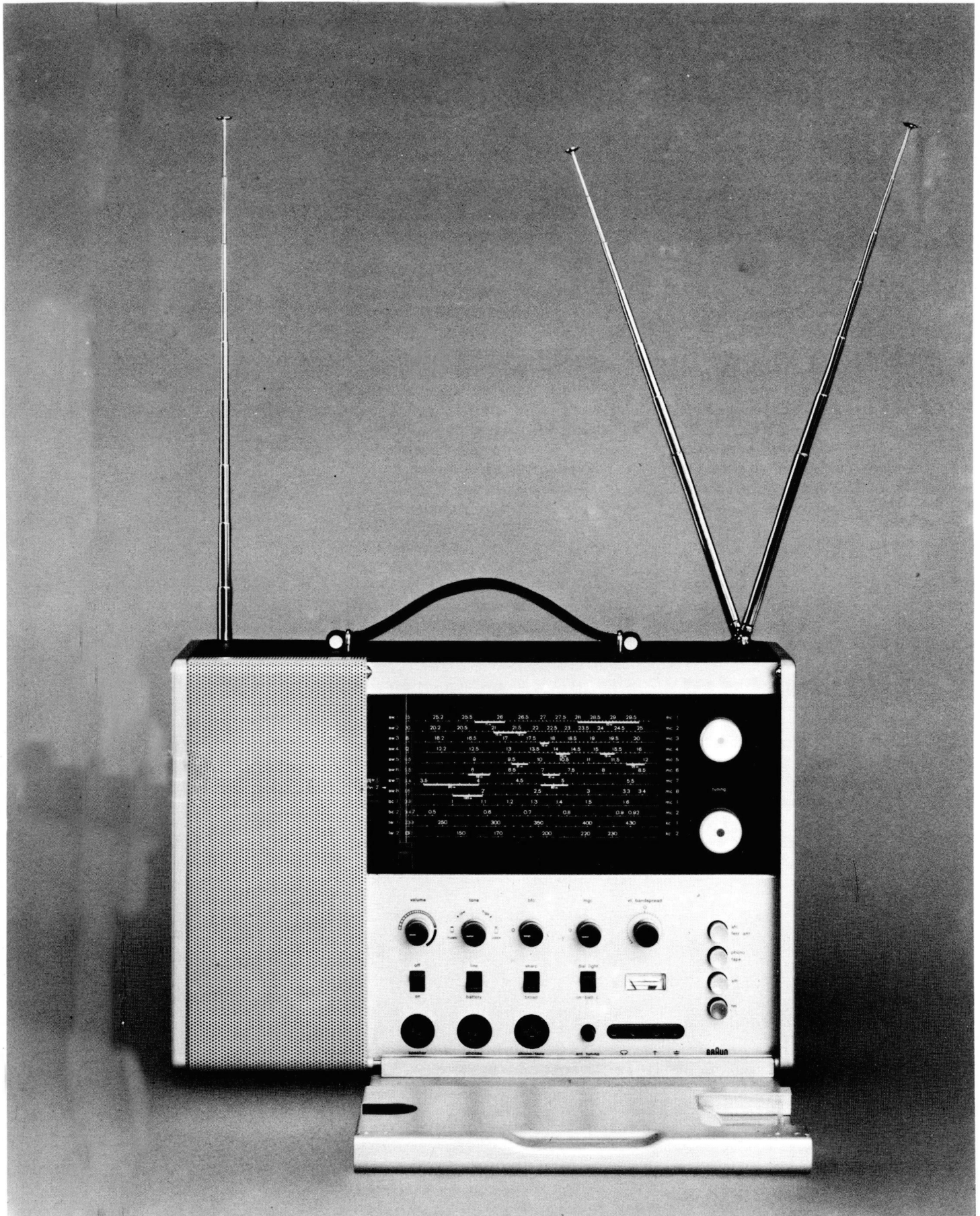


BRAUN

**Service-Unterlagen
station T 1000 CD**

**Service Manual
station T 1000 CD**





| | | |
|-----|---|--|
| 2/4 | Technische Daten | Technical Data |
| 6 | Schaltungsbeschreibung | Circuit Description |
| 6 | Zeichenerklärung | Legend to the Circuit Diagram |
| 6 | UKW-Baustein | FM-Subassembly |
| 7 | FM-ZF-Verstärker | FM-IF-Amplifier |
| 9 | AM-HF-Teil | AM-RF-Section |
| 10 | AM-ZF-Verstärker | AM-IF-Amplifier |
| 11 | NF-Baustein | AF-Sub Assembly |
| 11 | NF-Verstärker | AF-Amplifier |
| 12 | Betriebsspannungsstabilisierung | Operating Voltage Stabilization |
| 13 | Betriebsspannungsversorgung | Operating Voltage Supply |
| 15 | Allgemeine Hinweise | General Information |
| 15 | Aufsuchen der Spiegelfrequenz | Finding the Image Frequency |
| 16 | Eichung der AM-Bereiche | Gauging the AM-Ranges |
| 18 | Prüf- und Abgleicheanleitung | Testing and Alignment Instructions |
| 18 | Einstellen und Prüfen von Spannungen und Strömen | Adjusting and Testing of Voltages and Currents |
| 18 | Kollektorruhestrom der NF-Endstufe | Collector Load Current of the AF Output Stage |
| 18 | Oszillatorspannungen | Oscillator Voltages |
| 18 | Eichung des Anzeigeinstrumentes | Gauging the Indicator Instrument |
| 18 | Prüfung der Betriebsspannungen | Testing the Operating Voltages |
| 19 | Abgleicheanleitung | Alignment Instructions |
| 19 | AM-ZF-Abgleich | AM-IF-Alignment |
| 23 | FM-ZF-Abgleich | FM-IF-Alignment |
| 26 | UKW-Baustein | FM-Subassembly |
| 28 | AM-Bereichswähler | AM-Tuner |
| 40 | Nachrüstung zum Anschluß des Peilzusatzes und zur Erlangung der FTZ-Zulassung | Instruction for equipping the T 1000 with a connection for the direction finding adapter and for obtaining the FTZ-sign. |
| 40 | Störstrahlungsprüfung | Test for the sweep radiation |
| 44 | Umrüstung T 1000 auf T 1000 SFaP | Modification of the T 1000 CD to T 1000 CD SFaP |
| 44 | Störstrahlungsprüfung | Sweep radiation test |
| 44 | Einbau der Anschlußbuchse | Installation of the connection jack |
| 44 | Herstellen der elektrischen Verbindungen | Electric connections |
| 59 | Ersatzteilliste | Spare Parts List |

Technische Daten

Allgemeine Charakterisierung

Universalempfänger mit 2 schaltungsmäßig getrennten Empfangsteilen für FM (UKW) und AM (KW 1-KW 8, MW, LW) angeschlossen an gemeinsamen NF-Teil.

Betrieb aus 8 + 1 Monozellen à 1,5 V, mit Anschlußteil betriebsfähig an 6...12 und 24 V = und 105...240 V (50–60 Hz), elektronische Betriebsspannungsstabilisierung.

Gehäuse

Holz, Ober- und Unterseite mit Kunstleder kaschiert.
Seitenteile, Lautsprecherabdeckung, Deckel und Frontplatte aus strichmatt eloxiertem gebürstetem Aluminium, Rückwand aus schlagfestem Kunststoff (Farbe graphit).

Maße

Breite 36 cm
Tiefe 33,5 cm
Höhe 24 cm

Gewicht (mit Batterien)

8,1 kg

Betriebsspannung

12 V Gleichspannung (+ 1,5 V = Skalenbeleuchtung)

Batterien

Reihenschaltung von 8 Monozellen 1,5 V (z. B. Pertrix Nr. 232, 33 Ø x 58/61 mm). Internationale Bezeichnung R 20. 1 Monozelle für Beleuchtung getrennt.

Stromaufnahme

bei Gleichstrombetrieb: 3 Watt
bei Wechselstrombetrieb: 6 Watt

Bestückung

19 Transistoren, 6 Germaniumdioden, 1 Siliziumdiode, 2 Selenstabilisatoren, mit Anschlußteil 21/6/3/2 + 1 Silizium-Zehnerdiode

UKW-Baustein

2 x AF 106, AF 124, 1 x BA 110

AM-Eingangsteil

BF 243, BF 243 S, AF 124

FM-ZF-Verstärker

4 x AF 126, AA 116, 2 x AA 113

AM-ZF-Verstärker

4 x AF 126, 2 x AA 116

Tastatur

1 x AA 116

NF-Verstärker

1 x AC 151r, 1 x AC 153, 2 x AC 153 K

Spannungsstabilisierung

1 x AC 151, 2 x 2,8 ST 10

Anschlußteil

1 x AC 153 K, 1 x AC 151, 1 x BZY 85/C 12, 2 x SiG 05/100

Sicherung (Anschlußteil)

Netz 105–240 V = 50 mA
Gleichspannung 6...12 u. 24 V = 500 mA

Wellenbereiche

UKW 87 – 108 MHz
LW 2 130 – 240 kHz
LW 1 230 – 440 kHz
MW 2 470 – 940 kHz
MW 1 900 – 1650 kHz
KW 8 1,6 – 3,45 MHz
KW 7 3,4 – 5,6 MHz
KW 6 5,5 – 8,6 MHz
KW 5 8,5 – 12,1 MHz
KW 4 12 – 16,1 MHz
KW 3 16 – 20,1 MHz
KW 2 20 – 25,1 MHz
KW 1 25 – 30 MHz

Antennen

Eingebaute, schwenkbare Teleskopstäbe für FM-Empfang, Wahlmöglichkeit zwischen eingebauter Ferritantenne (130 kHz...3,5 MHz), überlanger Teleskopantenne (1,6–30 MHz) und Anschluß für Hochantenne für alle Bereiche. Die Außenantenne für AM ist mit Antennendrehko anpaßbar.

Zahl der Kreise

AM: 10 + 1, davon 3 veränderlich durch Drehkondensator
7 ZF-Kreise
1 Kreis für bfo

FM: 14, davon 4 veränderlich durch Drehkondensator
10 ZF-Kreise

Zwischenfrequenz

AM – 455 kHz
FM – 10,7 MHz

AM-Empfindlichkeit

LW 2 – 9 μV
LW 1 – 9 μV
MW 2 – 7 μV
MW 2 – 7 μV
KW 8 – 4 μV
KW 7 – 3 μV
KW 6 – 2,5 μV
KW 5 – 3 μV
KW 4 – 3 μV
KW 3 – 2,5 μV
KW 2 – 3 μV
KW 1 – 4 μV

Die Empfindlichkeitsangaben beziehen sich auf 10 dB Signal-Rauschabstand, gemessen bei AM über Hochantennenbuchse, Antennendrehko voll eingedreht, 200 pF/400 Ohm in Reihe, Bereich auf C Abgleichpunkt abgestimmt, Tonblende dunkel, Bandbreite schmal (sharp), Modulation 30 % 400 Hz

FM-Empfindlichkeit

30 dB Störabstand, 40 kHz Hub $\leq 1,7 \mu\text{V}$

Die Empfindlichkeitsangaben sind am 60-Ohm-Antenneneingang gemessen.

Grenzempfindlichkeit

0,4 $\mu\text{V}/6 \text{ dB}$

Selektion

FM: $\leq 38 \text{ dB}$ bei 88 MHz und 300 kHz Verstimmung

AM: $\leq 60 \text{ dB}$ bei 9 kHz Verstimmung, auf allen Bereichen, gemessen in Stellung sharp des ZF-Bandbreitenumschalters

Spiegelselektion

FM: 42 dB

AM:

LW 2 – 60 dB
LW 1 – 60 dB
MW 2 – 60 dB
MW 1 – 60 dB
KW 8 – 54 dB
KW 7 – 54 dB
KW 6 – 40 dB
KW 5 – 36 dB
KW 4 – 30 dB
KW 3 – 30 dB
KW 2 – 25 dB
KW 1 – 17 dB

FM-Demodulation

Ratiodetektor

FM-Begrenzung

ab 3,5 μV

Automatische Feinabstimmung

Fangbereich:
bei 2 μV Eingangsspannung $\pm 170 \text{ kHz}$
bei 20 μV Eingangsspannung $\pm 250 \text{ kHz}$
Haltebereich:
bei 2 μV Eingangsspannung $\pm 250 \text{ kHz}$
bei 20 μV Eingangsspannung $\pm 500 \text{ kHz}$

Regelung

automatisch und von Hand, wirksam auf 1. ZF-Stufe und Vorstufe

Begrenzende FM-Stufen

2 ZF-Stufen, außerdem Regelung der Vorstufe mit getrennter Regelspannungserzeugung in der 1. ZF-Stufe.

Abstimmanzeige

Zeigerinstrument (Drehspulmeßwerk)

Bandbreite AM

umschaltbar,
Stellung sharp $\pm 1 \text{ kHz}$
Stellung broad $\pm 3 \text{ kHz}$

Bandbreite FM

$\pm 90 \text{ kHz}$ bei mittlerem Eingangssignal

Telegraphieüberlagerer (bfo)

abschaltbar, wirksam auf die 2. AM-ZF-Stufe

Lautstärkeregelung

Linear

Absenkbereich des Höhenreglers

– 13 dB bei 10 kHz

Absenkbereich des Baßschalters

– 13dB bei 100 Hz

NF-Verstärker

1-kanalig, Gegentaktendstufe

Ausgangsleistung

1,3 Watt

Klirrfaktor

gemessen bei 1 Watt Sinusleistung
60 Hz – 4 %
1 kHz – 1 %
15 kHz – 4 %

Frequenzgang

50 – 15 000 Hz ($\pm 3 \text{ dB}$)
Höhenregler Rechtsanschlag, Baßabsenkung ausgeschaltet, d. h. Höhenregler gedrückt, (Bandbreitenschalter auf broad).

Frequenzgang mit Tonfilter

700 . . . 1 000 Hz, Zugschalter am Lautstärkereglern gezogen

NF-Eingang

Normbuchse 5-polig für Tonband- und Plattenspieleranschluß

Ausgangsspannung für Tonbandaufnahmen

9 mV an 50 kOhm

Eingangsempfindlichkeit für 1,3 Watt output

120 mV an 100 kOhm

Anschlüsse

Antennenbuchse für AM (mit Drehko zur Antennenabstimmung), Erdbuchse, UKW-Antennenbuchse 240 Ohm, 5-polige Normbuchse für Phono- oder Tonbandanschluß, Normbuchse für Kopfhöreranschluß, Normbuchse für Lautsprecheranschluß

Ausgangsimpedanz

5 Ohm an Normbuchse

Lautsprecher

oval 9 x 15 cm, 11 000 Gauß

Technical Data

General Characterization

Universal receiver with two completely independent circuits for reception of FM and AM (SW 1 – SW 8, BC, LW).

Both sections are connected to the same AF stage.

Battery operation:

8+1 mono-cells each 1.5 V.

Power pack operation: 6...12...24 V

D. C. and 105–240 V A. C. 50–60 cps.

Electronic operating-voltage stabilization.

Cabinet

Wood, bottom and top sides backed by artificial leather, side-parts, cover of the loudspeaker, lid and front-side of satin aluminium, backcover of resistant plastic (colour: graphite).

Dimensions

Length 36 cm

Depth 33,5 cm

Height 24 cm

Weight (with batteries)

8.1 kg

Operating Voltage

12 V D. C. (+1.5 V for dial illumination)

Batteries

Series connection of

8+1 mono-cells each 1.5 V.

(e. g. Pertrix No. 232–33 \varnothing x 58/61 mm)

Current Consumption

D. C. operation: 3 watts

A. C. operation: 6 watts

Equipment

19 transistors, 6 Germanium-diodes, 1 Silicon-diode, 2 Selenium Stabilizers, with power-back

21/6/3/2+1 Silicon-Zenerdiode

FM-Sub Assembly

2 x AF 106, 1 x AF 124, 1 x BA 110

AM-Signal Circuit

BF 243, BF 243 S, AF 124

FM-IF Amplifier

4 x AF 126, AA 116, 2 x AA 113

AM-IF-Amplifier

4 x AF 126, 2 x AA 116

Push-Button Sub-Assembly

1 x AA 116

AF-Amplifier

1 x AC 151r, 1 x AC 153, 2 x AC 153 K

Voltage Stabilization

1 x AC 151, 2 x 2.8 ST 10

Power Pack

1 x AC 153 K, 1 x AC 151,

1 x BZY 85/C 12, 2 x SiG 05/100

Fuse (power pack)

mains 105–240 V = 50 mA

DC 6...12 and 24 V = 500 mA

Wave-Bands

FM 87 – 108 mc

LW2 130 – 240 kc

LW1 230 – 440 kc

BC2 470 – 940 kc

BC1 900 – 1650 kc

SW8 1,6 – 3,45 mc

SW7 3,4 – 5,6 mc

SW6 5,5 – 8,6 mc

SW5 8,5 – 12,1 mc

SW4 12 – 16,1 mc

SW3 16 – 20,1 mc

SW2 20 – 25,1 mc

SW1 25 – 30 mc

Antennas

Built-in rotatable telescopic antenna rods for FM.

Two antennas for AM:

Ferrite rod antenna (130 kc–3,5 mc) and telescopic antenna (1,6–30 mc).

External antenna for all ranges can be connected.

A special tuning capacitor is provided for the external antenna.

Number of Circuits

AM : 10+1, including 3 tuned by var. condenser

7 IF circuits

1 circuit for bfo

FM : 14 including 4 tuned by

var. condenser

10 IF circuits

Intermediate Frequency

AM – 455 kc

FM – 10,7 mc

Schaltungs- beschreibung

In der folgenden Beschreibung der Schaltung mit den bereits genannten Daten werden einige Besonderheiten hervorgehoben. Damit soll dem Servicetechniker die Reparatur des Gerätes erleichtert und zum schnelleren und leichteren Verständnis der Schaltung beigetragen werden.

Zeichenerklärung

Die Verbindungsleitungen zwischen den einzelnen Bausteinen sind analog gekennzeichnet. Betriebsspannung führende Leitungen sind mit großen Buchstaben $\text{A}-\text{D}$, Regel- und Steuerungsspannung führende Leitungen mit kleinen Buchstaben $\text{a}-\text{c}$ und HF- und NF-führende Leitungen mit Ziffern $\text{1}-\text{17}$ beschriftet. Betriebsspannungen, die ihren Wert nach Passieren von Schaltern oder Bausteinen beibehalten, sind zusätzlich mit kleinen römischen Ziffern A_{II} der Reihenfolge entsprechend, gekennzeichnet.

UKW-Baustein

Dieser mit 3 Transistoren und 1 Siliziumdiode bestückte Teil enthält 3 Vorkreise sowie die Misch- und Oszillatorstufe. Zur Abstimmung ist ein 4-fach-Drehko vorgesehen. Der Eingangskreis, dessen Primärspule die Antenne symmetrisch ankoppelt, wird sekundärseitig bereits abgestimmt. Durch diese Maßnahme wird die Sicherheit vor Störmodulationen erhöht, die Übersteuerungsfestigkeit des Eingangs verbessert und bei hoher Verstärkung ein großer Rauschabstand erreicht.

Die Vorstufe ist mit dem rauscharmen Mesatransistor AF 106 (T 101), dessen Emitter über 470 pF lose an den Eingangskreis angekoppelt ist, in Basischaltung bestückt. Dadurch ergibt sich eine hohe Leistungsverstärkung, da hierbei der Rückwirkungsleitwert eine Mitkopplung bewirkt.

Der Transistor in der Zwischenstufe arbeitet in Kollektorschaltung mit etwa 4-facher Leistungsverstärkung.

Am Emitter der selbstschwingenden Mischstufe (Basisschaltung) liegt ein ZF-Saugkreis. Hierdurch erhöht sich die ZF-Selektion, und in der Mischstufe werden ZF-Rückwirkungen unterdrückt.

Außerdem wird über die Induktivität dieses Saugkreises und dem Kondensator C 114/8,2 pF vom Emitter nach Masse die Rückkopplung phasenrichtig eingestellt.

Circuit Description

The following description of the circuit with the data as given above, points to some significant specialities and is meant for facilitating the repair of the set and for contributing to a quicker and better understanding of the circuit.

Legend to the Circuit Diagram

The connecting wires between the sub-assemblies have been marked analogically. Wires conducting operation voltages have capitals $\text{A}-\text{D}$ wires conducting avc and control voltages have small letters $\text{a}-\text{c}$ RF and AF conducting wires are marked by figures $\text{1}-\text{17}$. Operating voltages which have passed switches and/or sub-assemblies and still have their initial values have been marked by roman figures A_{II} consequently.

FM-Sub Assembly

This sub-assembly with 3 transistors and 1 silicon-diode has 3 signal circuits as well as a mixer and an oscillator circuit and a variable four fold condenser for the tuning. The input circuit whose primary coil couples the antenna symmetrically is secondarily already tuned. By this operation the security against noise modulations is raised, the overload stability of the input is improved and at a high amplification a considerable noise-distance can be reached.

The signal circuit is equipped with a low-noise AF 106 (T 101) Mesa transistor whose emitter is loosely coupled over 470 pF to the input circuit. The transistor is working with grounded-basis. This produces a considerable increase of the power amplification as the reactive admittance effects a positive feedback in this connection.

The transistor in the intermediate circuit works on grounded-collector with a four-fold increase of the power amplification.

In the emitter circuit of the self-oscillating mixer stage (grounded-basis) there is an IF suction circuit. Thereby the IF selection is increased and IF back-feeding is suppressed within the mixer stage. Besides that the feed-back from the emitter to ground is phase-correct by the inductivity of this suction-circuit together with condenser C 114/8,2 pF.

Über einen Verkürzungskondensator C 129/8,2 pF liegt die Siliziumkapazitätsdiode BA 110 (D 101) parallel zum Oszillatorkreis. Sie dient zur automatischen Frequenzabstimmung (afc = automatical frequency control). Über einen Spannungsteiler 51 kOhm bis 15 kOhm (R 108, R 110) ist die Kapazitätsdiode in Sperrichtung vorgespannt, so daß sie leistungslos gesteuert werden kann. Bei eingeschalteter afc (Taste afc/ferr.ant. gedrückt) ändert sich ihre Sperrschichtkapazität in Abhängigkeit von der Verstimmung und der somit entstehenden Differenz der beiden Richtspannungen über den Belastungswiderständen R 322, R 323 am Ratiofilter und zieht den Oszillator nach.

Die Basisspannung der Vorstufe wird im FM-ZF-Teil mit der Diode D 301 (AA 116) erzeugt. Die Diode ist über 10 kOhm R 305 nach + 9,5 V vorgespannt. Steht nun über dem Sekundärkreis von BV 1881 bei einem bestimmten Eingangssignal eine genügend große HF-Spannung, bricht die Diode durch, und die Regelung setzt ein. Entsprechend der Größe des Eingangssignales entsteht nun über R 305 die Regelspannung für die Vorstufe, die über R 304 und die Drossel BV 1255 auf die Basis des AF 106 (T 101) gegeben wird.

Oszillator und Vorstufe werden mit einer elektronisch stabilisierten Spannung von + 5,3 V ($\pm 0,3$ V) betrieben.

Die Vorstufe (T 101) liegt getrennt an + 11 V, damit bei Einsetzen der Regelung keine Beeinflussung der Oszillatorbetriebsspannung über den schwankenden Kollektorstrom des Vorstufentransistors erfolgen kann.

Die ZF wird über einen kapazitiven Spannungsteiler vom Sekundärkreis des Filters T 1000-833 niederohmig (ca. 1 kOhm) auf die Basis des 1. ZF-Transistors gegeben.

FM-ZF-Verstärker

Der vierstufige Verstärker ist weitgehendst konventionell aufgebaut und weist schaltungstechnisch keine Besonderheiten auf.

Dieser einfache Aufbau ist nur durch die vollkommene Trennung der ZF-Verstärker für AM und FM möglich geworden. Bei kombinierten Verstärkern mit derart hoher Verstärkung, die ja auch noch über einen weiten Bereich der Kollektor-

The Silicon capacity diode BA 110 (D 101) is parallel to the oscillator circuit across a reduction condenser C 129-8,2 pF.

This diode serves for the automatic frequency control (afc). The capacity diode is fed in its blocking direction across a voltage divider R 108, R 110 (51 k Ω – 15 k Ω) so that it can be controlled non-volatile. When the button (afc) is depressed the blocking capacity changes depending on the detuning and the resulting difference of both control voltages across the load resistor R 322, R 323 on the ratio filter. Thus it draws the oscillator to correct tuning.

The basis voltage of the signal circuit is produced within the IF stage by the diode D 301 (AA 116). This diode has a pre-voltage of + 9,5 V across the resistor R 305, 10 k Ω . If now a sufficient RF voltage at a certain input signal is across the secondary circuit of BV 1881, then the diode is releasing and the voltage regulation becomes effective. Depending on the strength of the input-signal, the afc for the signal circuit is now produced across R 305; this voltage is fed to the basis of AF 106 (T 101) across resistor R 304 and the choke BV 1255.

The oscillator- and signal stages are fed by an electronically stabilized voltage of + 5,3 V ($\pm 0,3$ V).

The signal stage transistor (T 101) is fed separately by + 11 V. This was done in order to prevent an influence of the oscillator operating voltage by the beginning of the automatic voltage control across the variable collector current of this signal stage transistor.

From the secondary circuit of the filter T 1000-833, the IF is fed to the basis of the first IF transistor across a low ohmic capacitive voltage divider (about 1 k Ω).

FM-IF Amplifier

This four stage amplifier has been constructed mostly in the usual way and no special wiring was applied.

This uncomplicated set-up was reached only by the complete separation of the AM and the FM-IF amplifier. Combined amplifiers with such high amplification and at which the collector voltage must be constant in a wide range, require many more components for filtering and

spannung möglichst konstant bleiben soll (Gerät kann ja auch an 6 V Gleichspannung betrieben werden), ist es nur mit sehr großem Aufwand an Sieb- und Endkopplungsmitteln möglich, saubere Durchlaßkurven zu erhalten. Die Basisspannungen sind stabilisiert (Stabilisierung auf der NF-Verstärkerplatte) und werden über die Auskopplungswindungen der Sekundärkreise der Filter auf die Transistoren gegeben.

In den Kollektorleitungen aller Stufen sind ohmsche Widerstände eingesetzt, um den Einfluß der Kollektorkapazitäten auf die nächstfolgenden Kreise möglichst gering zu halten.

Mit der Diode D 301 nach der zweiten Stufe wird die Regelspannung für die FM-HF-Vorstufe T 101 erzeugt.

Der Ratiodetektor ist symmetrisch. In dem einen Zweig der Belastungswiderstände liegt das Anzeigeinstrument mit R 322 in Reihe. Das Anzeigeinstrument hat einen R_i von ca. 2 kΩ, womit die Symmetrie zu R 323 wieder hergestellt ist.

Über die Tertiärwicklung des Ratio-Filters BV 1880 wird die NF-Spannung und die Schiebespannung für die afc abgenommen. Für diese beiden verschiedenen Zwecke sind zwei getrennte Siebglieder mit verschiedenen Zeitkonstanten vorhanden.

Wenn bei FM-Betrieb die automatische Frequenzabstimmung (afc) nicht benutzt wird, kann nach dem Instrument nachgestimmt werden. Zu diesem Zweck liegt es in Reihe mit dem 10-kΩ-Widerstand R 327 in dem einen Ratiozweig. Wird ein Sender empfangen, so treibt die Richtspannung einen entsprechenden Strom durch den Widerstand und das Instrument.

Das Instrument dient ferner zur Batteriekontrolle. Damit bei FM-Betrieb keine Unterbrechung des Empfanges auftritt und die Batterie unter Belastung, d. h. bei spielendem Gerät gemessen werden kann, ist dem Instrument eine Diode (D 601) und ein Widerstand R 602 parallel geschaltet. Wird das Gerät zur Batteriekontrolle umgeschaltet, so steuert die Richtspannung die Diode in Durchlaß, und der Stromkreis bleibt geschlossen.

Der 33-kΩ-Widerstand R 011 dient bei Messung der Batteriespannung als Vorwiderstand für das Instrument.

de-coupling in order to obtain exact by-pass curves. (Please consider that the set can also be operated with 6 V D.C.) The basis voltages are stabilized (stabilization is effected on the AF amplifier-plate) and are fed to the transistors across the outgoing windings of the secondary circuits of the filters.

Ohmic resistances are within the collector-lines of all stages in order to keep at the lowest possible level the influence of the collector-capacities to the circuits to follow.

The control voltage for the FM-RF first stage T 101 is produced by the diode D 301 after the second stage.

The ratio filter is symmetric. The indicator instrument with R 322 in series is in the one branch of the load resistors. The interior resistance of the indicator instrument is about 2 kΩ whereby the symmetry to R 323 is given again.

The AF voltage and the driver voltage for the afc is taken-off the third winding of ratio filter BV 1880. For these two purposes there are two separated filter branches with different time constants.

If the automatic frequency control (afc) is not used during FM operation, then the fine tuning can be done by hand according to the instrument. For this purpose the instrument is in series with the 10 kΩ resistor R 327 of the one ratio branch.

If a transmitter is received, then the control voltage is driving the respective current through the resistor and the instrument.

The instrument is also serving as a battery control. Parallel to the instrument there is the diode (D 601) and a resistor R 602. This combination makes it possible that the batteries can be controlled during the operation of the set and furthermore there is no interruption while receiving FM transmission. If the button "battery control" is depressed, then the control voltage is driving the diode in conducting direction and the current flow remains closed. The resistor R 011 of 33 kΩ serves as a pre-resistor for the indicator instrument when the battery voltage is measured.

AM-HF-Teil

Dieser Baustein wird hauptsächlich aus dem 12-Bereich-Trommelwähler gebildet.

Der Tuner ist mit Goldkontakten ausgerüstet und ermöglicht daher eine hohe Wiederkehrgenauigkeit und Treffsicherheit.

Die einzelnen Segmente können ohne Lötarbeiten ausgewechselt werden.

Die Antennenspannung kann auf allen Bereichen von einer Hochantenne, die mit einem Antennendrehko (C 002-250 p) abgestimmt werden kann, dem Gerät zugeführt werden.

Im Bereich von 130 kHz bis 3,5 MHz kann durch Drücken der Taste *afc/ferr.ant.* eine eingebaute Ferritantenne eingeschaltet werden. Die Teleskopantenne ist auf allen KW-Bereichen von 1,6 – 30 MHz wirksam.

Zur Umschaltung auf den Betrieb mit Ferritantenne im Bereich von 130 kHz bis 3,5 MHz ist ein Drehschalter mit 12 Schalterstellungen und 4 Segmenten mit der Trommelwählerachse gekuppelt. Nur auf LW 1, LW 2, BC 1, BC 2 und SW 8 werden die Ferritantennenspulen oder die dazugehörigen Vorkreis-spulen – mit den betreffenden Parallelinduktivitäten oder -kapazitäten auf den Vorkreis-segmenten – freigegeben.

Das vorselektierte Antennensignal wird über den Kondensator C 202 der Basis des in Emitterschaltung arbeitenden Transistors T 201 (BF 243) zugeführt.

Dieser Transistor wird geregelt, und zwar erhält er seine Regelspannung vom Emitter des 1. ZF-Transistors T 401.

Das verstärkte Antennensignal wird über den Zwischenkreis, der ebenfalls abgestimmt wird, und über C 209 (22 n) der Basis des Mischtransistors T 202 (BF 243 S) zugeführt.

Mischung und Oszillator sind getrennt; dadurch werden HF-seitige Übersteuerungseffekte vermieden und Frequenzverwerfungen gering gehalten.

Die Betriebsspannung des Oszillators ist stabilisiert und wird mit dem Einstellregler R 218 als Arbeitswiderstand auf 5,7 V eingestellt. Die Emitterspannung ist mit dem Regler R 001 (500 Ohm) dem Regler für die elektronische KW-Lupe

AM-RF Section

This sub-assembly consists mainly of the 12 band drum-type selector switch.

The tuner is equipped with gold-contacts and therefore provides a high repeat exactness and optimum tracking.

The different segments can be exchanged without any soldering.

The antenna voltage can be brought to the set for all ranges from an external antenna. This antenna voltage can in addition be tuned with an antenna tuning condenser (C 002 – 250 pF).

For the ranges of 130 kc – 3,5 mc, a built-in ferrite rod antenna can be switched on by depressing the button “*afc/ferr.-ant.*”. The telescopic antenna is effective for the short wave ranges of 1,6 – 30 mc.

When the ferrite rod antenna is in use (within the ranges of 130 kc – 3,5 mc) a rotary switch with 12 positions and 4 segments is coupled to the axle of the drum-type selector switch. The ferrite rod antenna coils or the pertaining signal circuit coils together with their parallel inductivities and capacities on the signal circuit segments are released only on LW 1, LW 2, BC 1, BC 2 and SW 8.

The preselected antenna signal is brought to the basis of the emitter-grounded transistor T 201 (BF 243) via the condenser C 202. This transistor is voltage controlled and the control voltage is taken-off the emitter of the first IF transistor T 401.

The amplified antenna signal is conducted to the basis of the mixer transistor T 202 (BF 243 S) via the intermediate circuit which is also tuned and via C 209 (22 nF).

Mixer- and oscillator stage are separated. Thereby overexcitation effects coming from the RF are avoided and frequency deteriorations are kept at a minimum.

The operating voltage of the oscillator is stabilized and is adjusted to 5,7 V by the fixed adjustment potentiometer R 218 serving as a working resistor.

The emitter voltage can be varied by about 0,4 V with fixed adjustment potentiometer R 001 (500 ohms) which is at the same time the control for the

(el. bandsread), um ca. 0,4 V veränderlich. Dadurch ergibt sich eine Änderung des Stromes im Emitter-Kollektorkreis, der Kollektorspannung des Oszillatortransistors T 203 (AF 124) und damit der Kollektorkapazität, die in den Oszillatorkreis eingeht. Der Widerstand R 211 (270 Ohm) begrenzt dabei den Bereich der KW-Lupe und verhindert ferner das Wegdrücken des Oszillators bei starken Eingangssignalen.

Die Oszillatorfrequenz wird über den Kondensator C 215 (22 n) dem Emitter des Mischtransistors zugeführt und die resultierende ZF von 455 kHz vom Kollektor dem 1. AM-ZF-Filter BV 1882 auf der ZF-Platte.

AM-ZF-Verstärker

Die ZF-Verstärker für AM und FM sind getrennt aufgebaut. Hierdurch ist der Aufbau beider Verstärker bedeutend unkritischer, so daß höhere Verstärkungen erzielt werden.

In der 2. ZF-Stufe ist eine Bandbreitenschaltung vorgesehen. In Stellung sharp (schmal) ist das Bandfilter an den heißen Punkten kapazitiv mit 1 pF (C 405) gekoppelt, so daß sich ein $K \times Q$ dieses Filters von etwas unter 1 ergibt, und die Gesamtbreite des Empfängers nur noch $\pm 1,0$ kHz beträgt.

In Stellung broad (breit) wird das Filter mit einer Koppelwicklung überkritisch gemacht, wobei sich die Gesamtbreite des Empfängers auf $\pm 3,0$ kHz erhöht. Die kapazitive Kopplung bei schmal und die induktive bei breit ergeben bei erträglichem Aufwand die besten Werte bezüglich Symmetrie der ZF-Kurve auf die Mittelfrequenz.

Durch Verringern der Bandbreite wird die Trennschärfe erhöht, Störungen werden besser unterdrückt, und störende Einwirkungen starker Sender beim Anhören dicht benachbarter schwacher Stationen entfallen.

Bei Schmalbandempfang ($\pm 1,0$ kHz) werden gleichzeitig die tiefen Töne (siehe 3.6) abgesenkt, wodurch man wieder ein gehörrichtiges NF-Spektrum erhält.

Zum Empfang unmodulierter Telegraphie ist das AM-Empfangsteil mit einem Telegraphieüberlagerer (bfo) ausgestattet, der auf die Basis der 2. ZF-Stufe

electronic bandsread. This adjustment results in a change of the current within the emitter-collector circuit as well as in a change of the collector voltage of the oscillator transistor T 203 (AF 124) and thereby of the collector capacity which influences the oscillator circuit. The resistor R 211 (270 ohms) is thereby limiting the range of the el. bandsread and prevents furthermore the wandering of the oscillator at strong incoming signals.

The oscillator frequency is brought to the emitter of the mixer transistor via the condenser C 215 (22 nF) and the resulting IF of 455 kc is selected within the collector circuit and brought to the first AM-IF BV 1882 filter on the IF plate.

AM-IF Amplifier

There are separate IF-amplifiers for AM and FM. The construction of both amplifiers is therefore less critical and high amplification can be achieved.

In the second IF stage there is a bandsread switch. When in position "sharp", the band filter is capacitively coupled at its hot ends with 1 pF (C 405). Thereby the $K \times Q$ factor of this filter is somewhat below 1 and the total bandwidth of the receiver is only about $\pm 1,0$ kc.

When in position "broad", the filter is set overcritical by a coupling winding. Thereby the total bandwidth of the receiver is elevated to $\pm 3,0$ kc. The capacitive coupling at "sharp" and the inductive coupling at "broad" are effecting the best values in respect to the symmetry of the IF curve to the middle frequency range.

By reducing the bandwidth, the separation precision is elevated, distortions are better suppressed and disturbing effects of strong incoming transmitters are eliminated when receiving adjacent weaker stations.

An audio filter (see § 3,6) is additionally switched on in position "sharp" ($\pm 1,0$ kc), thereby obtaining a physiological audio spectrum. For reception of unmodulated telegraphy, the AM receiver is equipped with a beat frequency oscillator (bfo) which influences the basis of the second IF stage. This bfo is working to according to Meissner. Its RF voltage is taken off the emitter and is capacitively coupled

einwirkt. Es ist ein in Dreipunktschaltung mit kapazitiver Spannungsteilung schwingender Oszillator, dessen HF-Spannung am Emitter abgenommen und über den Kondensator (C 414/3 p) kapazitiv in die 2. ZF-Stufe eingekoppelt wird.

Mit dem Regler R 004 wird der bfo eingeschaltet und in seiner Amplitude geregelt. Bei auf Bandmitte eingestelltem Sender steht der bfo auf Schwebungsnull, die Tonhöhe kann durch leichte Verstimmung nach den Seiten beliebig verändert werden.

Mit Hilfe des bfo ist auch der Empfang von SSB-Sendungen (Einseitenband) möglich. Der Mischvorgang mit dem SSB-ZF-Signal findet an der Kennlinie der AM-Demodulationsdiode statt. Auf diese Weise entfällt ein normalerweise zur SSB-Demodulation erforderlicher zusätzlicher Produktdetektor.

Durch die Einspeisung des bfo-Signals in die 2. ZF-Stufe kann mit der Handregelung (Regler mgc) das SSB-Signal soweit geschwächt werden, daß es im richtigen Verhältnis zum bfo-Signal steht.

Die am Demodulator (D 402) stehende Regelspannung wird der Basis des 1. AM-ZF-Transistors zugeführt. Setzt die Regelung ein, so fließt ein geringerer Kollektorstrom, und über dem Emitterwiderstand entsteht ein geringerer Spannungsabfall. Dieser Spannungsabfall ist die Regelspannung für den Vorstufen-transistor T 201. Auch bei ihm sinkt bei einsetzender Regelung der Kollektorstrom und damit die Verstärkung.

Die Diode D 401 am Kollektor des letzten ZF-Transistors (T 403) liefert die Spannung für das Anzeigeinstrument, nach dem auch bei eingeschalteter Handregelung abgestimmt werden kann.

Für Peilzwecke ist das Gerät mit einer Handregelung ausgerüstet. Hierbei wird die Regelautomatik (AVR-agc) ausgeschaltet und mit dem Regler R 002 (mgc) die gewünschte Empfindlichkeit eingestellt, die konstant bleibt.

NF-Baustein

NF-Verstärker

Auf den Eingang des NF-Verstärkers werden über den Tastenschalter die den einzelnen Betriebsarten entsprechenden NF-Spannungen geschaltet. Der Ver-

to the second IF stage via the condenser C 414/3 pF.

The bfo is switched-on by means of potentiometer R 004 thus controlling its amplitude. When the transmitter is tuned-in on central bandwidth then the bfo is at oscillating zero. Sound variation can be effected by slight detuning to either side.

By means of the bfo, the reception of ssb transmitters is possible (single side band). The mixing with the ssb-IF signal takes place on the characteristic curve of the AM demodulation diode. Thereby an additional product-detector which would normally be necessary for ssb demodulation, can be spared.

By feeding the bfo signal to the second IF stage the ssb signal can be attenuated by hand ("mgc" control) so far that it effects a correct relation to the bfo signal.

The control voltage coming from the demodulator (D 402) is brought to the basis of the first AM-IF transistor. When the control begins, a weaker collector current is flowing which results in a lower voltage drop across the emitter resistor. This voltage drop is the control voltage for the signal stage transistor T 201. On this transistor, too, the collector current is reduced as soon as the control begins and thus the amplification is lower.

The voltage for the indicator instrument is produced by the diode D 401, situated on the collector of the last IF transistor T 403. The indicator instrument is also in effect when the mgc control is switched-on.

For direction finding purposes the set is equipped with a manual control. This manual control is switching off the automatic volume control (AVR-agc). The desired sensitivity is selected with the control potentiometer R 002 (mgc) and remains stable.

AF-Sub Assembly

AF Amplifier

The pushbutton assembly is feeding the input of the AF amplifier with the respective AF voltages for the different ranges. The amplifier has 3 stages and is

stärker ist 3-stufig und mit einer rausch-armen Eingangsstufe versehen (AC 151r-T 501). Die Lautstärkeregelung ist linear. Mit der Tonblende gekuppelt ist ein Zug-Druck-Schalter zur Tiefenabsenkung für Sprachwiedergabe. Hierbei wird ein weiterer Kondensator (C 003-2 uF) in die RC-Kombination (R 503, C 504) des AC 151r eingeschaltet, wodurch sich die Gegenkopplung für die tiefen Frequenzen erhöht.

Beim Umschalten der Bandbreite auf sharp wird dieser Kondensator ebenfalls eingeschaltet. Da bei schmaler Bandbreite die Höhen stärker unterdrückt werden, ergibt sich durch die zusätzliche Tiefenabsenkung ein ausgeglicheneres Klangspektrum und bessere Sprachverständlichkeit. Durch einen Zugschalter am Lautstärkereglern kann ein NF-Tonfilter eingeschaltet werden. Dieses besteht aus einem Parallelschwingkreis (T 1010-723/ C 004), der ebenfalls im NF-Eingang liegt. Es unterdrückt Frequenzen unter 700 Hz und über 1000 Hz. Da sich das Frequenzspektrum von Rausch- und Störspannungen aber über einen weit größeren Bereich erstreckt, ergibt sich durch Beschneiden des Spektrums ein geringerer Effektivwert dieser Spannung und damit eine Verbesserung des Signal-Rauschverhältnisses. Ist das Filter eingeschaltet, so kann es mit Hilfe des Reglers tone verstimmt werden, denn C 006 ist je nach Stellung des Reglers mehr oder weniger auf C 004 wirksam.

Die zweite Stufe arbeitet als Treiberstufe, auf deren Emitter die Gegenkopplung der Endstufe wirkt. Diese Gegenkopplung ergibt einen geringen Klirrfaktor. Durch die galvanische Kopplung der 2. an die 1. Stufe erhöht sich die Stabilität der Arbeitspunkte hinsichtlich Betriebsspannungs- und Temperaturveränderungen beträchtlich. Der Kollektorrühstrom der Endstufe wird von einem Selenstabilisator gegen Betriebsspannungsschwankungen und mit einem Ntc-Widerstand gegen Temperaturänderungen stabilisiert.

Betriebsspannungsstabilisierung

Um eine weitgehende Ausnutzung der Batterien bei möglichst gleichbleibender Empfangsleistung zu erzielen, und um kurzzeitige Betriebsspannungsschwankungen durch NF-Laständerungen oder bei Netzbetrieb unwirksam zu machen, ist das Gerät mit einer elektronischen Stabilisierung der Oszillatorbetriebs-

equipped with a low noise signal-stage (AC 151r— T 501). The volume control is linear. The tone-control is coupled with a push-pull button. It serves for low-frequency roll-off with regard to speech reproduction. Thereby an other condenser (C 003— 2 uF) is switched into the RC combination (R 503/C 504) of the AC 151r which results in an increase of the feed-back for the low frequencies.

The same condenser is also in effect when switching the bandwidth to "sharp". As in position "sharp" the higher frequencies are more suppressed, a very equal sound spectrum is attained by the additional damping of the low frequencies and thus giving a clearer understanding of vocal recordings. A push-pull switch combined with the volume control will additionally switch on an AF tonefilter. This filter consists of a parallel resonance circuit (T 1000— 723 / C 004) which is also situated within the RF input. This filter suppresses frequencies of below 700 cps and above 1000 cps. As the frequency spectrum of noise and distortion voltages covers a far greater range, the cutting of the spectrum effects a lower due-value of this voltage and in consequence an improvement of the signal/noise ratio. If the filter is switched on it can be detuned by means of the control "tone", as the condenser C 006 is, depending on the position of the control, more or less effective to C 004.

The second stage works as driving stage. Its emitter is influenced by the feed-back of the output stage. This feed-back results in a lower distortion factor. The galvanic coupling of the second to the first stage increases the stability of the working points with regard to alterations of the operating voltages and of the temperature considerably. The collector load current of the output stage is stabilized against fluctuations of the operating voltage by a Selenium stabilizer and against alterations of the temperature by a NTC-resistor.

Operating Voltage Stabilization

In order to achieve a large exploitation of the batteries at a possibly stable reception efficiency, and in order to make short-term fluctuations of the operating voltage by AF load variations or by mains operation ineffective, the set is equipped with an electronic stabilizer for the oscillator operating voltages of

spannung und der Basisvorspannung der ZF-Verstärker (Stabilisator St 1) und der Endstufe (Stabilisator St 2) versehen. Das Prinzip der elektronischen Stabilisierung für die Oszillatoren ist die Arbeitsweise des Transistors im Bereich oberhalb der Kniespannung, in der seine I_c/U_{ec} Kennlinie einen nahezu waagerechten Verlauf hat, d. h. bei verschiedenen Spannungen zwischen Emitter und Kollektor immer ein fast konstanter Kollektorstrom fließt.

Der Arbeitswiderstand dieses Stabilisierungstransistors ist der ohmsche Widerstand, den die Oszillator- und HF-Zwischenstufe zwischen den beiden Anschlußpunkten für ihre Spannungsversorgung darstellen. Ändert sich nun die Spannung U_{ec} des Stabilisierungstransistors, so erzeugt sein immer gleichbleibender Strom I_c einen gleichbleibenden Spannungsabfall über seinen Arbeitswiderstand, nämlich am Kollektor von AM-Oszillator bzw. FM-Zwischen- und Oszillatorstufe. Diese Stufen werden immer mit konstanter Betriebsspannung versorgt. Die Basis des Stabilisierungstransistors liegt an der am Stabilisator St 1 entstehenden konstanten Spannung. Mit dem Siebglied C 502, R 514, C 511 wird die Betriebsspannung (+ 11 V) von Schwankungen durch die NF-Last freigehalten.

Betriebsspannungsversorgung

Die Empfangsteile für AM und FM, deren NF-Ausgänge wahlweise mit einem gemeinsamen NF-Verstärker verbunden werden, sind, wie bereits erwähnt, getrennt aufgebaut.

Beide Empfangsteile sowie der NF-Verstärker werden aus einer gemeinsamen Spannungsquelle versorgt. Die Betriebsspannung des Gerätes beträgt 12 V und wird entweder durch Reihenschaltung von 8 Monozellen à 1,5 V erzeugt oder von außen über das Anschlußteil dem Gerät zugeführt. Dabei ist der Betrieb aus einer 6-V-Batterie eine Ausnahme. In diesem Fall beträgt die Betriebsspannung des Gerätes ebenfalls nur 6 V, was die unterste Grenze derselben darstellt. Es besteht dabei eine Leistungsminderung des NF-Teiles von ca. 75 %.

Alle Reparaturen oder Überprüfungen des Gerätes müssen aber stets bei 12 V Batteriespannung vorgenommen werden.

the IF amplifiers (stabilizer ST 1) and of the output stage (stabilizer ST 2). The principle of the electronic stabilization for the oscillators is the working condition of the transistor in the range above the bent-lever voltage in the range of which the characteristics in regard to I_c/U_{ec} are almost horizontal i.e. at different voltages between emitter and collector there is always a merely constant collector current flowing.

The working resistor of this stabilizing transistor is the ohmic resistor which is formed by the oscillator- and the RF intermediate stage between the 2 connection points for their voltage feeding. If the voltage U_{ec} of the stabilizing transistor is changing, then its always constant current I_c is producing a steady voltage drop across its working resistor which is on the collector of the AM oscillator resp. FM intermediate- and oscillator stage.

These stages are always supplied with a constant operating voltage. The basis of the stabilizing transistor is connected up to the stabilizer ST 1. With the filter chain consisting of C 502, R 514, C 511 the operating voltage (+ 11 volts) is kept free from fluctuations caused by the AF load.

Operating Voltage Supply

The receiver sections for AM and FM are – as already mentioned – constructed separately. The AF output of each section can be connected to a common AF amplifier.

Both receiver sections as well as the AF amplifier are supplied by a common voltage source. The operating voltage for the set is 12 volts and is supplied by either the series-connection of 8 mono-cells each 1,5 volts or it is brought to the set from the outside by means of a power pack. The only exception is the operation of the set from a 6 volts battery. In this case the operating voltage of the set is also only 6 volts which is the lowest limit. There is already a slight loss of AF power efficiency (about 75 %).

All repairs and testings of the set must always only be carried out with 12 volts battery operation.

Soll das Gerät mit dem eingebauten Batteriesatz untersucht werden, so sind die Monozellen einzeln auf einen gleichmäßigen und möglichst hohen Kurzschlußstrom zu prüfen. Diese Messung des Kurzschlußstromes kann mit jedem gewöhnlichen Vielfachmeßinstrument, das einen Gleichstrommeßbereich von 6 – 10 A mit einem R_i von 40–60 mOhm besitzt, vorgenommen werden.

$I_{kmin.} = 3 \text{ A}$ (gemessen mit Multizet, 10 A – Bereich, $R_i = 40 \text{ mOhm}$).

Batterien, die diesen Wert nicht erreichen, sind auszutauschen. Bei Betrieb an einem Konstanter, einem elektronisch stabilisierten Netzgerät, ist die Ausgangsspannung auf 12 V einzustellen.

If the set is to be tested with the built-in batteries, then each one of the mono-cells should be at first tested for a steady and the highest possible short circuit current. This measurement of the short circuit current can be carried out with any common multimeter with a D.C.-range of 6 – 10 A and with a

R_i of 40–60 mohms.

$I_{kmin.} = 3 \text{ A}$ (measured with Multizet, 10 A – range, $R_i = 40 \text{ mohms}$).

All batteries which do not reach this value should be exchanged. When using a constanter, an electronically stabilized power supply, the output voltage of same should be adjusted to 12 volts D.C.

Aufsuchen der Spiegelfrequenz

Bei der additiven Mischung zweier verschiedener Frequenzen entsteht als resultierende die Zwischenfrequenz. Sie kann durch Subtraktion jeweils der hoch- von der niederfrequenten (z. B. $10,455 \text{ MHz} - 10 \text{ MHz} = 0,455 \text{ MHz}$) ermittelt werden. Eine der beiden Frequenzen wird von dem Oszillator, der in seiner Frequenz durch den Drehkondensator veränderlich ist, erzeugt und der Mischstufe zugeführt.

Wird die Antenne ohne eine Vorselektion an die Mischstufe angeschlossen, so können einfallende Stationen zweier verschiedener Frequenzen die ZF ergeben, und zwar $f_o + 455 \text{ kHz} = f_{e2}$ und $f_o - 455 \text{ kHz} = f_{e1}$ (siehe Abb. 1).

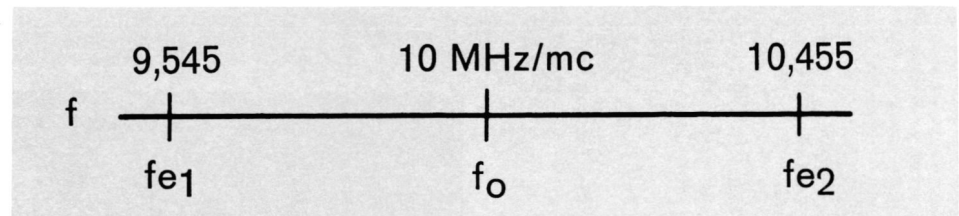


Abb. 1

Beide Eingangsfrequenzen haben zur Oszillatorfrequenz den gleichen Abstand. Beim T 1000 wird die Eingangsfrequenz $f_{e1} = f_o - 455 \text{ kHz}$ in 2 HF-Vorstufen gegenüber der Eingangsfrequenz f_e (Spiegelfrequenz) selektiert. Der Quotient aus den Eingangsempfindlichkeiten eines Empfängers auf beiden Frequenzen wird allgemein als Spiegelselektion bezeichnet und in dB umgerechnet angegeben.

Beim Abgleich der AM-Bereiche, besonders dem der KW-Bereiche, ist darauf zu achten, daß die Vorkreise nicht durch falsche Eichung auf der Spiegelfrequenz f_{e2} abgeglichen werden, da Abgleich und Spiegelfrequenz mehr oder weniger dicht beieinander liegen. Das Aufsuchen der Spiegelfrequenz kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen:

a) Empfänger und Meßsender werden auf gleiche Frequenz eingestellt. Wird der Meßsender um $+910 \text{ kHz}$ verstimmt, so muß an dieser Stelle die Spiegelfrequenz auffindbar sein.

b) Empfänger und Meßsender werden auf gleiche Frequenz (zweckmäßigerweise am C-Ende des Empfängers) eingestellt. Wird der Empfänger um -910 kHz verstimmt, muß an dieser Stelle die Spiegelfrequenz auffindbar sein.

Finding the Image Frequency

Additive mixing of two different frequencies is resulting in the Intermediate Frequency (IF). Its value can easily be found by subtracting the higher from the lower frequency (e.g. $10.455 \text{ mc} - 10 \text{ mc} = 0.455 \text{ mc}$). One of those frequencies is produced by the oscillator the frequency of which can be tuned by the tuning condenser and then is brought to the mixer stage.

If an antenna is connected up to the mixer stage without any pre-selection, then two stations of different frequencies can result in the IF i.e. $f_o + 455 \text{ kc} = f_{e2}$ and $f_o - 455 \text{ kc} = f_{e1}$ (see illustr. 1).

Both input frequencies have the same distance to the oscillator frequency.

Within the T 1000, the input frequency $f_{e1} = f_o - 455 \text{ kc}$ is selected within the 2 RF - input stages against the input frequency f_{e2} (image frequency). The quotient of the input sensitivity of a receiver on both frequencies is commonly marked as Image Rejection and is indicated in dB.

When aligning the AM ranges - especially the SW ranges - please observe that the input circuits are not aligned to the image frequency f_{e2} by wrong gauging as alignment and image frequency are rather close together.

Finding the image frequency can be done in two different ways:

a) Receiver and signal generator are set to the same frequency. If the signal generator is detuned for $+910 \text{ kc}$, then there must be the image frequency on this spot.

b) Receiver and signal generator are set to the same frequency (if possible at the c-end of the receiver). If the receiver is detuned for -910 kc , then the image frequency must be on this spot.

Eichung der AM-Bereiche

Die Oszillatorgenauigkeit beträgt für den T 1000 $\leq 1\%$. Eine genaue Eichung des Empfängers ist daher nur mit kommerziellen Meßgeräten möglich. Es empfiehlt sich deshalb, die Bereiche mit einem handelsüblichen Meßsender vorzuzeichnen und (unter Kontrolle der Spiegelfrequenz) mit einem Quarzsender, der Eichmarken in einem Abstand von 100 kHz und 1 MHz liefert, nachzueichen.

Die Genauigkeit der erzeugten Frequenzen eines Quarzsenders beträgt ca. 10^{-6} .

Im Folgenden wird ein Vorschlag zur Anfertigung eines Quarzgenerators angegeben (Schaltbild siehe Abb. 2):

Gauging the AM-Ranges

The oscillator gauging exactness is $\leq 1\%$ at the T 1000. An exact gauging of the set is only possible with commercial signal generators. Therefore it is advisable to gauge preliminary all ranges with a commercial signal generator and then to gauge exactly by means of a quartz generator (controlling thereby the image frequency). The quartz generator has gauging marks in a distance of 100 kc and 1 mc. The exactness of the frequency as provided by a quartz generator is about 10^{-6} .

The following is a proposal for constructing a quartz generator (Circuit diagram see illustr. 2):

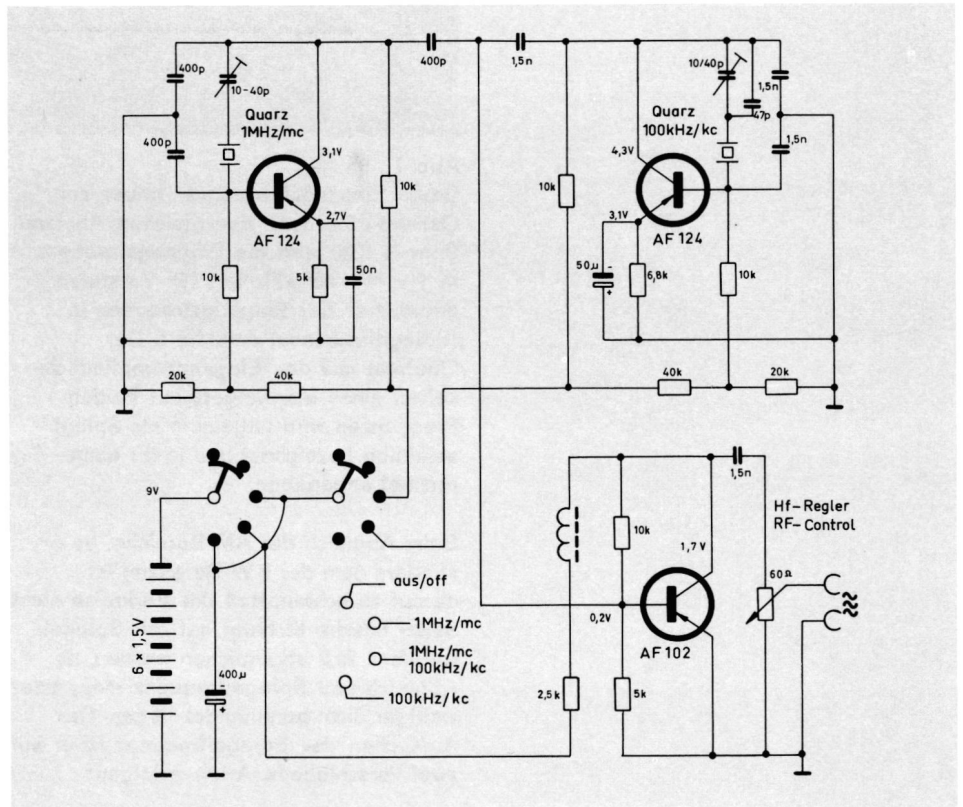


Abb. 2

Das Gerät besteht aus zwei getrennten Quarzoszillatoren für 100 kHz und 1 MHz, die über die Betriebsspannung getrennt an- und abschaltbar sind. Die erzeugte HF-Spannung wird kapazitiv an den Kollektoren ausgekoppelt und der Basis der folgenden Endstufe zugeführt. Diese Stufe wird von den Quarzoszillatoren stark übersteuert, so daß am Kollektor

The set is equipped with two separate quartz oscillators for 100 kc and 1 mc. Both can be switched on or off via the operating voltage. The RF voltage is capacitively coupled off to the collectors and is brought to the basis of the common output stage. This output stage is severely overloaded by the quartz oscillators so that an RF voltage

eine oberwellenreiche HF-Spannung zur Verfügung steht. Über den HF-Regler (60 Ohm) kann die erzeugte HF-Spannung stufenlos abgenommen werden.

Durch den geringen Stromverbrauch kann das Gerät von einer Trockenbatterie, die ca. 9 V abgibt, gespeist werden.

enriched by higher harmonics is on hand at the collector. This RF voltage can be taken off via a 60-ohm-RF potentiometer.

As the current consumption is very small, the set can be operated by drycells giving a voltage of 9 V.

Prüf- und Abgleichanleitung

Testing and Alignment Instructions

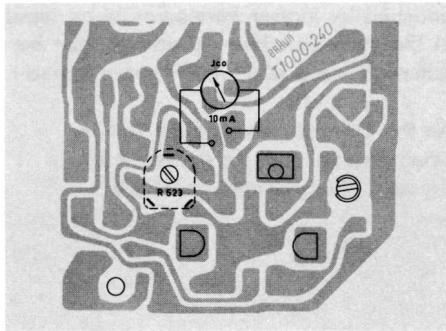


Abb. 3

Einstellen und Prüfen von Spannungen und Strömen

Kollektorruhestrom der NF-Endstufe

Die Einstellung des Kollektorruhestromes (I_{c0}) der Endstufe ist bei zugeordnetem Lautstärkereglern vorzunehmen. Zur Messung dient ein Gleichstrommeßinstrument $R_i = 5 \text{ Ohm}/30 - 60 \text{ mA}$ Bereich, das in die Stromzuleitung der Endtransistoren gelegt wird. Zu diesem Zweck ist die Lötverbindung zur Mittelanzapfung des Ausgangstransformators zu öffnen.

Durch Verändern des Reglers R 523 ist ein I_{c0} von 10 mA einzustellen (Abb. 3).

Adjusting and Testing of Voltages and Currents

Collector Load Current of the AF Output Stage

When adjusting the collector load current (I_{c0}) of the output stage, the volume control should be set at zero. A D.C.-meter with an $R_i = 5 \Omega$ and a range of 30 – 60 mA should be connected to the current line of the output transistors for the measurement. For this purpose the soldering point to the centre outlet of the output transformer should be opened.

An I_{c0} of 10 mA should be adjusted by turning the adjustment potentiometer R 523. (see illustr. 3)

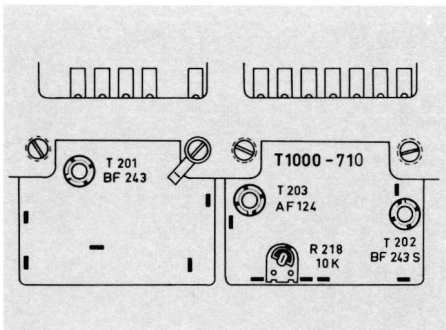


Abb. 4

Oszillatorspannungen

Die Messung der Oszillatorspannungen wird am Punkt \diamond des NF-Bausteins vorgenommen. Hierzu ist ein Voltmeter mit einem $R_i = 20 \text{ kOhm}/V$ zu verwenden.

Bei gedrückter FM-Taste muß sich eine Spannung von + 5,3 V einstellen.

Oscillator Voltages

The measurement of the oscillator voltages should be carried out at point \diamond of the AF sub assembly. In this connection a voltmeter with a $R_i = 20 \text{ k}\Omega/V$ should indicate a voltage of + 5,3 V at FM.

When depressing the AM button, a voltage of +5,7 V should be on the dial of the voltmeter. If there is an other voltage than 5,7, then correct it by the potentiometer R 218 — 10 k Ω situated on the AM oscillator contact plate. (see illustr. 4)

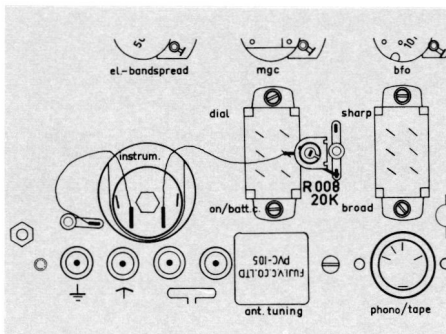


Abb. 5

Wird die FM-Oszillatorbetriebsspannung geändert, so muß auch die AM-Oszillatorspannung kontrolliert und evtl. nachgeregelt werden.

Eichung des Anzeigeinstrumentes

Zur Eichung des Anzeigeinstrumentes ist das Gerät mit einer konstanten Betriebsspannung von 6 V zu speisen.

Mit dem Regler R 008 — 20 kOhm ist der Zeiger des Instrumentes bei heruntergedrücktem Schalter dial/on batt.c. auf den Anfang des roten Feldes (Skalenstrich 6) einzustellen. (Abb. 5)

If the FM oscillator operating voltage is changed afterwards, then the AM oscillator voltage, too, should be controlled and if necessary readjusted.

Gauging the Indicator Instrument

Gauging the instrument is done with an operating voltage of 6 V. R 008 — 20 k Ω should be adjusted, while the button "batt.c./light" is depressed, to the beginning of the red sector on the instrument dial. (Figure 6 on dial). (see illustr. 5)

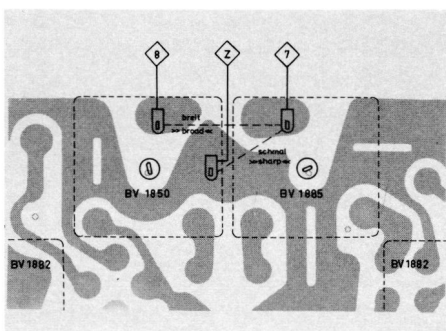


Abb. 6

Prüfung der Betriebsspannungen

Alle im Folgenden angegebenen Betriebsspannungen sind nach Masse (Chassis \diamond) gemessen. Die römischen Ziffern neben den Buchstaben \diamond — \diamond , z. B. \diamond sind für die Spannungsangaben ohne Bedeutung (siehe Zeichenklärung).

A = + 11 V
B = + 9,5 V
C = bei FM + 5,3 V
bei FM + 5,7 V

Testing the Operating Voltages

All operating voltages mentioned in the following paragraph are to be measured to ground (chassis \diamond). The roman numbers beside the capital letters \diamond — \diamond e. g. \diamond have no meaning for voltage indications. (see signs and symbols!)

A = + 11 V
B = + 9,5 V
C = + 5,3 V at FM
+ 5,7 V at AM

Abgleichanleitung

Hinweis: nicht wahllos an den Abgleichkernen, Trimmern und Einstellpotentiometern drehen, bevor nicht das Gerät auf andere Fehler untersucht wurde und eindeutig feststeht, daß ein Neuabgleich notwendig ist. Dies ist nur selten der Fall, denn Verzerrungen und Unempfindlichkeiten haben meist andere Ursachen.

Beim Auswechseln frequenzbestimmender Teile wie Transistoren, Spulen oder Kondensatoren genügt in den meisten Fällen das Nachstimmen der betreffenden Kreise. Nur bei starker Verstimmung ist ein Neuabgleich erforderlich.

AM-ZF-Abgleich

Die AM-Zwischenfrequenz kann sowohl mit einem Wobbler als auch mit einem Meßsender abgeglichen werden. Beide Arten sind in der nachfolgenden Tabelle angegeben.

Wird der ZF-Verstärker in ausgebautem Zustand betrieben, so muß Anschluß $\diamond k$ mit $\diamond h$ verbunden werden. Ferner müssen zur Umschaltung der Bandbreite die in der Skizze 6 angegebenen Verbindungen hergestellt werden ($\diamond 7 - \diamond 8$ "broad", $\diamond 7 - \diamond 2$ "sharp"). Die Betriebsspannungen werden an den Leistungsanschlußpunkten $\diamond 6$ (+ 9,5 V), $\diamond A$ (+ 11 V) und $\diamond Z$ (minus) angeschlossen.

Durch Verbinden von $\diamond An$ mit $\diamond Ap$ wird der bfo eingeschaltet. Zwischen $\diamond 1$ und $\diamond m$ ist über eine abgeschirmte Leitung ein Potentiometer 10 kOhm zu legen (bfo - Regler).

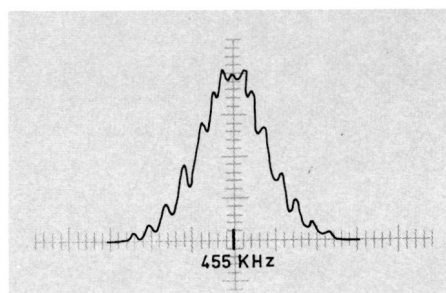


Abb. 7

Alignment Instructions

Information: Iron cores, trimmers and potentiometer should never be turned indiscriminately and should not be touched at all until all other possible sources of trouble have been investigated and until it has been determined quite definitely that a realignment is imperative. This very seldom happens in fact, as distortion or lack of sensitivity are usually caused by other factors.

If it should be necessary to replace either transistors, coils, IF transformers or other frequency-determining components, all that is necessary normally is to realign the tuned circuit in question. If the complete receiver is detuned and out of alignment, then a thorough realignment must be undertaken.

AM-IF-Alignment

The AM-IF can be aligned with a sweep generator as well as with a signal generator. Both methods are shown in the following schedule.

If the IF amplifier is operated when detached from the set, then the point $\diamond k$ should be reconnected to point $\diamond h$. Furthermore, for changing the bandwidth the connections as shown on the sketch 6 should be made ($\diamond 7 - \diamond 8$ "broad", $\diamond 7 - \diamond 2$ "sharp"). The operating voltages should be connected to the points $\diamond 6$ (+ 9,5 V), $\diamond A$ (+ 11 V) and $\diamond Z$ (negativ).

By connecting $\diamond An$ with $\diamond Ap$ the bfo switch is switched on. Between $\diamond 1$ and $\diamond m$ the potentiometer of 10 kOhm should be installed with a shielded wire (bfo - control).

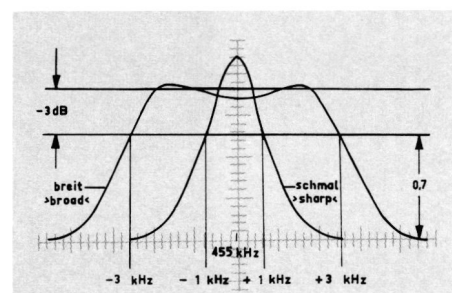


Abb. 8

Alignment with Sweep Generator

| Adjustment of the set | Test equipment | Connection of the test equipment | Alignment | Hints |
|--|---|---|---|--|
| Volume at O Bandwidth switch in position "sharp" | Sweep generator 455 kc Sweep generator signal as small as possible | Detach IF-amplifier on point \diamond_6 of the oscillator plate, feed test signal via 4 pF into IF line | 1.BV 1882/1 2.BV 1885 3.BV 1850 4.BV 1882 5.BV 1883 | Alignment must be repeated in succession at several times and effected at the maximum and symmetry of the curve height. |
| | Oscilloscope | Connect oscilloscope via 10 k Ω /0,1 μ F to point \diamond_9 | | |
| Bandwidth switch in position "broad" | as above | as above | BV 1882 and possibly at BV 1882/1 | At an unsymmetrical broad-curve (different height of the hunches) BV 1882 etc. must possibly be realigned. (Illstr. 7) |
| Bandwidth switch in position "sharp", bfo switched on and turned to half of its value. | as above | as above | BV 1884 | Must be aligned in a way that the "bfo" oscillation is exactly coinciding with the selectivity curve. (Illstr. 8) Sweep generator signal as small as possible. |

Meßsenderabgleich

| Einstellung des Gerätes | Meßgeräte | Anschluß der Meßgeräte | Abgleich | Hinweise |
|---|---|---|--|--|
| Lautstärke-regler auf Rechtsanschlag, Bandbreiten-schalter auf Stellung sharp (schmal) | Meßsender 455 kHz mit 1000 Hz – 30 % AM-moduliert | ZF-Verstärker an \diamond_6 auf Oszillatorplatte abtrennen, Prüfsignal über 4 pF in ZF- Leitung ein- speisen | 1. BV 1883 2. BV 1882 3. BV 1850 4. BV 1885 5. BV 1882/1 | Abgleich auf Maximum Anzeige vor- nehmen und in der angegebenen Reihenfolge mehrmals wie- derholen. Die Anzeigemaxima bei sharp und broad müssen genau überein- anderliegen. |
| Lautstärken-regler halb aufdrehen, Bandbreiten-schalter auf Stellung broad (breit) bfo einschalten, Regler auf mittleren Drehwinkel ein- stellen | Gleichstrom- meßinstrument $R_i \leq 2 \Omega$ 100/300 mA Bereich | Instrument in Stromzuführung schalten (rote Leitung). \diamond_A | BV 1884 | Auf Schwe- bungsnull ab- gleichen |
| | siehe oben! | siehe oben! | | |

Alignment with Signal Generator

| Adjustment of the set | Test equipment | Connection of the test equipment | Alignment | Hints |
|---|---|---|--|--|
| Volume control set to right end position, Band-width switch in position "sharp" | Signalgenerator 455 kc with 1000 cps - 30 % AM-modulated | Detach IF- amplifier on point \diamond_6 of the oscillator plate, feed test signal via 4 pF into IF-line. | 1. BV 1883 2. BV 1882 3. BV 1850 4. BV 1885 5. BV 1882/1 | Alignment must be effected to maximum reading and repeated at several times in the indicated succession. The reading maximum at „sharp” and at „broad” must be accurately superposed. |
| Volume control at half power, bandwidth switch in position "broad", bfo-control switched on and turned to medium value. | D. C. meter $R_i \leq 2 \Omega$ 100/300 mA range | Connect instru- ment into current line \diamond_A (red wire) | BV 1884 | Align to floating zero |
| | as above | as above | | |

FM-ZF-Abgleich

Wie der AM-ZF-Verstärker kann auch der FM-ZF-Verstärker sowohl mit einem Wobbler als auch mit einem Meßsender abgeglichen werden.

Die Einspeisung des Prüfsignals kann am UKW-Baustein und auch am Eingang des ZF-Verstärkers auf der ZF-Platte erfolgen, jedoch kann in letzterem Fall das Mischfilter BV 1845 im UKW-Baustein nicht abgeglichen werden.

Soll der ZF-Verstärker in ausgebautem Zustand betrieben werden, so muß die Abstimmanzeige durch einen Widerstand von 2 kOhm von \diamond nach \diamond ersetzt werden. Die Betriebsspannungen werden an den Punkten \diamond (+ 11 V), \diamond (+ 9,5 V) und \diamond (Masse) angeschlossen. Alle anderen Anschlüsse werden nicht benötigt und bleiben frei.

FM-IF Alignment

As the AM-IF amplifier the FM-IF amplifier can also be aligned with either a sweep generator or a signal generator.

The test signal can be brought to the FM sub assembly and also to the input of the IF amplifier on the IF plate. When brought to the IF amplifier, the mixer filter BV 1845 on the FM sub assembly can, however, not be aligned.

If the IF amplifier should be operated when detached from the set, then the indicator instrument should be replaced by a resistor of 2 kΩ connected from \diamond to \diamond . The operating voltages are to be connected to the following points. \diamond (+ 11 V), \diamond (+ 9,5 V) and \diamond (ground). All other connections are not used and remain free.

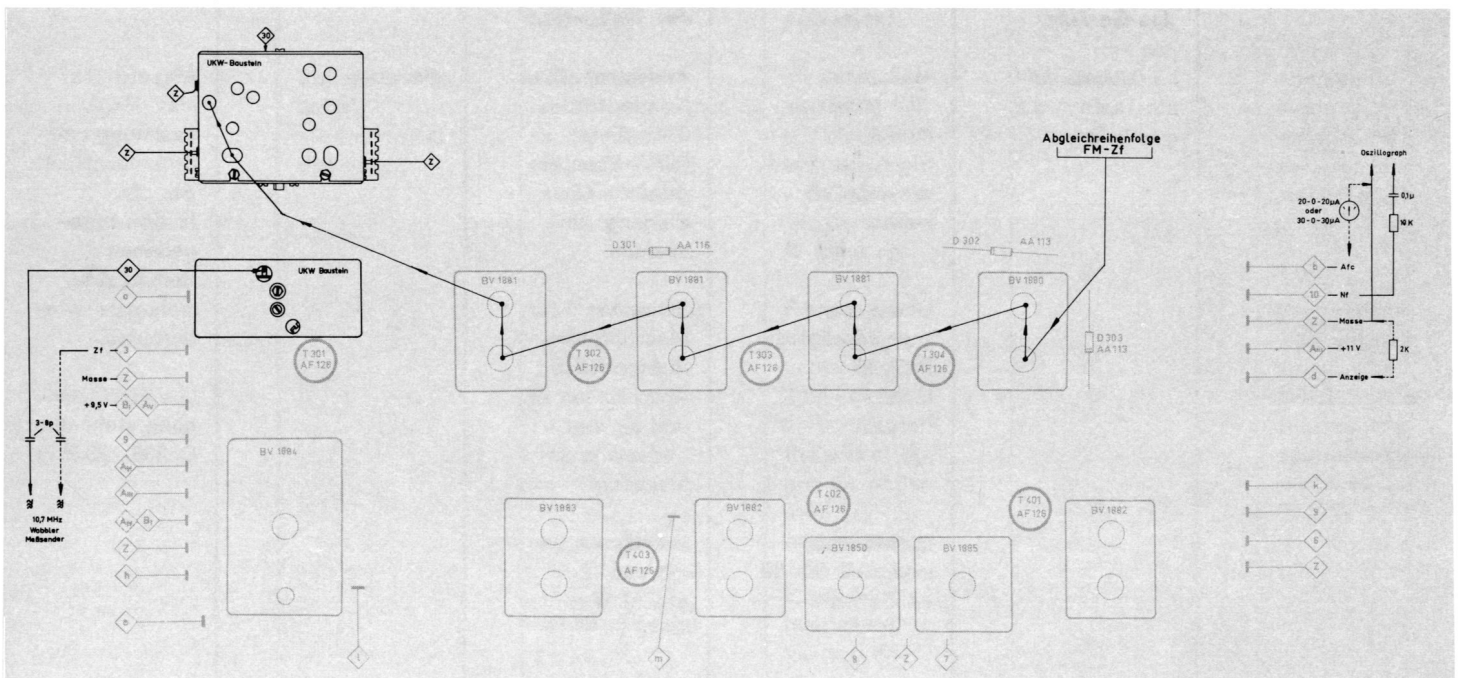


Abb. 10

Wobblerabgleich

| Einstellung des Gerätes | Meßgeräte | Anschluß der Meßgeräte | Abgleich | Hinweise |
|--|--|---|--|--|
| Lautstärke auf 0 afc-Taste nicht gedrückt | Wobbler 10,7 MHz Signal so klein wie möglich halten. | Prüfsignal über Kondensator 3–8 pF an UKW-Baustein oder an ZF-Eingang einspeisen \diamond | 1. BV 1880 2. BV 1881/3 3. BV 1881/2 4. BV 1881/1 5. C 126 6. C 121 | Abgleich auf max. Kurvenhöhe und beste Linearität der Diskriminatorkurve. Abgleich in angegebener Reihenfolge mehrmals wiederholen |
| | Oszillograph | Oszillograph an \diamond über 10 k Ω /0,1 μ F anschließen | | |

Meßsenderabgleich

| Einstellung des Gerätes | Meßgeräte | Anschluß der Meßgeräte | Abgleich | Hinweise |
|--|---|--|----------|--|
| Lautstärke auf 0 afc-Taste nicht gedrückt | Meßsender 10,7 MHz unmoduliert, Signal so klein wie möglich halten. | Prüfsignal über Kondensator 3–8 pF an UKW-Baustein oder an ZF-Eingang einspeisen | wie oben | Abgleich auf max. Richtspannung und Stromlosigkeit der afc. In der angegebenen Reihenfolge mehrmals wiederholen. |
| | Gleichspannungsmeßgerät $R_i \geq 20$ k Ω /V, 1,5 V Bereich | Instrument zur Messung der Richtspannung Anschlüssen \diamond und \diamond des Ladeelkos anklennen | | Die Richtspannung steht über C 308. (C 377) |
| | Gleichstrommeßgerät 20–30 μ A-Bereich. | Instrument an \diamond und \diamond anschließen | | |

Alignment with Sweep Generator

| Adjustment of the set | Test equipment | Connection of the test equipment | Alignment | Hints |
|--|--|---|--|---|
| Volume control at "0" afc-button not depressed | Sweep generator 10,7 mc, signal as small as possible Oscilloscope | Feed test signal via the condenser 3-8 pF to the FM sub assembly or to the IF input $\diamond 3$ Connect oscilloscope to $\diamond 10$ via 10 k Ω /0,1 μ F. | 1.BV 1880 2.BV 1881/3 3.BV 1881/2 4.BV 1881/1 5.C 126 6.C 121 | Align to maximum curve height and best linearity of the discriminator curve. Align in this sequence repeatedly. |

Alignment with Signal Generator

| Adjustment of the set | Test equipment | Connection of the test equipment | Alignment | Hints |
|--|---|---|-----------|--|
| Volume control at "0" afc-button not depressed | Signal generator 10,7 mc unmodulated Signal as small as possible D.V.-meter $R_i \geq 20$ k Ω /V, 1,5 V-range D.C.-meter 20-30 μ A-range | Feed test signal via the condenser 3 - 8 pF to the FM sub assembly $\diamond 30$ or to the IF input $\diamond 3$ For measurement of the control voltage connect the instrument to the socket $\diamond 40$ and $\diamond 50$ of the load condensers. Connect instrument $\diamond 6$ and $\diamond 2$ | as above | Align on maximal control voltage and absence of current of the afc. Repeat alignment several times in the indicated succession. The control voltage is across C 308 (C 377) |

UKW-Baustein

Vor Beginn der Abgleicharbeiten ist die Oszillatorbetriebsspannung ($\diamond = +5,3\text{ V}$) zu überprüfen. Das 1. ZF-Filter im UKW Baustein muß mit dem ZF-Verstärker abgeglichen (werden) sein.

Wird der UKW-Baustein in ausgebautem Zustand betrieben, so muß von \diamond nach \diamond eine Kurzschlußverbindung hergestellt werden. Der ZF-Ausgang \diamond ist mit einem Widerstand von 400 Ohm nach \diamond abzuschließen. An \diamond wird der HF-Tastkopf des Oszillographs bei Abgleich mit einem Wobbler angeschlossen. Messungen am ZF-Ausgang sind aber nur mit hochempfindlichen Wobblern (Polyskop von Rhode & Schwarz) sinnvoll.

FM-Sub assembly

Before aligning, test the oscillator operating voltage ($\diamond = +5,3\text{ V}$). The first IF filter of the FM sub assembly must be aligned together with the IF amplifier.

If the FM-sub assembly is operated when detached from the set, then the connection from \diamond to \diamond should be shorted. The IF output \diamond should be closed to \diamond via a resistor of $400\ \Omega$. When aligning with a sweep generator, the RF testhead of the oscilloscope should be connected to \diamond . Measurements on the IF output should only be carried out with extremely high sensitive sweep generators (for instance Polyskop by Rhode & Schwarz).

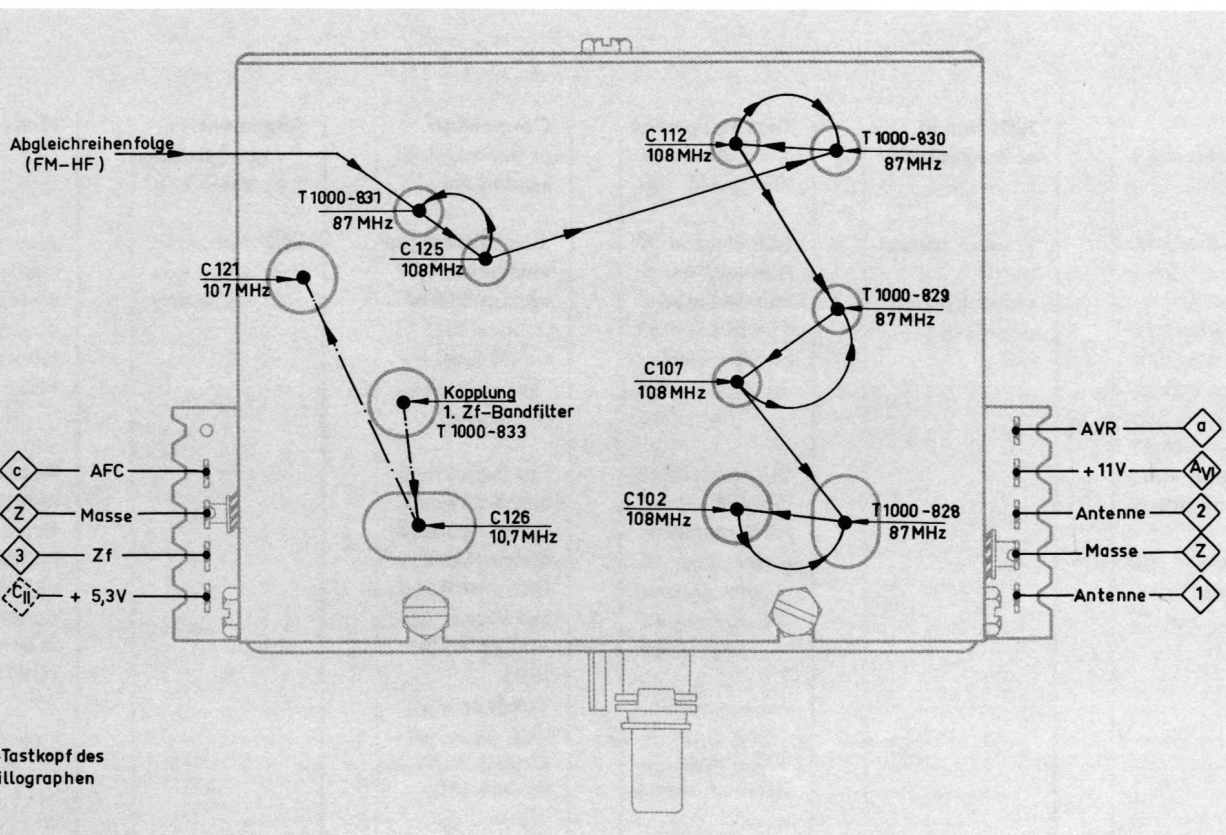


Abb. 11

| Einstellung des Gerätes | Meßgeräte | Anschluß der Meßgeräte | Abgleich | Hinweise |
|---|--|---|--|--|
| Lautstärke möglichst ganz aufdrehen, afc-Taste nicht gedrückt, UKW-Antennenstäbe ganz ausziehen | Meßsender, Signal nur so groß wählen, daß Begrenzung nicht einsetzt. Gerät soll rauschen | Meßsender frei strahlen lassen | 1. T 1000 - 831 87 MHz C 125 108 MHz 2. T 1000 - 830 87 MHz C 112 108 MHz 3. T 1000 - 829 87 MHz C 107 108 MHz 4. 1000 - 828 C 102 108 MHz | Abgleich auf max. Zeigerausschlag und mehrmals wiederholen in angegebener Reihenfolge (auch wechselseitig L und C) |
| | Gleichstrommeßinstrument $R_i \leq 2 \Omega$ 100–300 mA Bereich | Instrument in Stromzuleitungen \triangleleft schalten | | |

| Adjustment of the set | Test equipment | Connection of the test equipment | Alignment | Hints |
|---|---|---|--|--|
| Volume control turned on as far as possible, afc-button not depressed, FM-telescopic drawn - out. | Signal generator, signal only to that volume that limiting does not begin. Set should have noise. | Signal generator freely radiating. | 1.T 1000-831 87 mc C 125 108 mc 2.T 1000-830 87 mc C 112 108 mc 3.T 1000-829 87 mc C 107 108 mc 4.T 1000-828 87 mc C 102 108 mc | Alignment must be effected to maximal deflection and must be repeated at several times in the indicated succession (even alternately L and C). |
| | D.C. meter $R_i \leq 2 \Omega$ 100 - 300 mA range | Testmeter into current line \triangleleft | | |

AM-Bereichswähler

Vor Beginn der Abgleicharbeiten ist die Oszillatorspannung ($\diamond + 5,7\text{ V}$) zu überprüfen. Beim Abgleich der SW-Bereiche ist darauf zu achten, daß die Vorkreise nicht auf der Spiegelfrequenz abgeglichen werden. Beim Meßsender liegt die Spiegelfrequenz 910 kHz über, beim Empfänger 910 kHz unter der Abgleichfrequenz (siehe 3.1. und 3.2.).

Sollte der Tuner mit einem Wobbler abgeglichen werden, so ist der Wobbelhub so zu wählen, daß auf dem Bildschirm des Oszillographen Abgleich und Spiegelfrequenzen zu sehen sind.

Der Wobbler strahlt frei. Der Oszillograph wird über $10\text{ k}\Omega/0,1\ \mu\text{F}$ an $\diamond 9$ angeschlossen. (Siehe Abb. 9)

AM-Tuner

Before aligning, test the oscillator operating voltage ($\diamond = + 5,7\text{ V}$). When aligning the SW ranges, observe that the signal circuits are not aligned to their image frequency. The image frequency is at the signal generator 910 kc above the alignment frequency and at the receiver, it is 910 kc below the same frequency. (see 3.1 and 3.2)

If the tuner should be aligned with a sweep generator, the range of the sweep generator should be selected this way that the alignment and the image frequencies can be seen on the screen of the oscilloscope.

The sweep generator should freely radiate. The oscilloscope should be connected via $10\text{ k}\Omega/0,1\ \mu\text{F}$ to $\diamond 9$. (Illustr. 9)

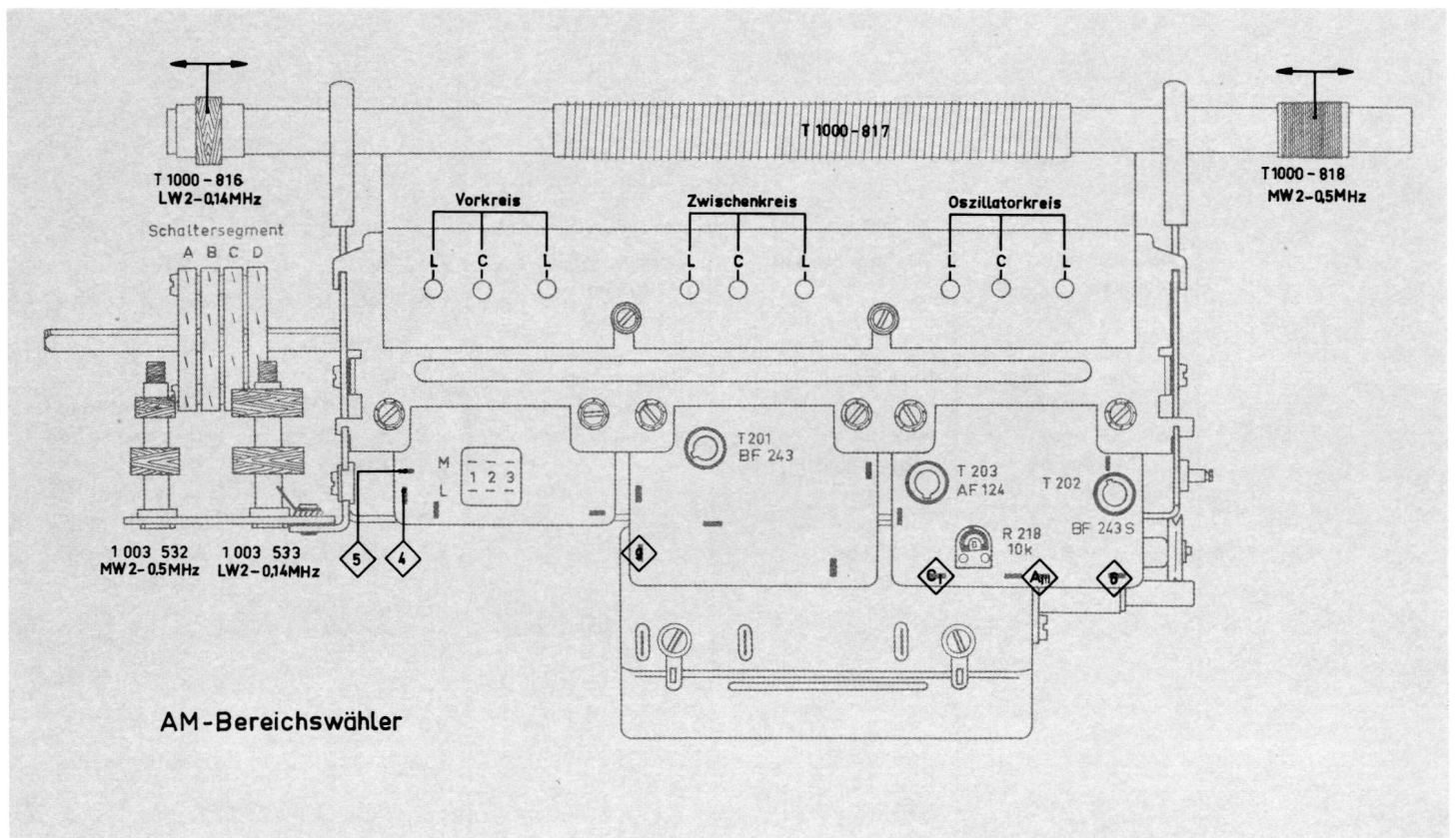


Abb. 12

Abgleich mit Meßsender

| Einstellung des Gerätes | Meßgeräte | Anschluß der Meßgeräte | Abgleich | Hinweise |
|--|--|---|--|---|
| <p>AM-Teleskopantenne ganz ausziehen. Lautstärke-regler bei Abgleich mit Gleichstrommeßinstrument in der Stromzuführung möglichst Rechts-Anschlag)</p> | <p>Meßsender 140 kHz 30 MHz, 1000 Hz – 30 % AM-moduliert.</p> | <p>Sender frei strahlen lassen.</p> | <p>Siehe folgende Abgleich-tabellen und Darstellungen.</p> | <p>Abgleich auf max. Zeiger-ausschlag vornehmen.</p> |
| <p>AM-Taste gedrückt. Antennendrehko eindrehen. (Linker Anschlag.)</p> | <p>Gleichspannungsmeßinstrument $R_i \cong 20 \text{ k}\Omega/\text{V}$ 1,5 V-Bereich</p> | <p>Instrument zur Messung der Regelspannung an \diamond_6 und \diamond_7 anschließen.</p> | <p>Beim Abgleich der Bereiche LW 2 bis SW 8 unbedingt angegebene Reihenfolge beachten.</p> | <p>Vor Abgleich der Vor- und Zwischenkreise muß der Oszillator (L und C-seitig) abgeglichen werden, bzw. ist vorher die Eichung zu kontrollieren. Ferner ist darauf zu achten, daß immer zuerst L und dann C abgeglichen und, besonders auf den KW-Bereichen, mehrmals wiederholt wird. (Vor allem Eichgenauigkeit 1 %) (siehe 3.8. Abb. 13–24).</p> |
| <p>Hochantennenbuchse Draht von ca. 2 m Länge anschließen.</p> | <p>oder Gleichstrommeßinstrument $R_i \leq 2 \text{ Ohm}$ 100–300 mA-Bereich.</p> | <p>Instrument in Stromzuleitung \diamond_8 schalten.</p> | | |

Alignment with Signal Generator

| Adjustment of the set | Test equipment | Connection of the test equipment | Alignment | Hints |
|--|--|---|---|---|
| <p>Am-telescopic antenna completely drawn-out. Volume control, when aligning with D.C. meter in the current line, possibly right end position.</p> | <p>Signal generator 140 kc/30 mc, 1000 cps - 30 % AM modulated</p> | <p>Signal generator freely radiating.</p> | <p>See the following alignment schedule and illustrations.</p> | <p>Alignment must be effected to maximal deflection.</p> |
| <p>AM button depressed. Antenna tuning condenser turned in left end position.</p> | <p>D.C. meter $R_i \cong 20 \text{ k}/1,5 \text{ V}$-range</p> | <p>For measuring the control voltage, D.C. meter must be connected to Ⓢ and Ⓣ</p> | <p>When aligning the ranges LW 2 to SW 8, observe the given succession.</p> | <p>Before aligning the signal and the intermediate circuit, the oscillator should have been aligned on L and C, i. e. gauging must be controlled before. Observe furthermore that L should be always aligned before C and, especially in the SW range, the alignment should be repeated alternately. (The accuracy of the oscillator gauging should be 1 %). (see 3.2 ill. 13-24)</p> |
| <p>Connect a wire of about 2 m to the antenna socket.</p> | <p>or D.C. meter $R_i \leq 2 \Omega$, 100-300 mA range</p> | <p>D.C. meter to be connected into current line Ⓢ.</p> | | |

Abgleichtabelle

| Bereich in MHz Bezeichnung | Meßsenderfrequenz Zeigerstellung | Abgleichpunkt | | | Hinweise |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---|
| | | Oszillator schwarz | Zwischen- kreis rot | Vorkreis braun | |
| LW 2 0,13 – 0,24 | 0,14 MHz | 1003 537 | T 1000-780 | T 1000-816 ¹⁾ | <p>Beim Abgleich der Bereiche LW 2 und MW 2 sind zuerst die Ferritantennenspulen und dann die zugehörigen Trimmer abzugleichen.</p> <p>Die Hochantennenspulen (BV 1833 und BV 1827) brauchen dann lediglich einmal auf der L-Frequenz abgeglichen werden. Der Abgleich der Bereiche LW 1 und MW 1 wird danach nur auf Tastenstellung »afc/ferr. ant.« gedrückt vorgenommen.</p> <p>Beim Nachgleich der Bereiche LW 2 und MW 2 ist danach der Abgleich der Bereiche LW 1 bzw. MW 1 zu korrigieren.</p> <p>Beim Nachgleichen der Bereiche LW 1 und BC 1 ist vorher der Abgleich der Bereiche LW 2 bzw. BC 2 zu überprüfen.</p> <p>Der Abschirmdeckel des Bereichswählers darf während der Abgleicharbeiten nicht entfernt werden.</p> <p>1) Taste afc/ferr. ant. gedrückt 2) Taste afc/ferr. ant. ausgerastet 3) Taste afc/ferr. ant. ausgerastet, Draht an Antennenbuchse entfernen.</p> |
| | 0,235 MHz | — | — | 1003 533 ²⁾ | |
| LW 1 0,23 – 0,44 | 0,25 MHz | C 338 | C 337 | C 336 ¹⁾ | |
| | 0,42 MHz | T 1000-750 | T 1000-778 | 1003 557 ¹⁾ | |
| BC 2 0,47 – 0,94 | 0,5 MHz | C 330 | C 329 | C 328 ¹⁾ | |
| | 0,9 MHz | T 1000-748 | T 1000-776 | 1003 556 ¹⁾ | |
| BC 1 0,9 – 1,65 | 0,95 MHz | — | — | 1003 532 ²⁾ | |
| | 1,6 MHz | C 322 | C 321 | C 320 ¹⁾ | |
| SW 8 1,6 – 3,45 | 1,7 MHz | T 1000-746 | T 1000-774 | 1003 555 ¹⁾ | |
| | 3,3 MHz | C 314 | C 313 | C 312 ¹⁾ | |
| SW 7 3,4 – 5,6 | 3,3 MHz | T 1000-744 | T 1000-772 | 1027 813 ¹⁾ | |
| | 3,6 MHz | C 306 | C 305 | C 301 ¹⁾ | |
| SW 6 5,5 – 8,6 | 4,5 MHz | T 1000-742 | T 1000-770 | 1003 552 ³⁾ | |
| | 5,7 MHz | C 296 | C 295 | C 294 ³⁾ | |
| SW 5 8,5 – 12,1 | 8,3 MHz | T 1000-740 | 1027 829 | 1003 551 ³⁾ | |
| | 8,7 MHz | C 285 | C 284 | C 281 ³⁾ | |
| SW 4 12 – 16,1 | 11,5 MHz | T 1000-738 | 1007-827 | 1003 550 ³⁾ | |
| | 12,2 MHz | C 273 | C 272 | C 269 ³⁾ | |
| SW 3 16 – 20,1 | 15,5 MHz | T 1000-736 | 1003 540 | 1003 544 ³⁾ | |
| | 16,2 MHz | C 263 | C 262 | C 259 ³⁾ | |
| SW 2 20 – 25,1 | 19,5 MHz | T 1000-734 | 1027 823 | 1027 812 ³⁾ | |
| | 20,2 MHz | C 254 | C 253 | C 251 ³⁾ | |
| SW 1 25 – 30 | 24,5 MHz | T 1000-782 | 1027 821 | 1027 909 ³⁾ | |
| | 25,2 MHz | C 242 | C 241 | C 240 ³⁾ | |
| | 29 MHz | 1003 535 | T 1000-758 | 1027 807 ³⁾ | |
| | | C 227 | C 229 | C 228 ³⁾ | |

Alignment Schedule

| Range mc | Signal generator Frequency | | Alignment Points | | | Hints |
|-----------------|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | Dial pointer set to | | Oscillator circuit black | Intermediate circuit red | Signal circuit brown | |
| LW 2 0,13- 0,24 | 0,14 mc | | 1 003 537 | T 1000-780 | T 1000-816 ¹⁾ | <p>When aligning the ranges LW 2 and BC 2 then the ferrite antenna should be aligned before the respective trimmers. The antenna input coils (BV 1833 and BV 1827) must only be aligned for the L-frequency.</p> <p>Alignment of the ranges LW 1 and BC 1 is only done at button "afc/ferr.ant." depressed.</p> <p>When realigning the ranges LW 2 and BC 2 then the alignment of the ranges LW 1 resp. BC 1 must be corrected.</p> <p>Before realigning the range LW 1 and BC 1 the alignment of the ranges LW 2 resp. BC 2 should be tested.</p> <p>The screening of the tuner should not be detached while aligning.</p> <p>1) Button afc/ferr. ant. depressed 2) Button afc/ferr. ant. released 3) Button afc/ferr. ant. released</p> <p>Remove wire from the antenna socket.</p> |
| | 0,235 mc | | — | — | 1 003 533 ²⁾ | |
| LW 1 0,23- 0,44 | 0,25 mc | | C 338 | C 337 | C 336 ¹⁾ | |
| | 0,42 mc | | T 1000-750 | T 1000-778 | 1 003 557 ¹⁾ | |
| BC 2 0,47- 0,94 | 0,5 mc | | C 330 | C 329 | C 328 ¹⁾ | |
| | 0,9 mc | | T 1000-748 | T 1000-776 | 1 003 556 ¹⁾ | |
| BC 1 0,9 - 1,65 | 0,95 mc | | — | — | 1 005 532 ²⁾ | |
| | 1,6 mc | | C 322 | C 322 | C 320 ¹⁾ | |
| SW 8 1,6 - 3,45 | 0,95 mc | | T 1000-746 | T 1000-774 | 1 003 555 ¹⁾ | |
| | 1,7 mc | | C 314 | C 313 | C 312 ¹⁾ | |
| SW 7 3,4 - 5,6 | 3,3 mc | | T 1000-744 | T 1000-772 | 1 027 813 ¹⁾ | |
| | 3,6 mc | | C 306 | C 305 | C 301 ¹⁾ | |
| SW 6 5,5 - 8,6 | 4,5 mc | | T 1000-742 | T 1000-770 | 1 003 552 ³⁾ | |
| | 5,7 mc | | C 296 | C 295 | C 294 ³⁾ | |
| SW 5 8,5 -12,1 | 8,3 mc | | T 1000-740 | 1 027 829 | 1 003 551 ³⁾ | |
| | 11,5 mc | | C 285 | C 284 | C 281 ³⁾ | |
| SW 4 12 -16,1 | 8,7 mc | | T 1000-738 | 1 027 827 | 1 003 550 ³⁾ | |
| | 15,5 mc | | C 273 | C 272 | C 269 ³⁾ | |
| SW 3 16 -20,1 | 20,2 mc | | T 1000-736 | 1 003 540 | 1 003 549 ³⁾ | |
| | 19,5 mc | | C 263 | C 262 | C 259 ³⁾ | |
| SW 2 20 -25,1 | 16,2 mc | | T 1000-734 | 1 027 823 | 1 027 812 ³⁾ | |
| | 24,5 mc | | C 254 | C 253 | C 251 ³⁾ | |
| SW 1 25 -30 | 20,2 mc | | T 1000-732 | 1 027 821 | 1 027 809 ³⁾ | |
| | 19 mc | | C 242 | C 241 | C 240 ³⁾ | |
| | | | 1 003 535 | T 1000-758 | 1 027 807 ³⁾ | |
| | | | C 227 | C 229 | C 228 ³⁾ | |

Abgleichschema LW 2 Alignmentscheme LW 2

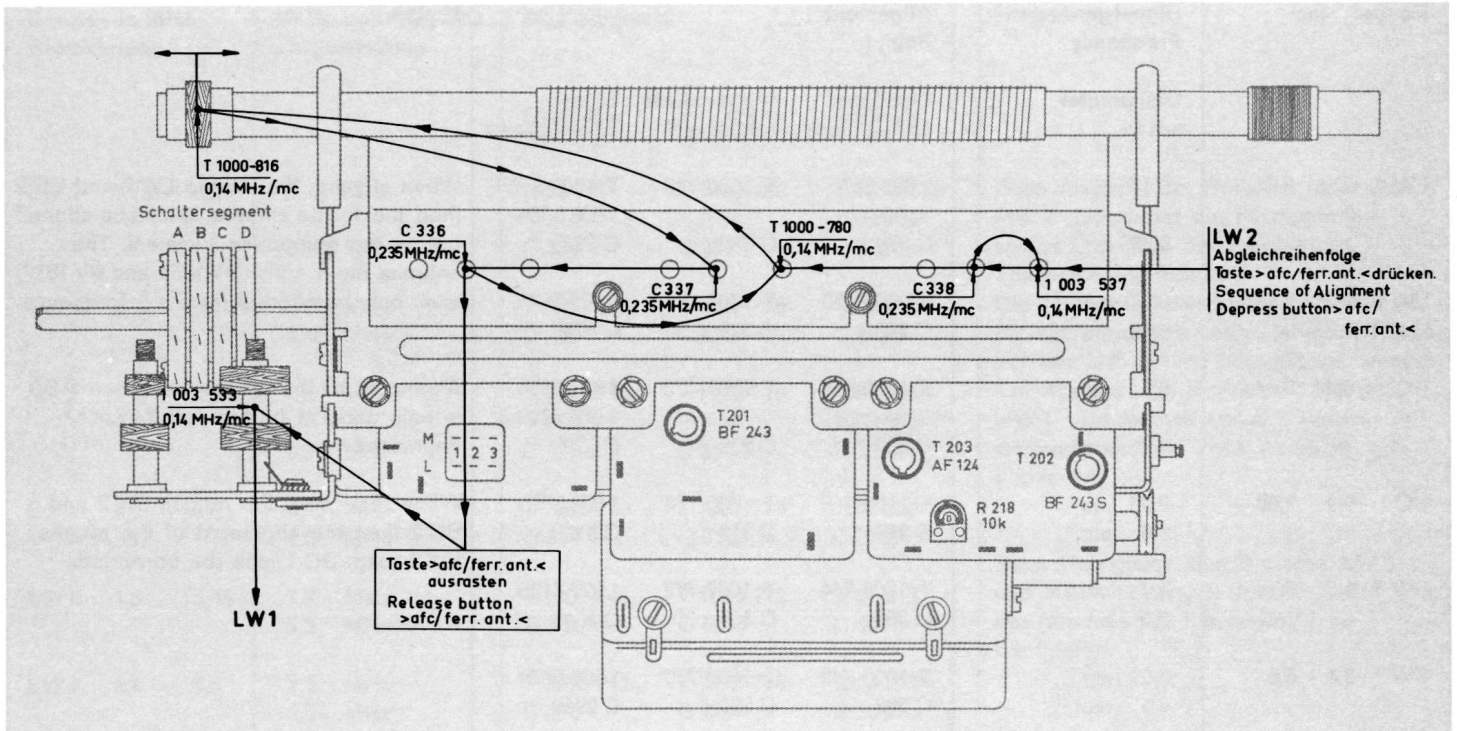


Abb. 13

Abgleichschema LW 1 Alignmentscheme LW 1

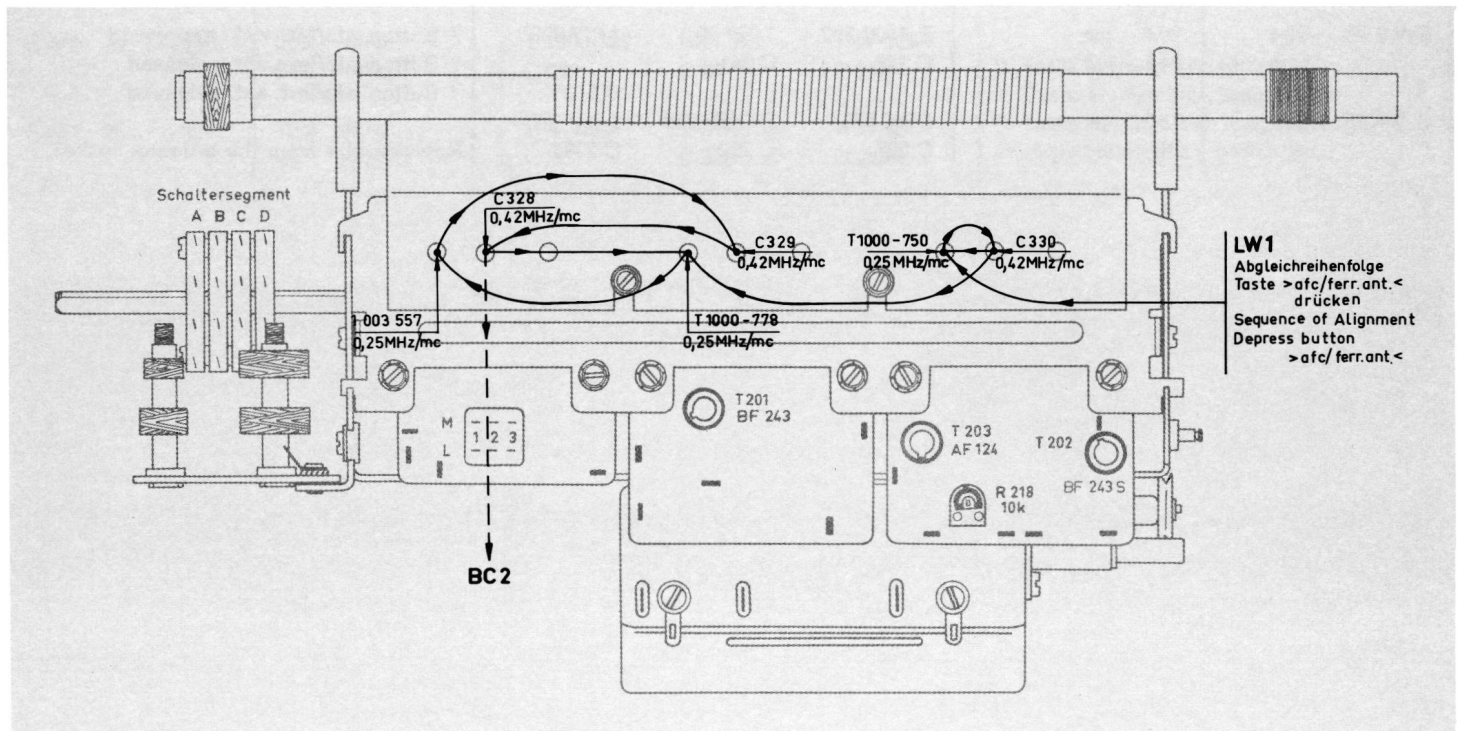


Abb. 14

Abgleichschema BC 2 Alignmentscheme BC 2

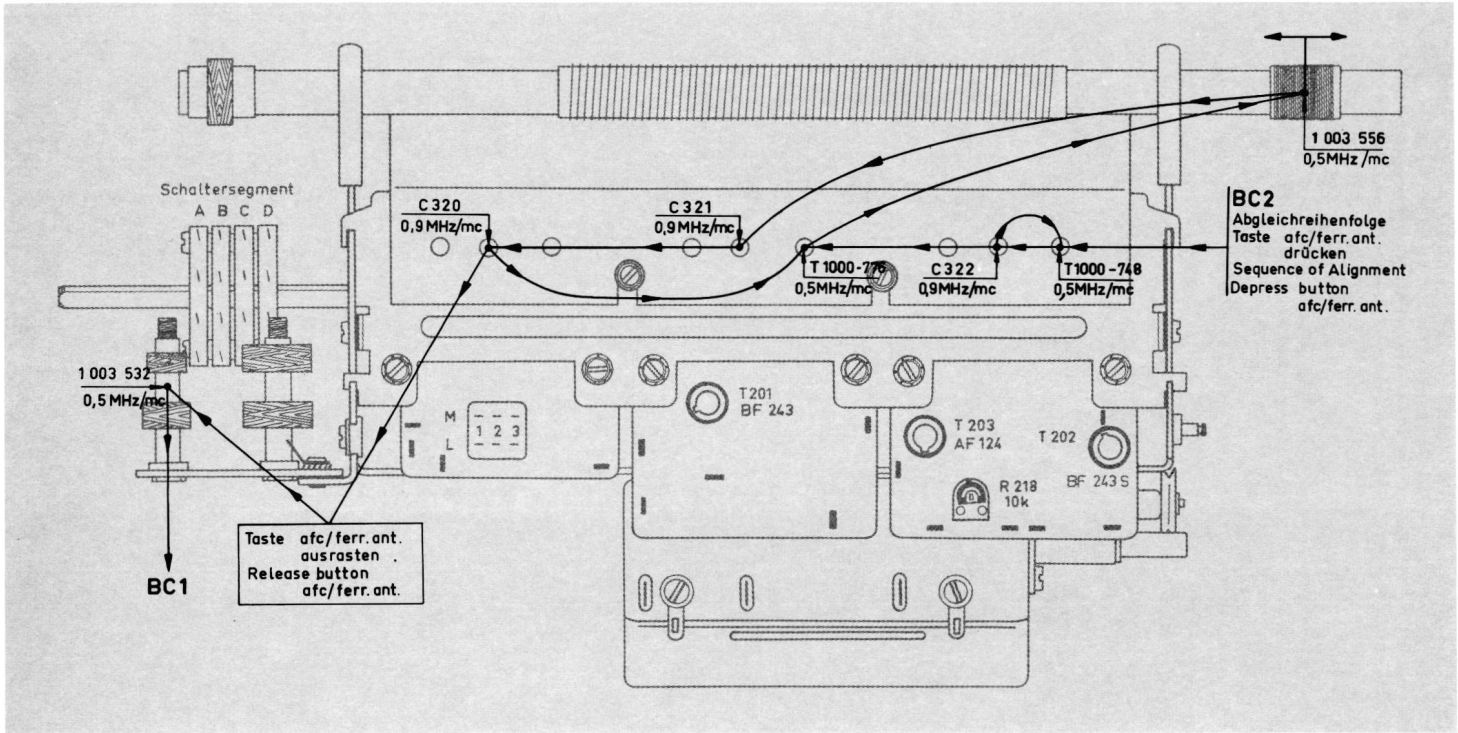


Abb. 15

Abgleichschema BC 1 Alignmentscheme BC 1

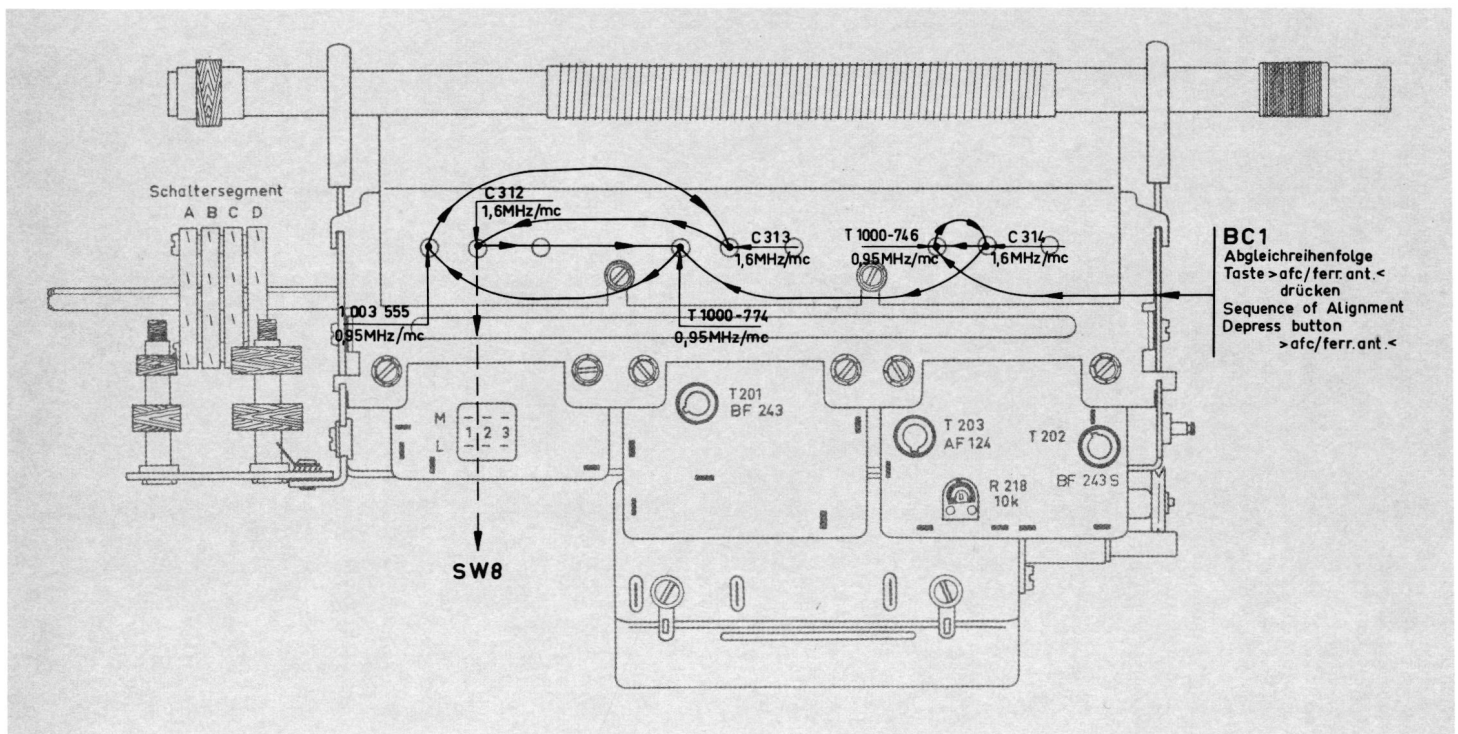


Abb. 16

Abgleichschema SW 8 Alignmentscheme SW 8

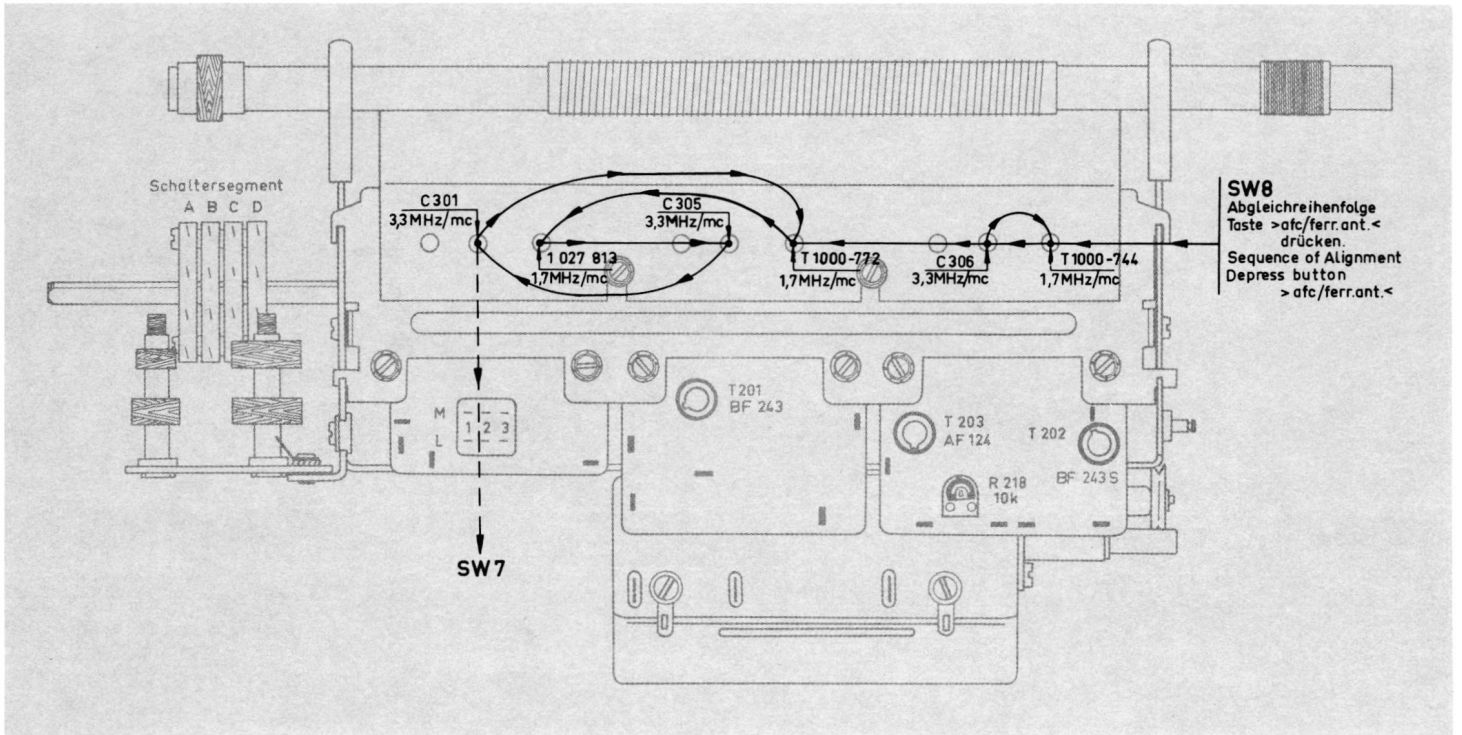


Abb. 17

Abgleichschema SW 7 Alignmentscheme SW 7

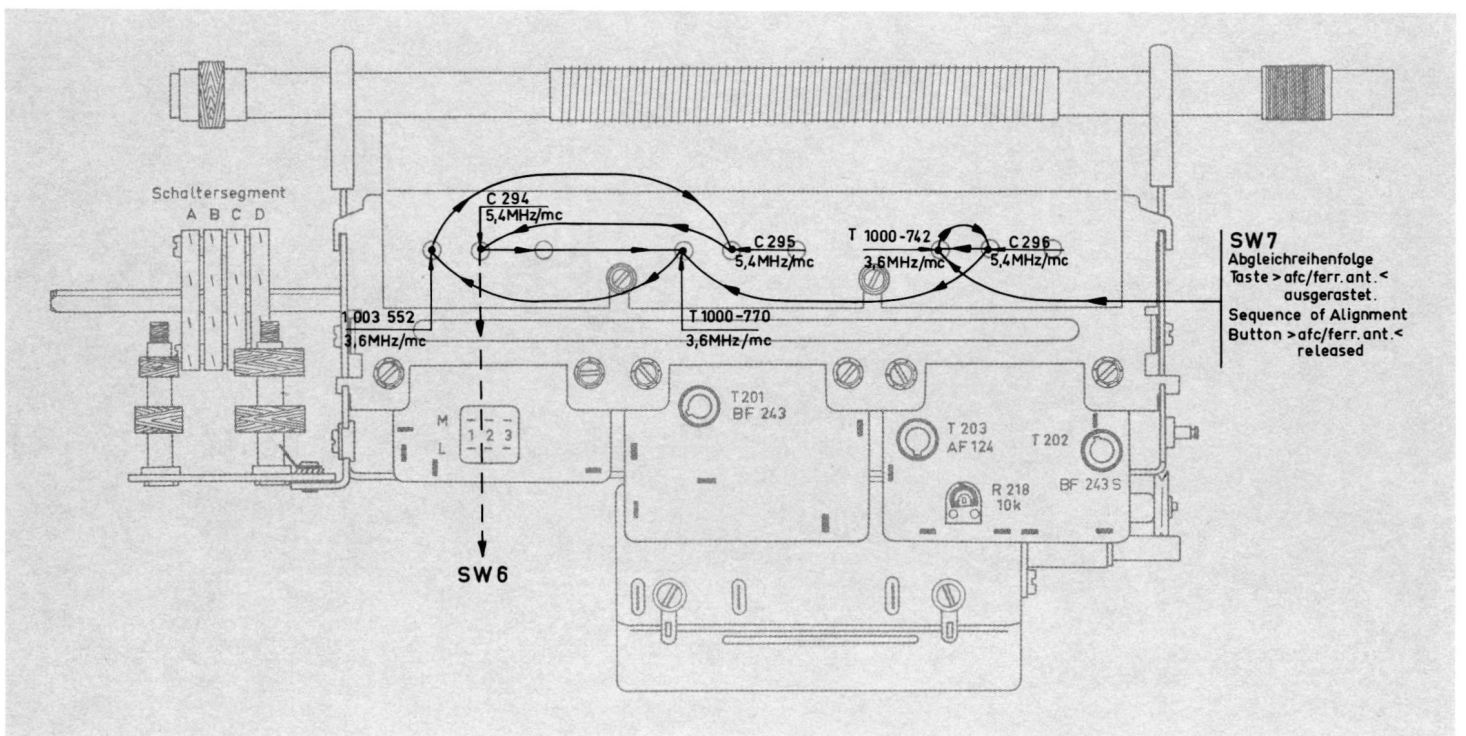


Abb. 18

Abgleichschema SW 6 Alignmentschema SW 6

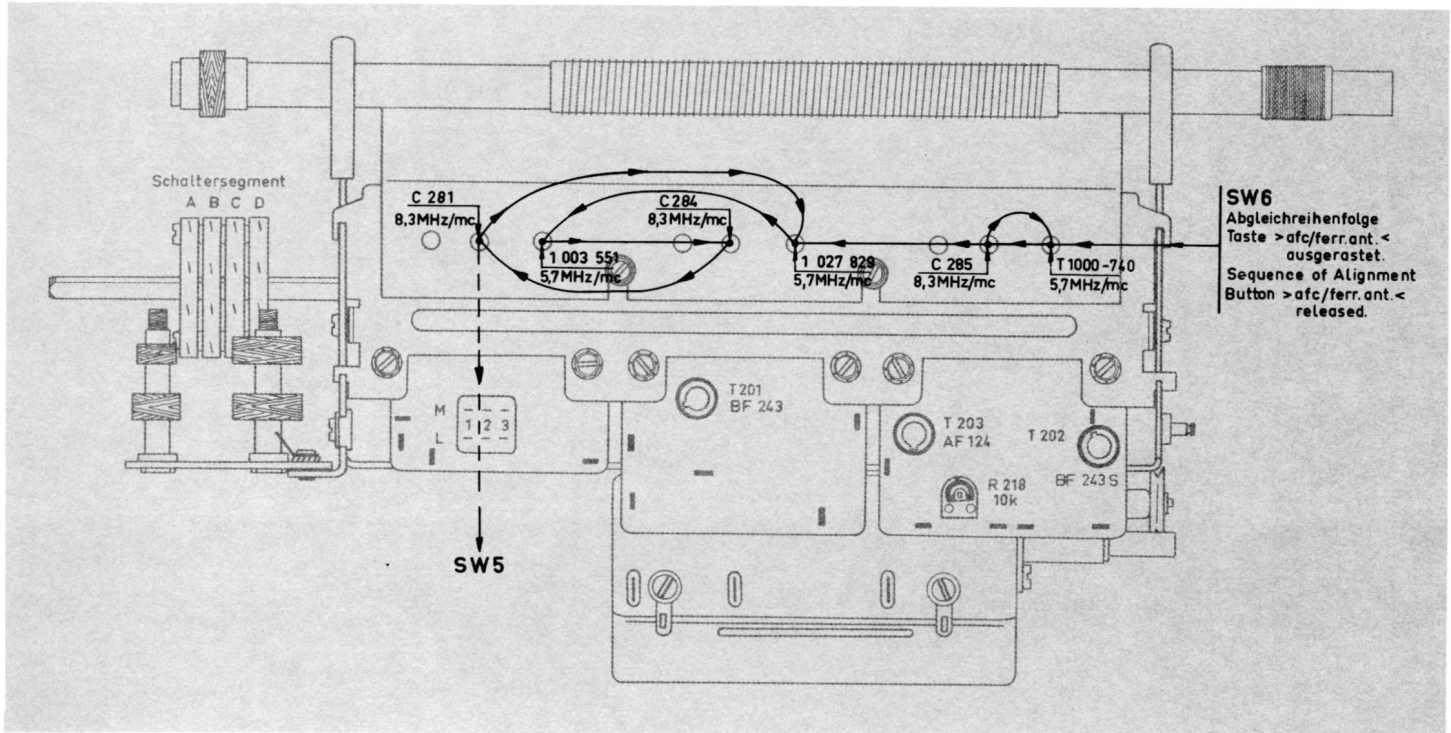


Abb. 19

Abgleichschema SW 5 Alignmentschema SW 5

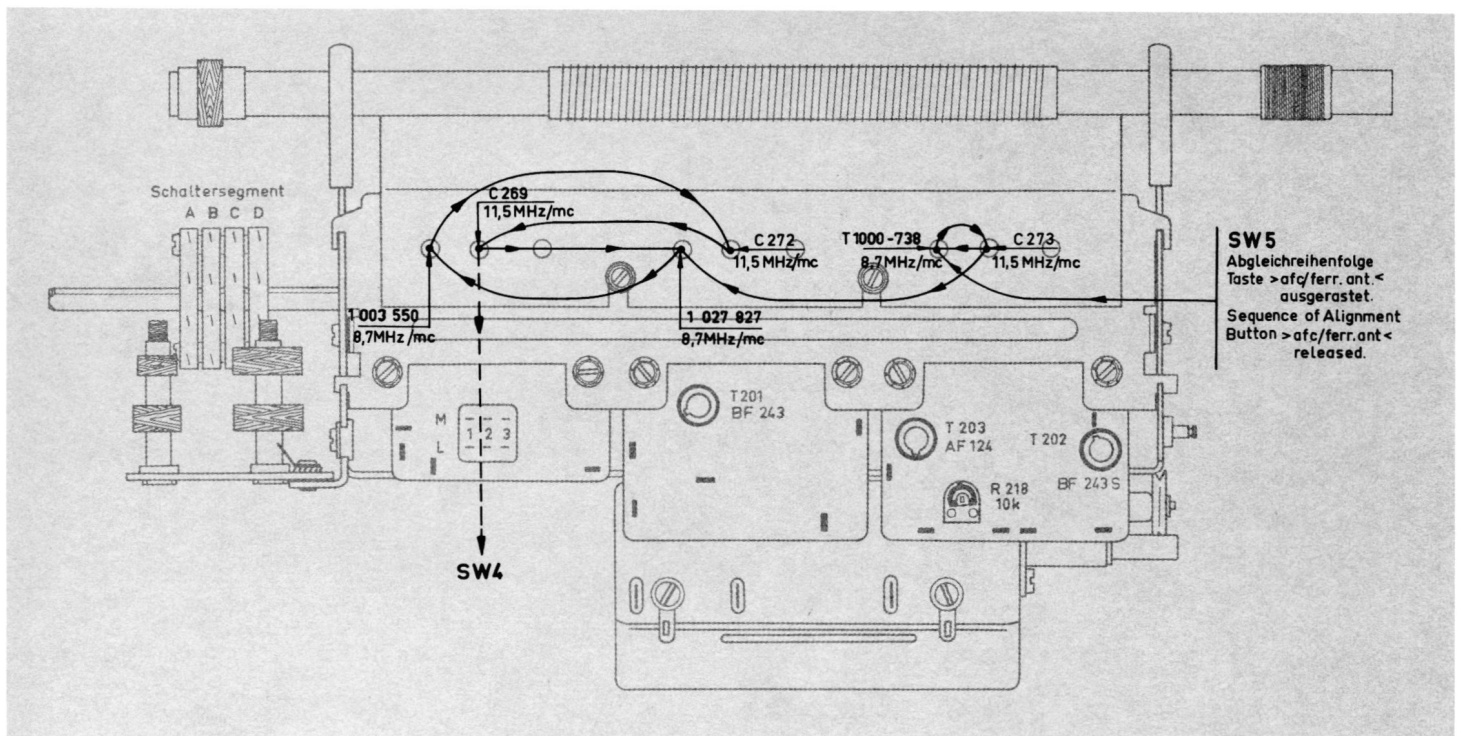


Abb. 20

Abgleichschema SW 4 Alignmentscheme SW 4

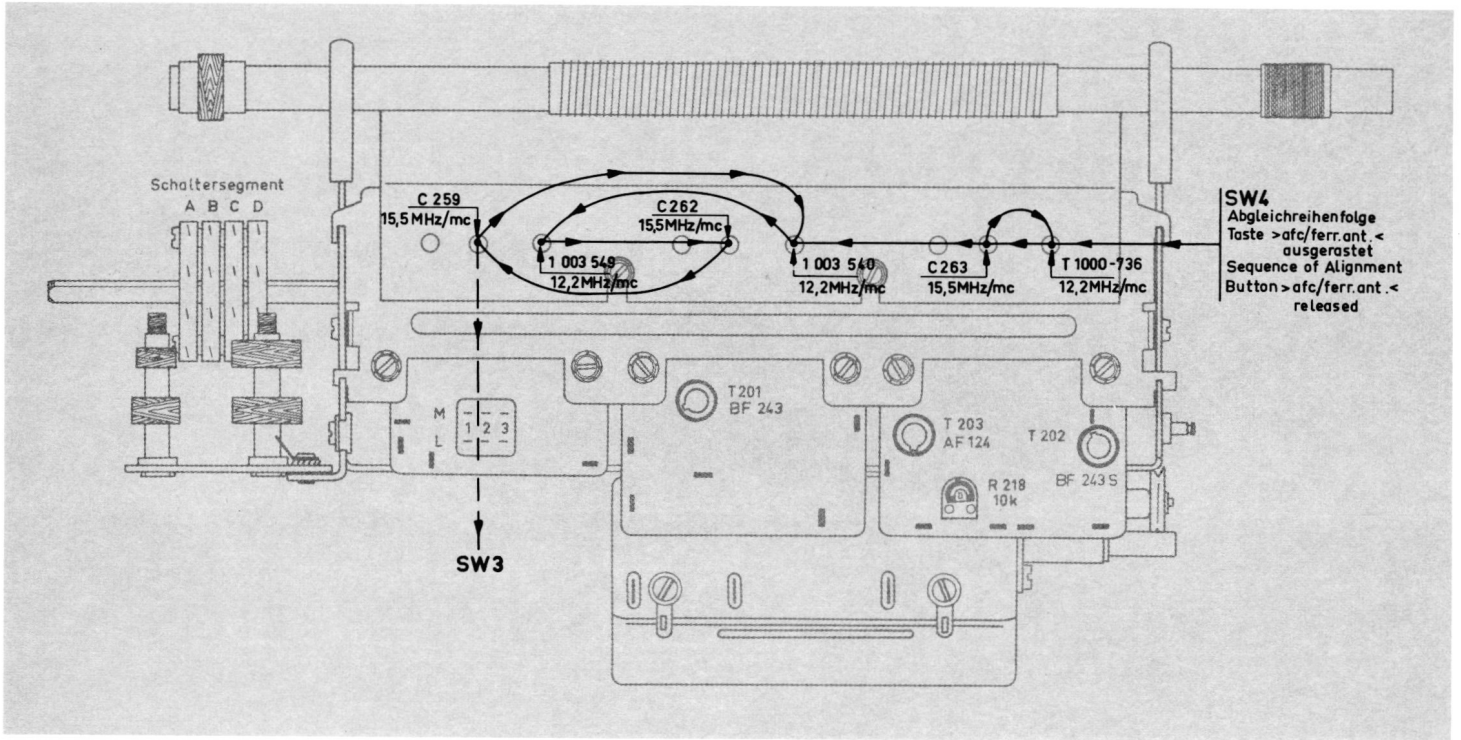


Abb. 21

Abgleichschema SW 3 Alignmentscheme SW 3

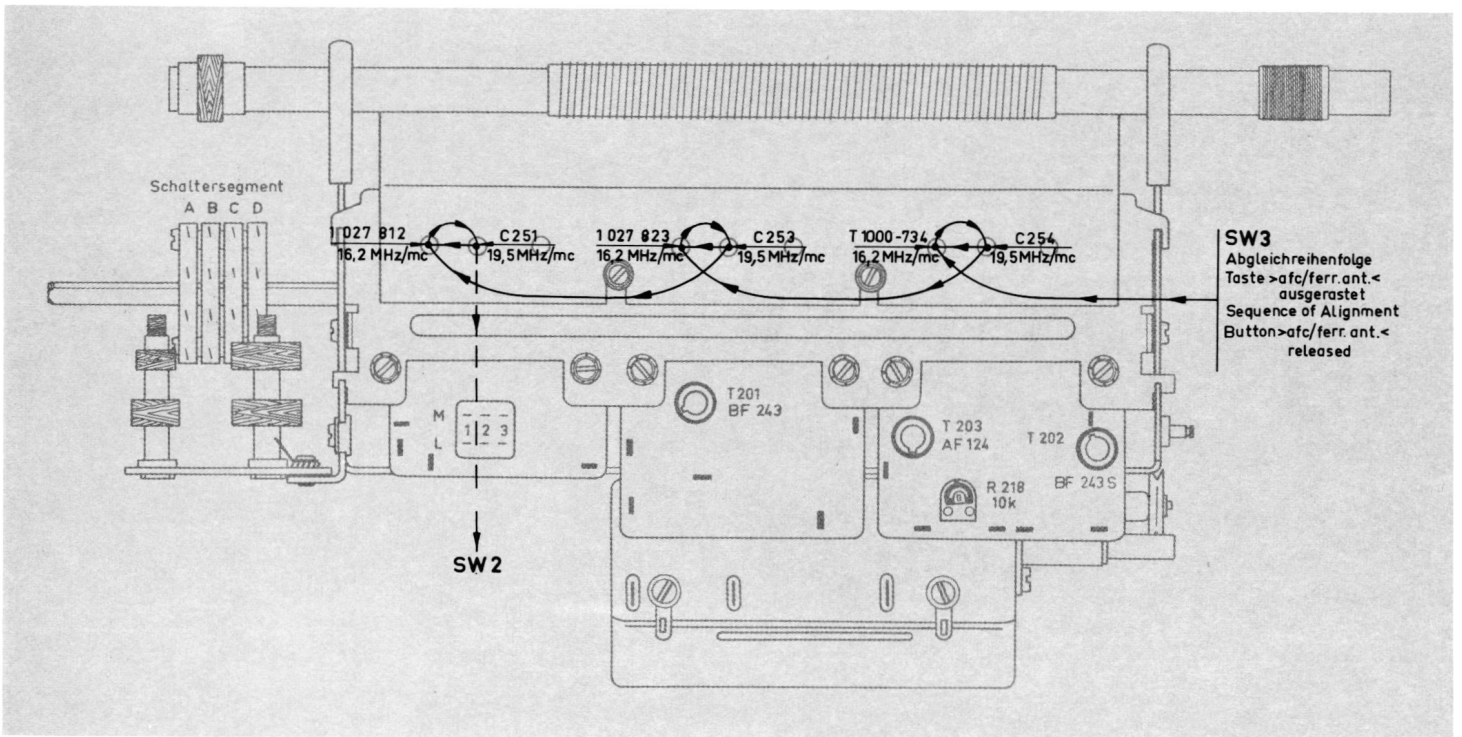


Abb. 22

Abgleichschema SW 2 Alignmentschema SW 2

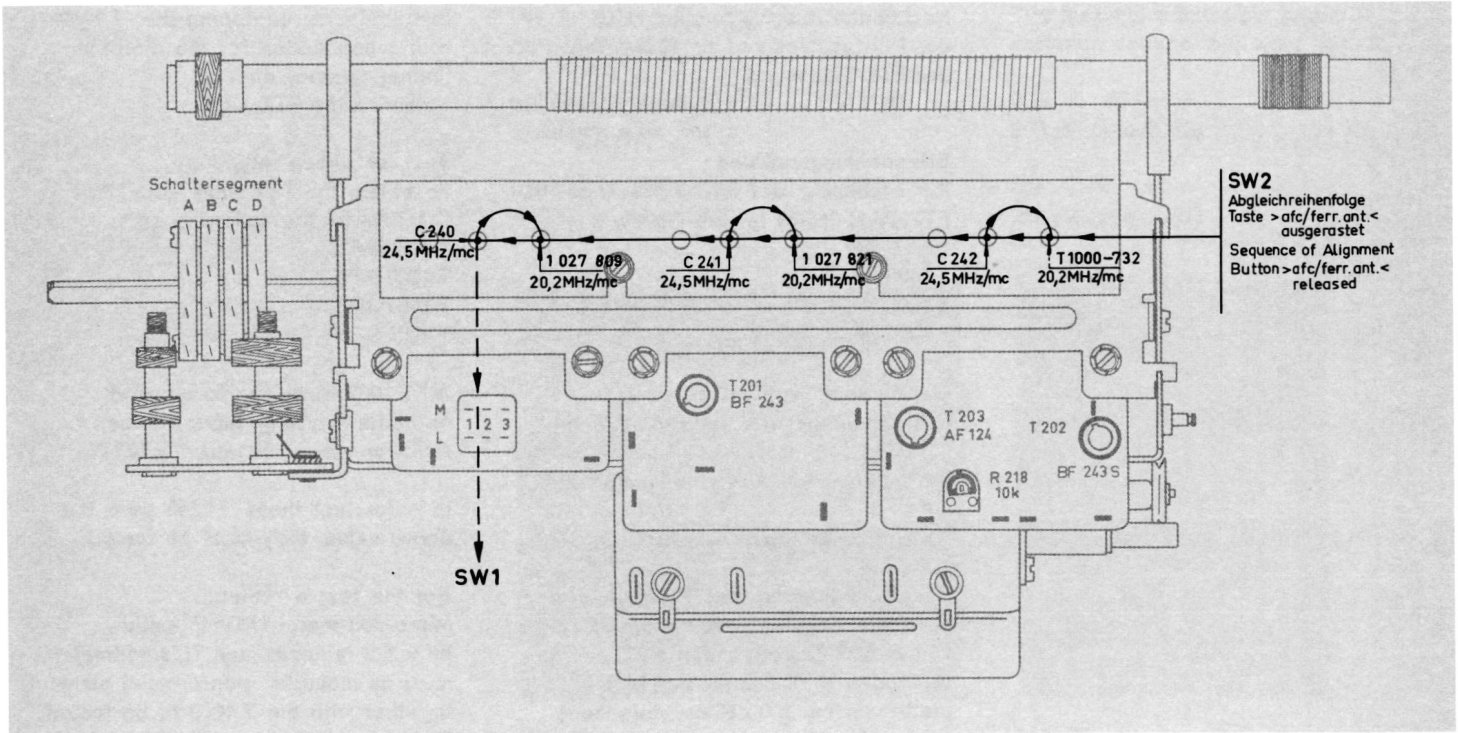


Abb. 23

Abgleichschema SW 1 Alignmentschema SW 1

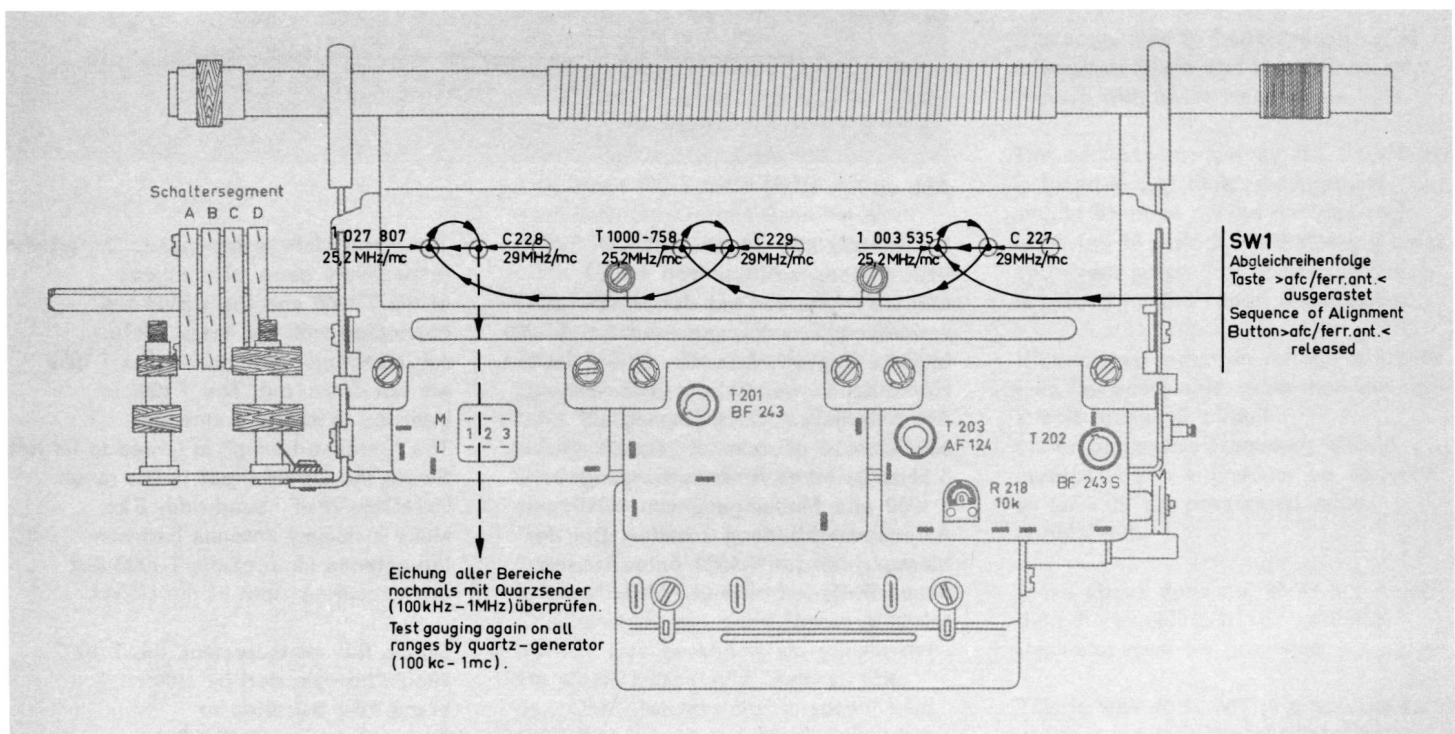


Abb. 24

Nachrüstanweisung zum Anschluß des Peilzusatzes und zur Erlangung der FTZ-Zulassung.

Instruction for equipping the T 1000 with a connection for the direction finding adapter and for obtaining the FTZ-sign.

Störstrahlungsprüfung

Zur Erlangung der FTZ-Zulassungs-Nr. FTZ IV C 165/64 für die Geräte
T 1000 SF
T 1000 SFa
T 1000 SFP
T 1000 SFaP

Test for sweep radiation

To obtain the FTZ sign No. FTZ IV C 165/64 for the following sets:
T 1000 SF
T 1000 SFa
T 1000 SFP
T 1000 SFaP

Geräte vom Typ T 1000, die auf Schiffen eingesetzt werden, dürfen nur eine Störstrahlungsleistung von max. 2×10^{-9} W haben. Um diesen Wert einzuhalten müssen die Geräte einer Prüfung unterzogen werden.

All T 1000 which are to be used on boats may only have a sweep radiation power of max. 2×10^{-9} W.

Zur Durchführung der Prüfung wird ein „selektives Mikrovoltmeter USVH“ von R & S benötigt, das mit dem zu prüfenden T 1000 auf einer Metallplatte von ca. 100 x 80 cm aufgebaut wird. (Abb. 25)

In order that those T 1000 have the above value, they must be tested.

For the test a “selective micro-volt-meter USVH” made by R & S is necessary. This voltmeter must be mounted upon a metal plate together with the T 1000 to be tested. The plate should be 100 x 80 cm large. (see ill. 25)

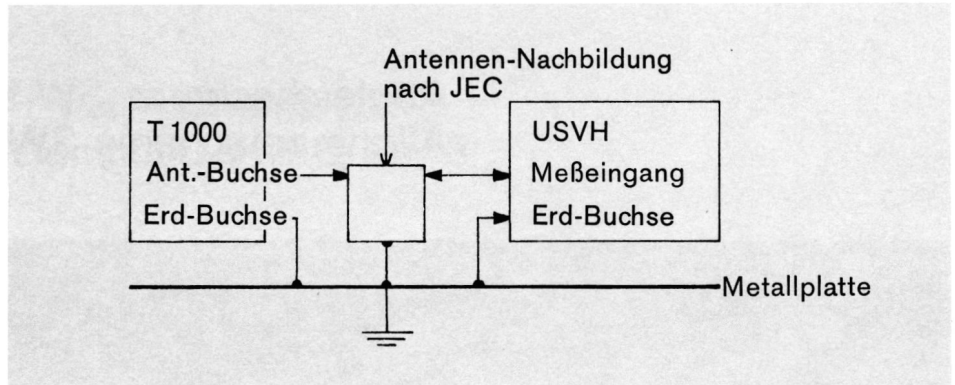


Abb. 25

Die Metallplatte ist geerdet. Die Erd- bzw. Masseanschlüsse von T 1000 und USVH werden mit der Metallplatte verbunden. Teleskopantennen des T 1000 bleiben eingeschoben. Der T 1000 ist auf Hochantenne geschaltet. „Ant. Tuning“ Anschlag links. USVH-Eingang auf 500 kOhm/20 pF schalten, Bandbreite 5 kHz. Zwischen Antenneneingang T 1000 und Meßeingang von USVH Antennennachbildung schalten. Bei der Messung ist der T 1000 entweder mit neuen Batterien oder über Konstanter 12 V = zu betreiben.

The metal plate is grounded. The ground respectively earth connections of the T 1000 and the USVH are connected with the metal plate. All telescopic antennas of the T 1000 are not drawn out. The T 1000 is switched to external antenna. The “antenna tuning” is turned to its left. Switch the USVH input to the range 500 kOhm/20 pF, bandwidth 5 kc. Make a dummy antenna between the antenna input of the T 1000 and the measuring input of the USVH.

During this measurement, the T 1000 should be operated by either brand new batteries or by a constanter of 12 V D. C.

Die maximal zulässige Störspannung darf betragen:

bei der Nachbildung 0,13 ... 4,5 MHz
= 890 μ V (Abb. 26)

bei der Nachbildung 4,5 ... 30 MHz
= 390 μ V (Abb. 27)

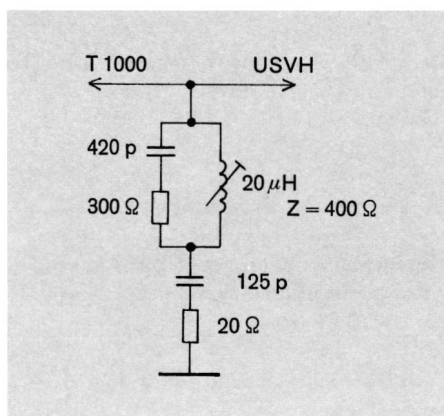


Abb. 26

The maximal admissible sweep radiation voltage may only be:

0,13 ... 4,5 mc =
890 μ V (see ill. 26)

4,5 ... 30 mc =
390 μ V (see ill. 27)

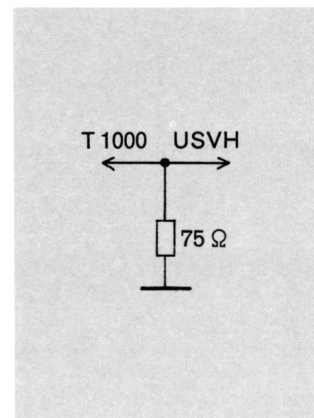


Abb. 27

Die Störstrahlung kann hervorgerufen werden durch Abstrahlen der Oszillatorfrequenz über das Chassis und dadurch, daß die Oszillatordspannung zurück an den Antenneneingang gelangt.

Beim T 1000 überwiegt prinzipiell die Strahlung über den Antenneneingang.

Es ist empfehlenswert, mit der Messung bei 30 MHz zu beginnen und sie bereichsweise frequenzabwärts fortzusetzen. Es wird die Oszillatorfrequenz aufgesucht (30 + 0,455 MHz) und dann nach der Dezimalskala bei allen vollen Zehnerstellen zu messen. Auf diese Weise erhält man zur eventuellen Protokollführung eine ausreichend dichte Meßpunktverteilung. Übersteigt die Störspannung den zulässigen Wert, so muß der Vorkreis oder der Zwischenkreis für die betreffende Frequenz vorsichtig nachgeglichen oder verstimmt werden, bis die geforderten Werte eingehalten werden.

Sollten diese Maßnahmen nicht zum Erfolg führen, so muß das Gehäuse des Oszillatortransistors auf Masse gelegt werden. Das geschieht am günstigsten mit einem Masseband, welches über den Oszillatortransistor gespannt wird. C 317/15 pF kann auf 12 pF verringert

The sweep radiation can be caused by wild radiations of the oscillator frequency across the chassis and thereby the oscillator voltage is back-fed to the antenna input.

At the T 1000 receiver, the radiation is mostly via the antenna input.

It is suggested to begin measuring at a range of 30 mc and to continue step by step with lower frequencies.

The oscillator frequency (30 + 0,455 mc) is tuned-in and then measurement should be done on the decimal-scale at all full 10 periods. In this way a clear and exact measuring point distribution is gained for the report if demanded.

If the sweep radiation voltage is higher than the admissible value then the signal circuit or the IF circuit of the respective frequency should carefully be re-aligned or be de-tuned so far until the prescribed value is obtained.

If the above does not show any results, then the shielding of the oscillator transistor must be grounded.

This is well done with a groundtape which is led over the oscillator transistor.

und parallel zu C 317 ein Widerstand 100–300 kOhm gelötet werden.

Nach Durchführung der Prüfung erhalten die T-1000 CD-Geräte die FTZ-Zulassungsnummer FTZ C 23 08

Die T-1000-Geräte, die diese Zulassungsnummer führen, erhalten neue Typenbezeichnungen:

Geräte für den Einsatz im einseitigen Funkverkehr auf nicht ausrüstungspflichtigen Schiffen:
T 1000 CD SFa

Geräte für den Einsatz im einseitigen Funkverkehr und für Zwecke der Richtungsfindung auf nicht ausrüstungspflichtigen Schiffen:
T 1000 CD SFaP

Zertifikat beilegen und Geräte-Nr. umstempeln.

C 317/15 pF can be reduced to 12 pF and a resistor of 100–300 kOhm can be soldered parallel to C 317.

5.4. After the above test has been completed, the tested T 1000 CD units will be given the sign No. FTZ C 23 08

The T 1000 units, which have been given the above number, will get a new manufacturing tag:

5.4.1. Units which are used for SSB traffic on boats without further licence: T 1000 CD SFa

5.4.2. Units for the use of SSB traffic and the purpose of direction finding on boats without further licence:
T 1000 CD SFaP

5.4.3. Attach certificate and restamp unit number.

Anschlußbuchse von der Rückseite Connection jack, rear view

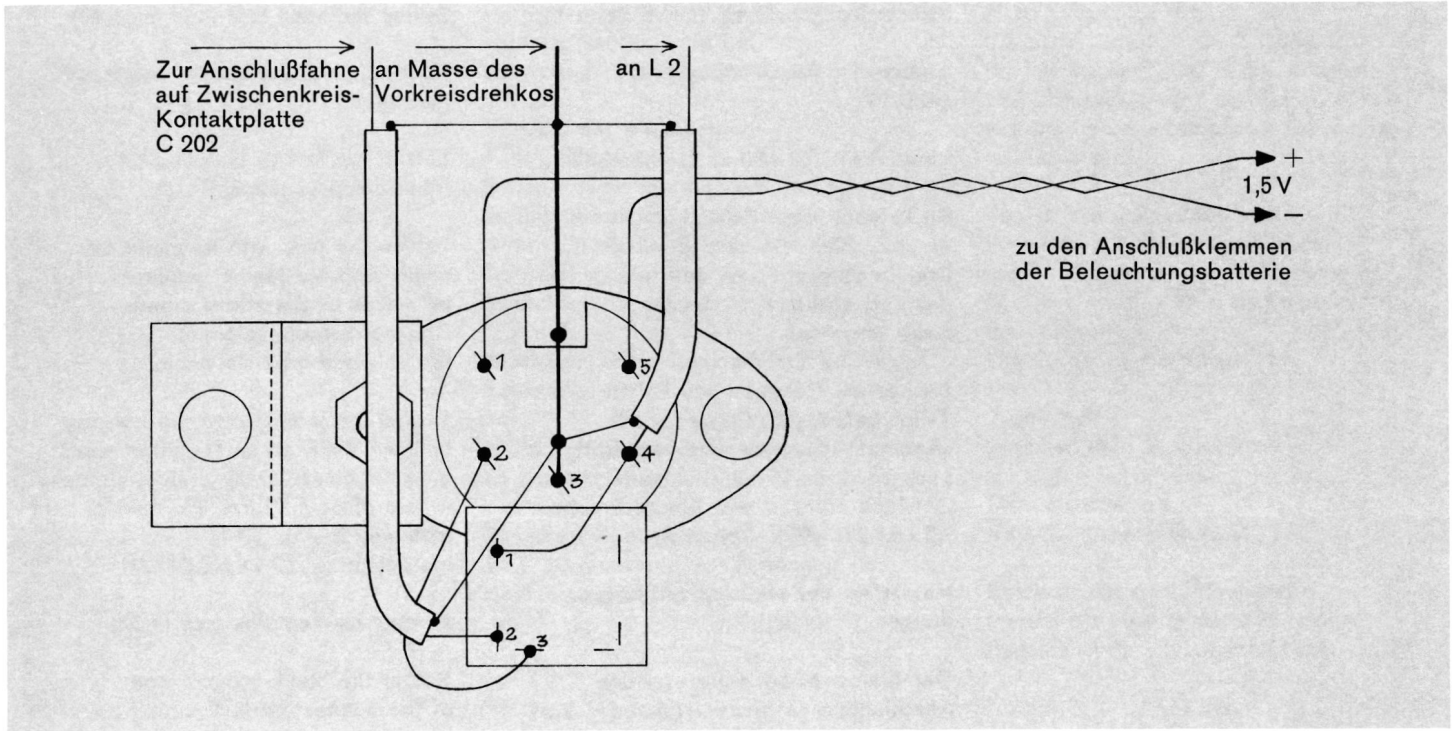


Abb. 28

Nachrüstbuchse T 1000 CD SFP 1000 CD SFaP Receptacle T 1000 CD SFP, T 1000 CD SFaP

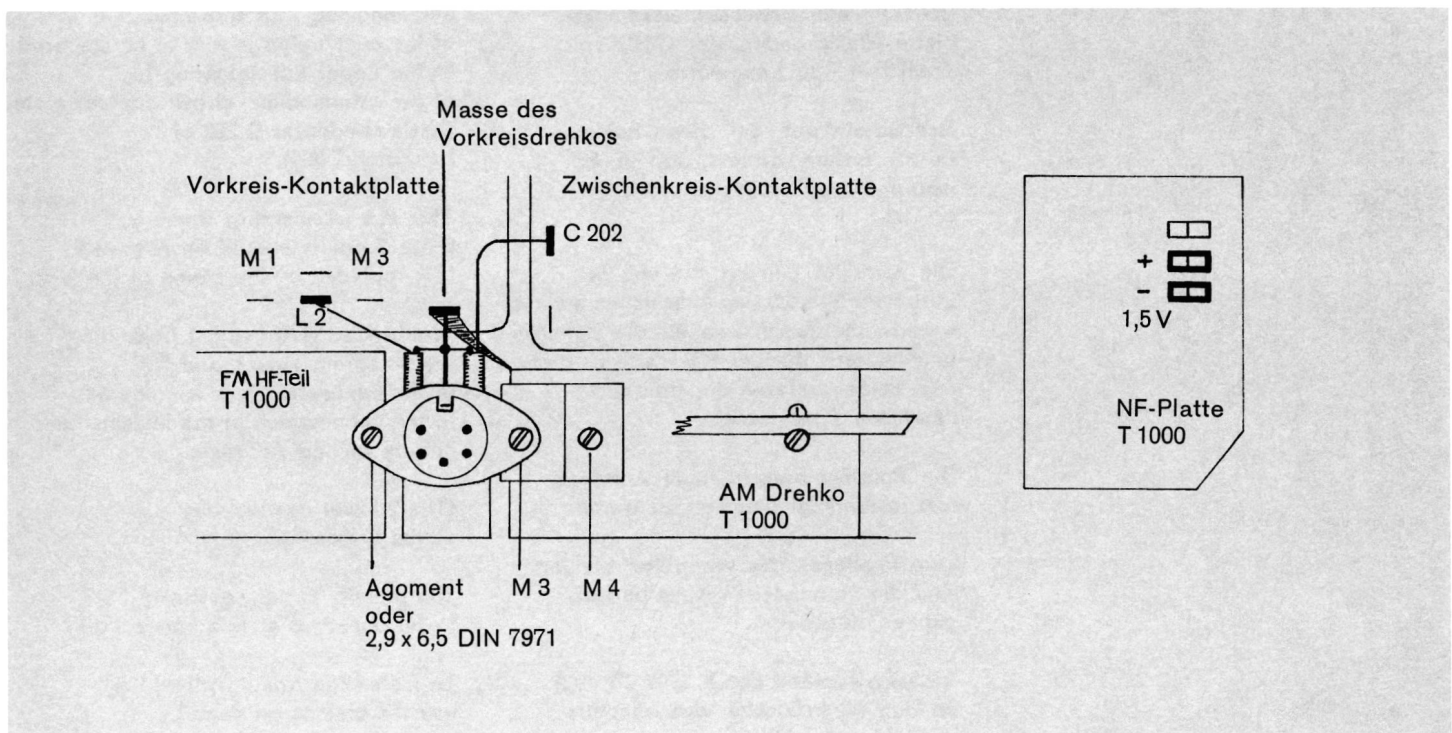


Abb. 29

Umrüstung T 1000 CD auf T 1000 CD SFaP

Modification of the T 1000 CD to T 1000 CD SFaP

Störstrahlungsprüfung (siehe Seite 40)

Sweep radiation test (see page 40)

Einbau der Anschlußbuchse P.
(Abb. 29).

Installation of the connection jack P.
(see ill. 29)

Linke Schraube M 4 an Drehko lösen.

Left screw M 4 to be removed
from tuning condenser.

Buchse mit ihrem Befestigungswinkel mittels dieser Schraube am Drehko befestigen. Wiederfestlegen des abgeschirmten Antennenkabels nicht vergessen.

Fasten the jack with its mounting angle onto the tuning condenser by means of the above screw. Don't forget fastening the shielded antenna cable.

Buchse am Gehäuse des FM-HF-Teiles befestigen: Entweder mit „Agomet“ festlegen oder vorsichtig Loch ca. 2 mm Ø mit Stahlnadel in das Gehäuse drücken und Blechschraube 2,9 x 6,5 DIN 7971 verwenden.

Fasten the jack also at the housing of the FM-RF assembly either with glue „Agomet“ or by drilling carefully a hole of 2 mm Ø into the housing and fastening it with a steel-screw 2,9 x 6,5 DIN 7971.

Herstellen der elektrischen Verbindungen. (Abb. 28)

Electric connections (see ill. 28)

Der blanke Massedraht von der Anschlußbuchse in der Nähe der Vorkreiskontaktplatte an das Masseband des Vorkreisdrehkos löten.

Solder the blank ground tape of the connection jack onto the ground tape of the signal circuit tuning condenser near to the signal circuit contact plate.

Die von Lötfahne 4 der Anschlußbuchse kommende abgeschirmte Leitung an Lötfahne L 2 auf Vorkreiskontaktplatte löten (mittlere der unteren 3er-Reihe).

The shielded wire coming from the soldering lug 4 of the connection jack is to be soldered to soldering lug L 2 on the signal circuit contact plate. (L 2 is the middle lug of the lower 3-pin row).

Die von Lötfahne 2 des Schalters der Anschlußbuchse kommende abgeschirmte Leitung wird an die linke obere Lötfahne der Zwischenkreiskontaktplatte (Basiskondensator C 202 von Transistor T 201) angelötet.

The shielded wire coming from soldering lug 2 of the switch of the connection jack is to be soldered to the upper left soldering lug of the intermediate circuit contact plate. (basis condenser C 202 of transistor T 201).

Der Schaltdraht, der diese beiden Punkte bisher verband, entfällt. Er wird durch die Buchsenanordnung ersetzt.

The wire connecting formerly those 2 points should be removed. It is replaced by the wiring of the jack.

Die verdrehte Leitung, die von den Lötfahnen 1 und 5 des Anschlusses kommt, wird an die Anschlüsse für die Beleuchtungsbatterie auf der NF-Platte gelötet (die beiden unteren der drei vorhandenen Anschlüsse).

The twisted wire coming from the soldering lugs 1 and 5 of the connection jack is soldered to the connections of the illumination battery on the AF plate.

Die Polarität braucht beim Anschluß nicht unbedingt beachtet zu werden.

(The 2 lower connections of the 3 existing).

Zum Festlegen der verdrehten Leitungen sind die vorhandenen Kabelbefestigungen zu nehmen.

The polarity is not necessary to be observed at this connection.

In der Rückwand des T 1000 CD muß für den Winkelstecker des Adapters ein Loch gebohrt werden.

To fasten the twisted wires use the clamps on hand.

Durchmesser 16,5...17 mm, die Koordinaten müssen jeweils bei dem betreffenden Gerät abgenommen werden.

Prüfung der eingebauten Anschlußbuchse

Gerät einschalten auf AM. Das Kunststoffabdeckplättchen für den Schalterklotz läßt sich leicht abziehen. Mit Schraubenzieher o. ä. unisoliert die Kontakte berühren. Es muß erfolgen:

Klötzchen vorn: Reaktion nur an Kontakt 4.

Klötzchen gedrückt: Reaktion nur an Kontakt 2.

Zwischen Kontakt 1 und 5 müssen 1,5 V zu messen sein (Spannung der Beleuchtungsbatterie).

A hole must be drilled into the back cover of the T 1000 CD for the bended plug of the adapter. The diameter should be 16,5...17 mm and the coordinates should be removed on those sets.

Test of the connection jack

Switch to AM. The plastic cover for the switch can easily be removed and then touch with a screw driver the contacts.

The following must happen:

Switch-out:

Reaction only on contact 4

Switch depressed:

Reaction only on contact 2

Between the contacts 1 and 5 there must be a tension of 1,5 V (tension of the illumination battery).

UKW-Baustein,
Schaltbild und gedruckte Schaltungen
FM Subassembly,
Diagram and printed circuits

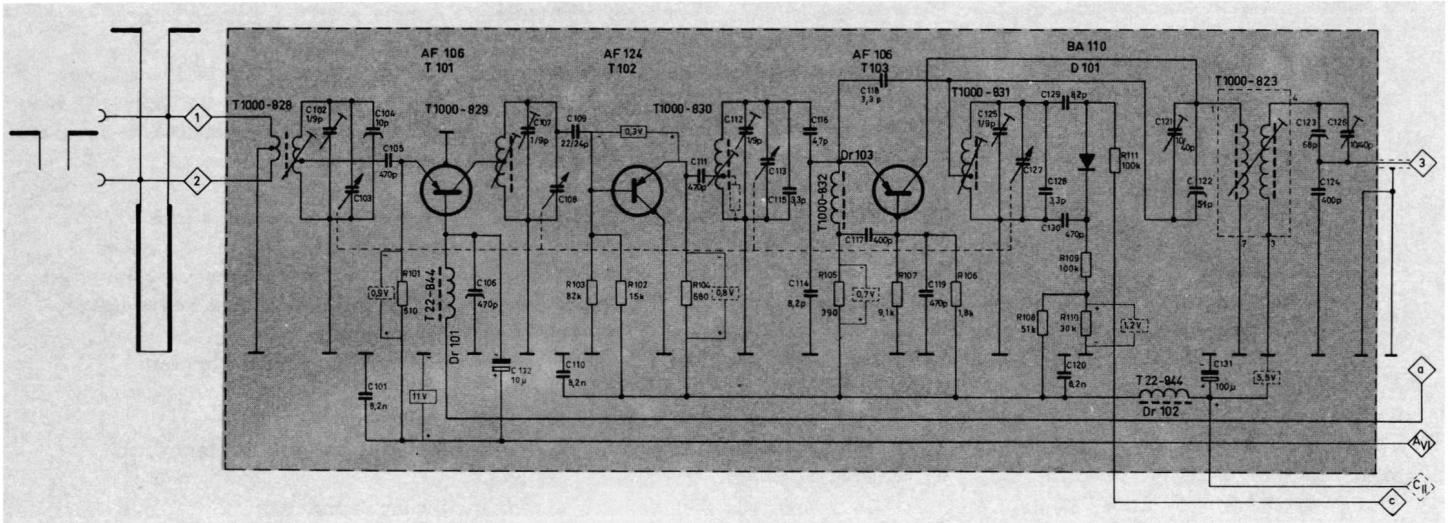


Abb. 30

Schaltungsseite
Side of contact lanes

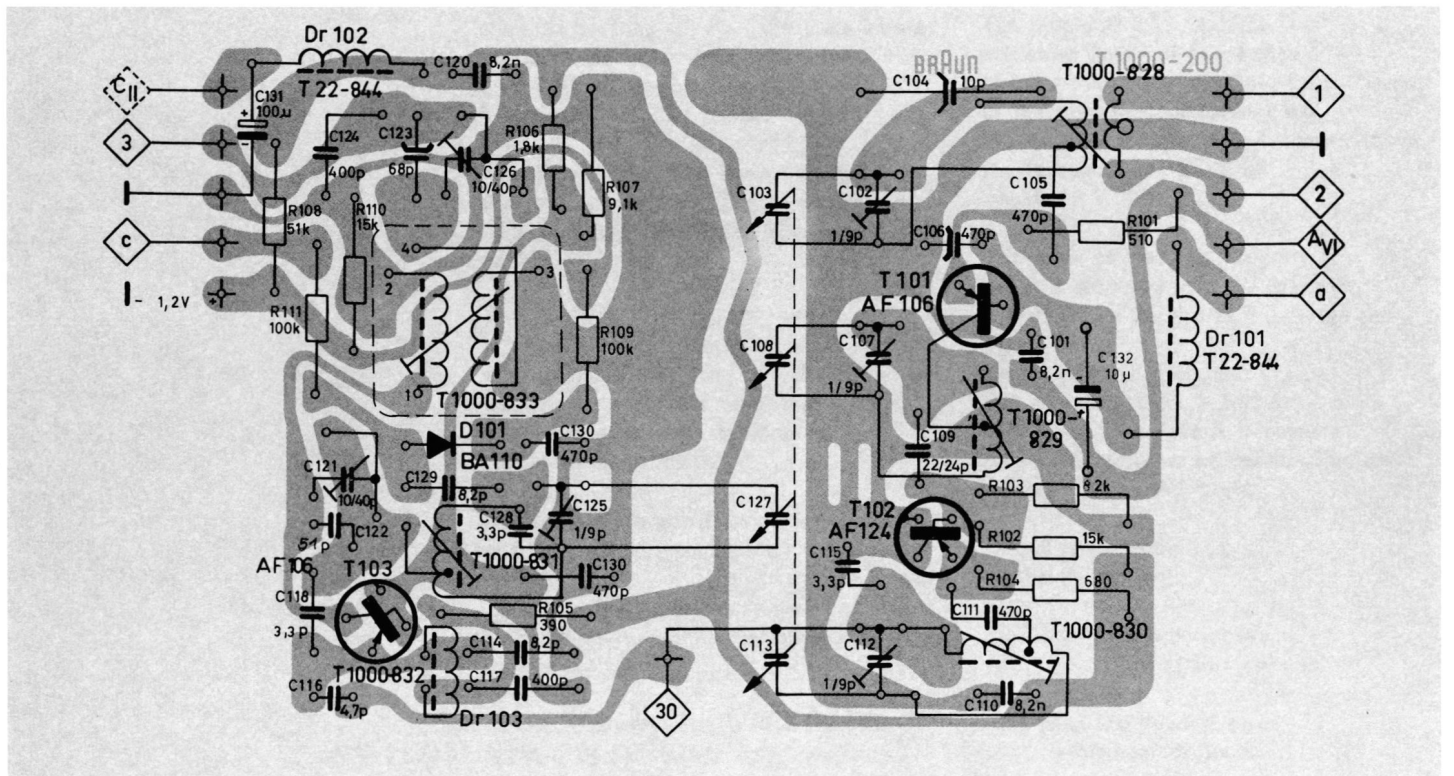


Abb. 31

AM-Bereichswähler, Schaltbild und gedruckte Schaltungen AM Tuner, Diagram and printed circuits

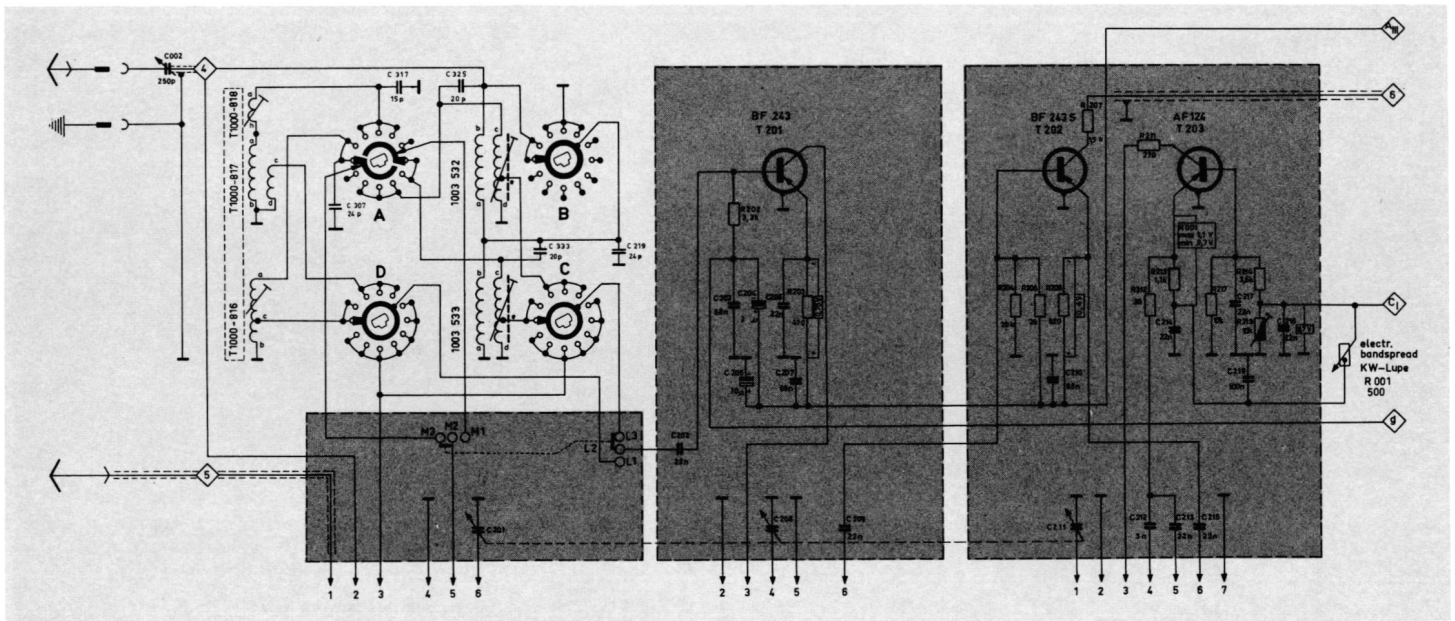


Abb. 33

Bestückungsseite Side of components

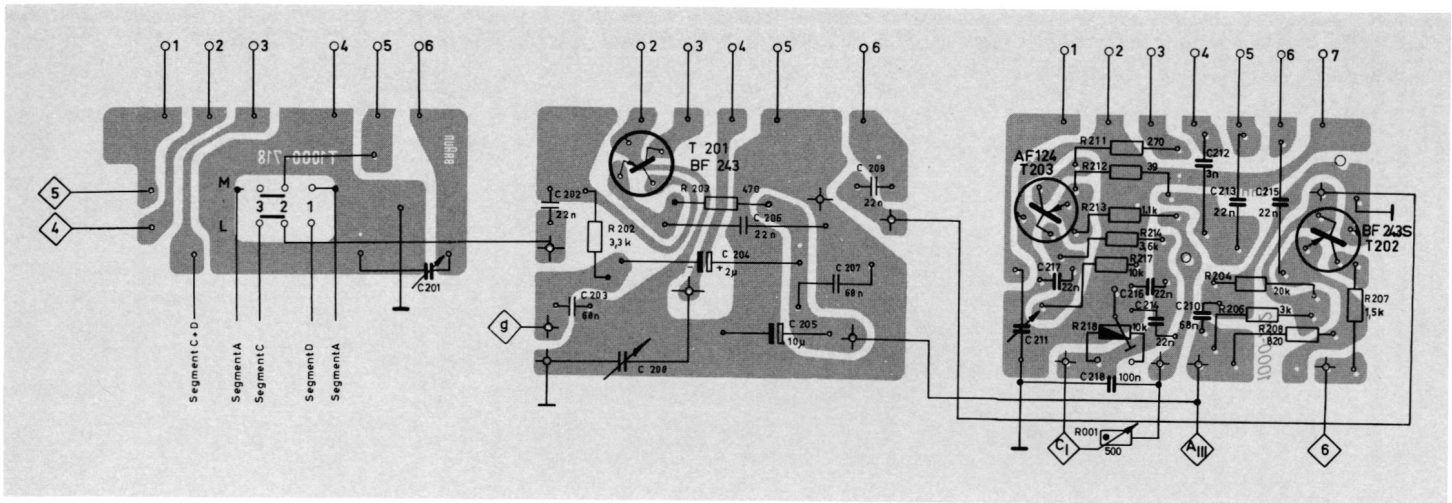


Abb. 34

Schaltungsseite Side of contact lanes

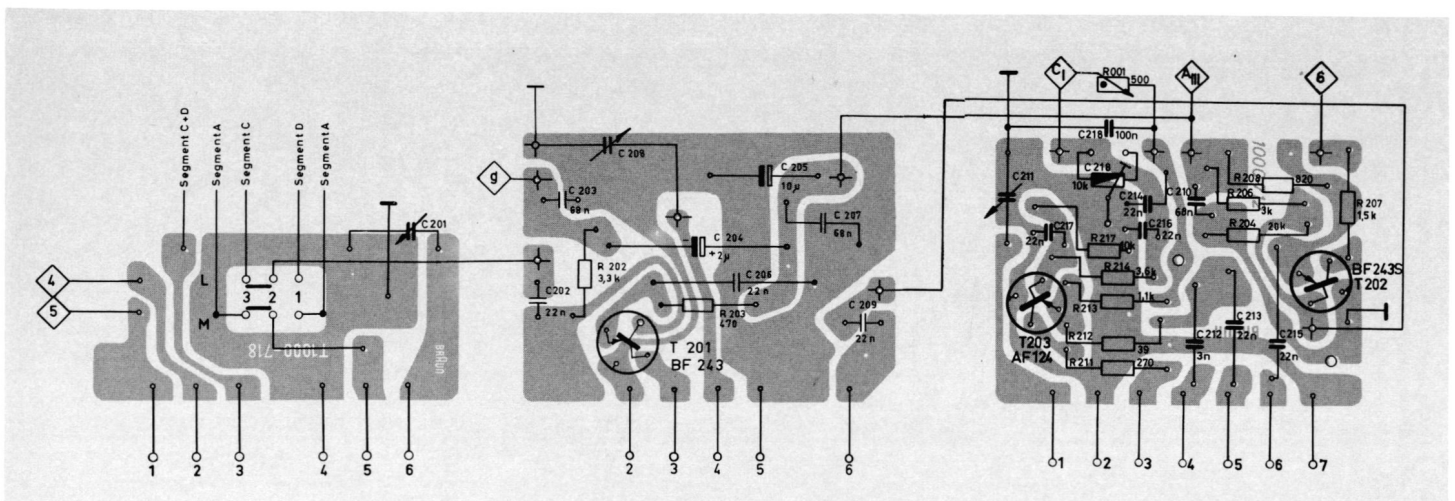


Abb. 35

AM-FM-Verstärker, Schaltbild und gedruckte Schaltungen AM-IF Amplifier, Diagram and printed circuits

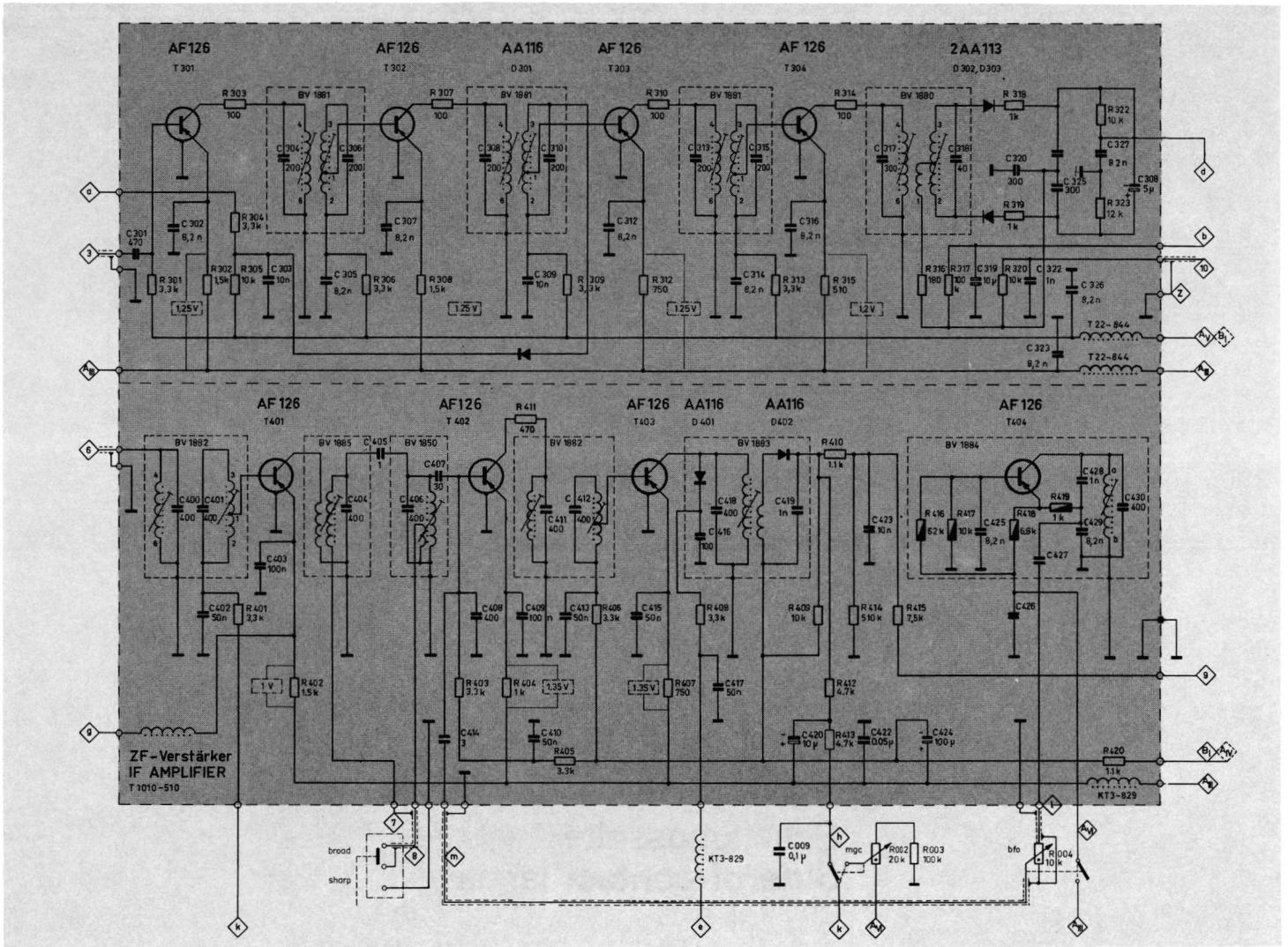


Abb. 36

Tastatur und NF-Verstärker, Schaltbild und gedruckte Schaltungen Pushbutton assembly and AF amplifier, Diagram and printed circuits

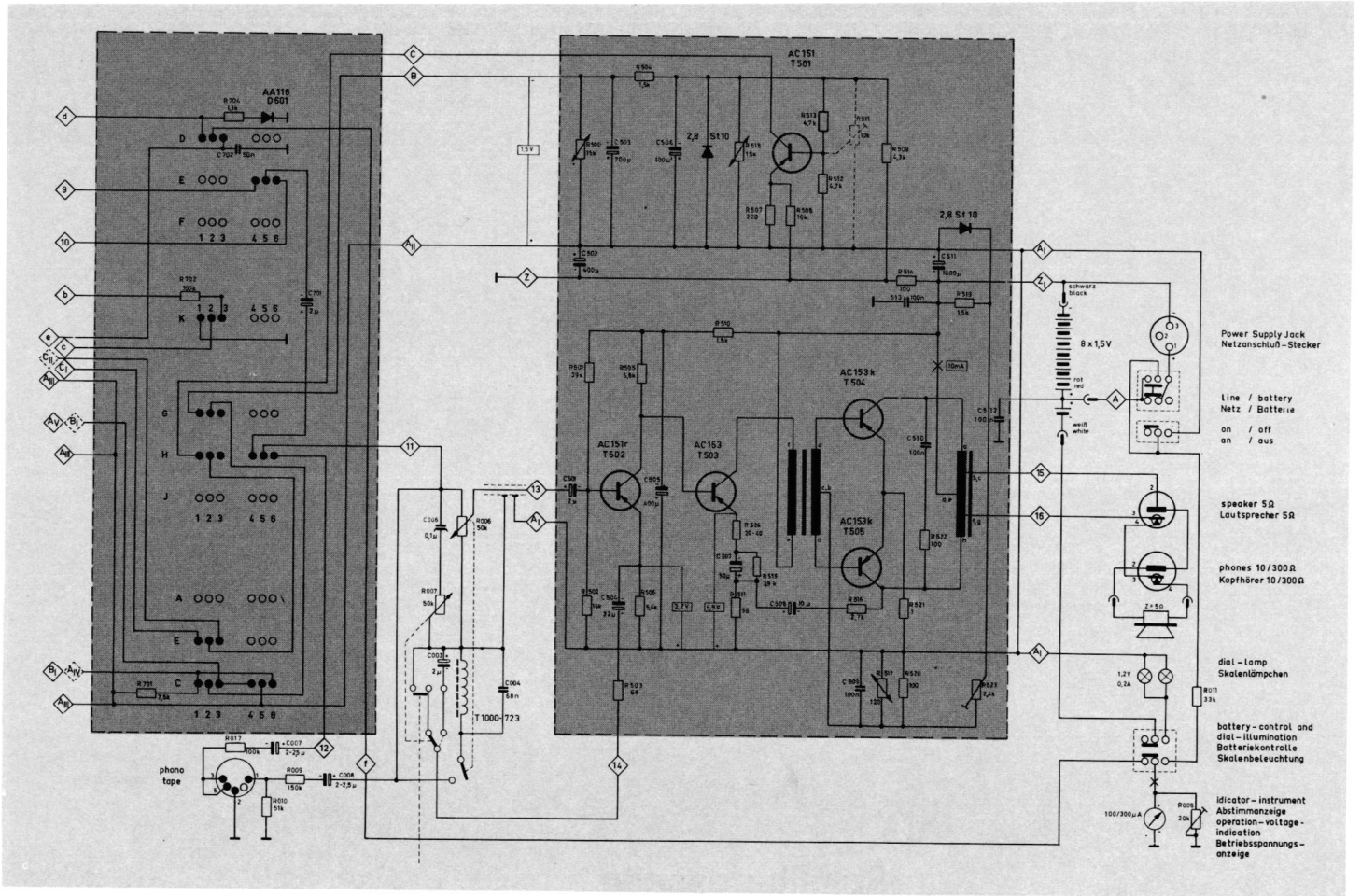


Abb. 39

Schaltungsseite Side of contact lanes

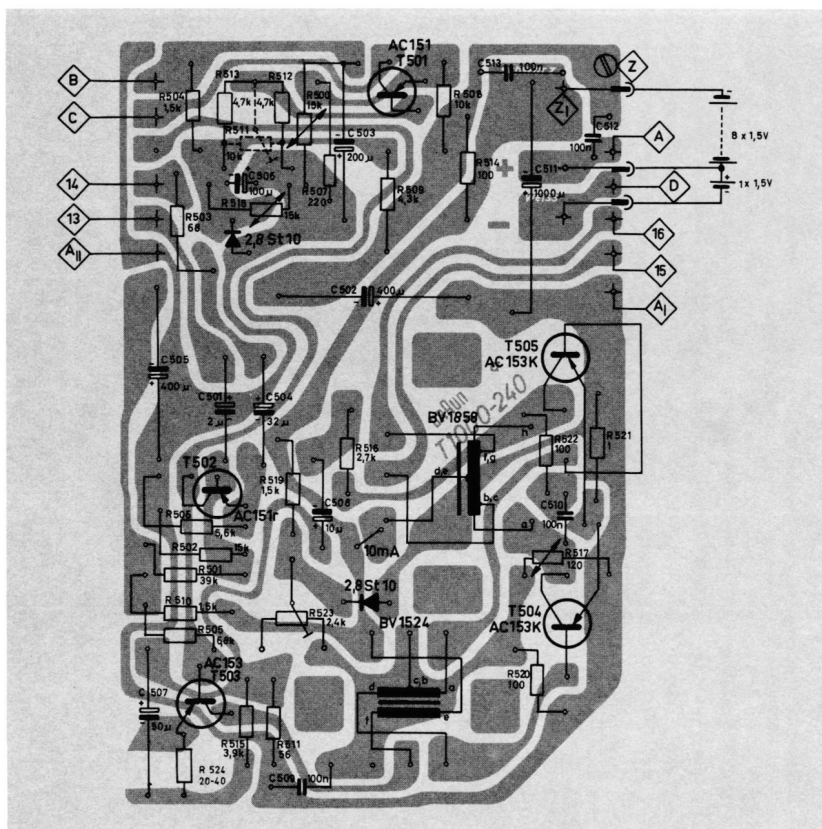


Abb. 40

Bestückungsseite Side of components

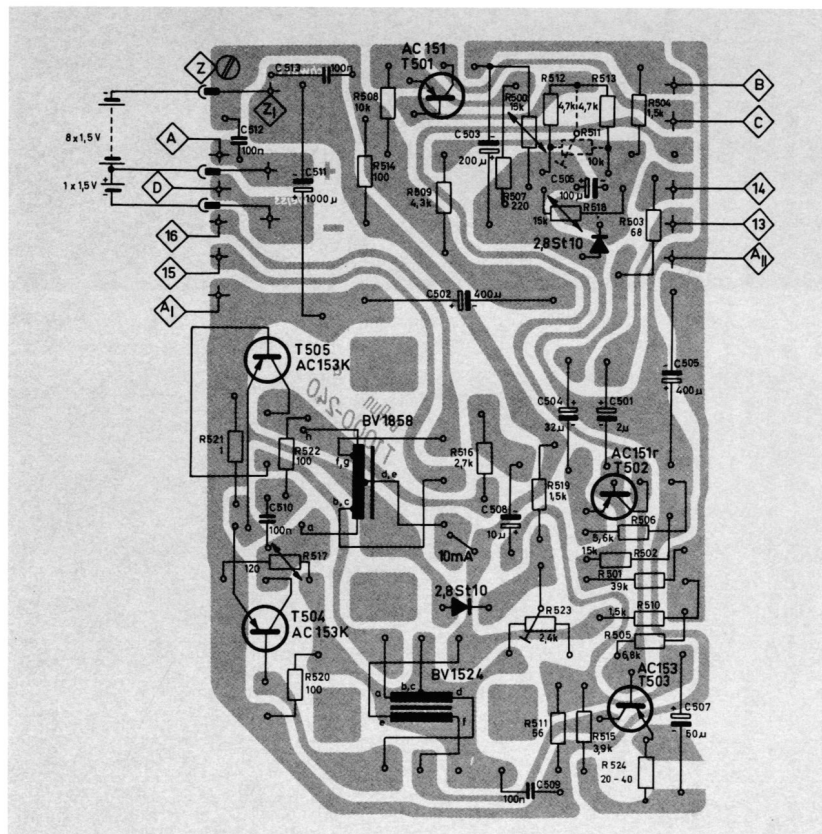


Abb. 41

Peiler und Zubehör, Schaltbild Diagram for Direction finder and Accessories

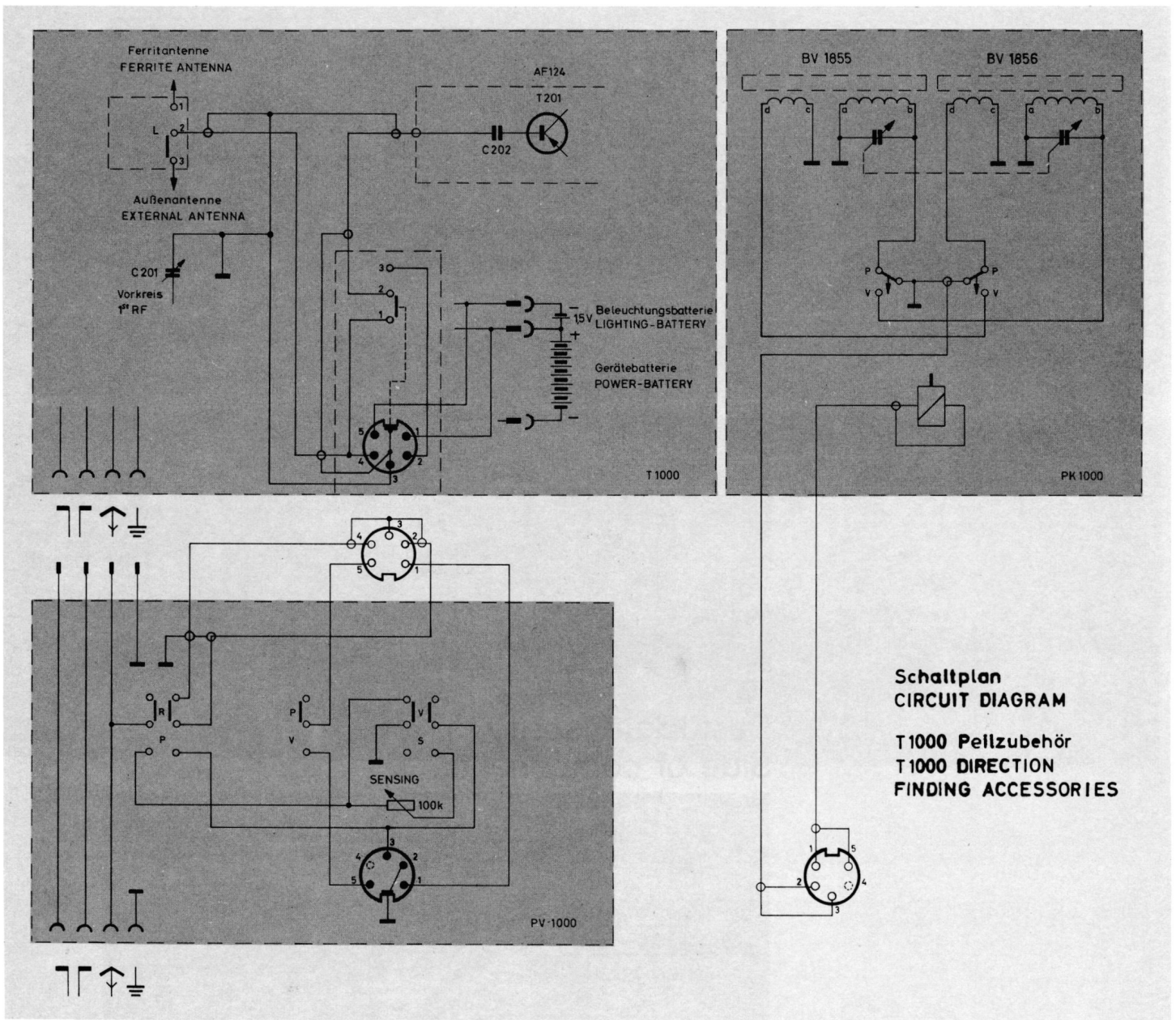


Abb. 42

Seilschema Scheme of Drive cords



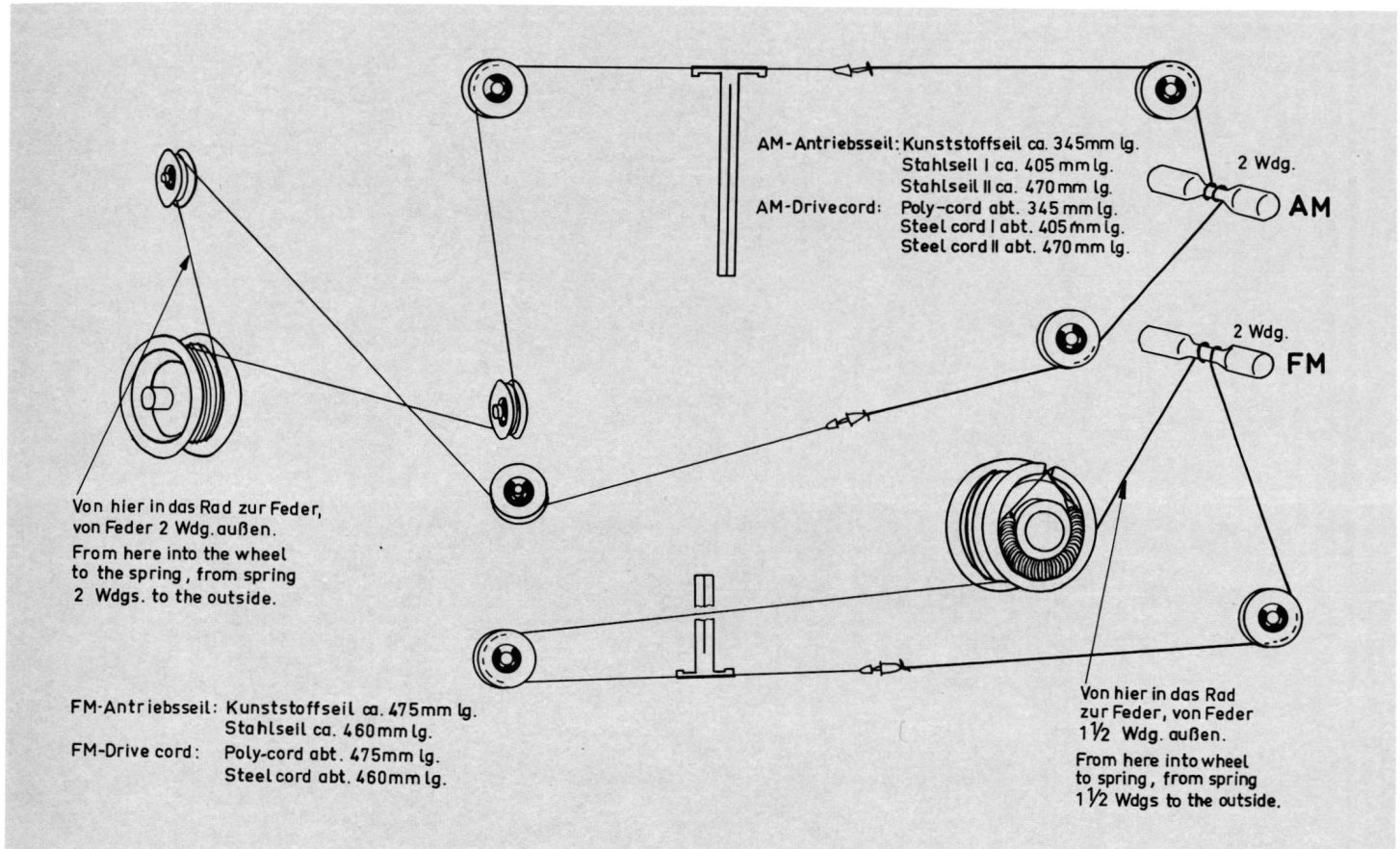
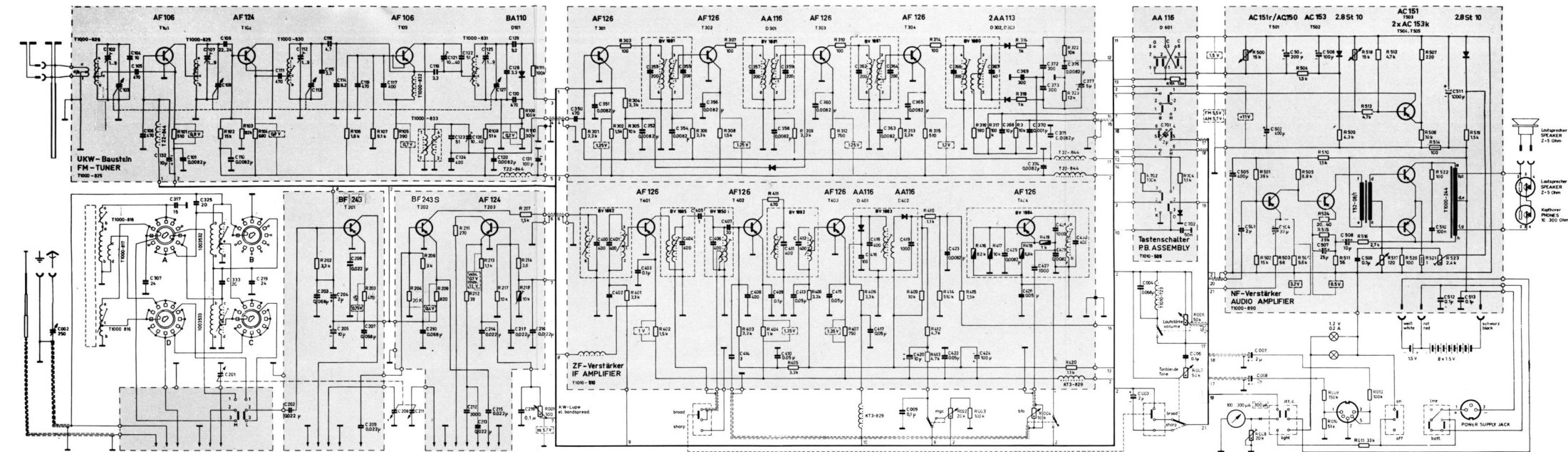


Abb. 43

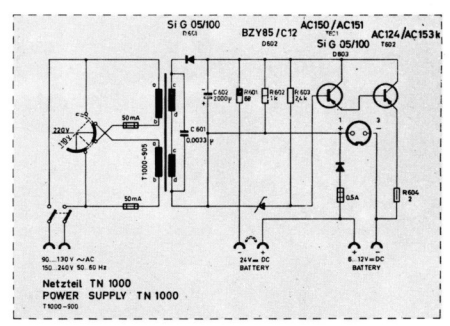

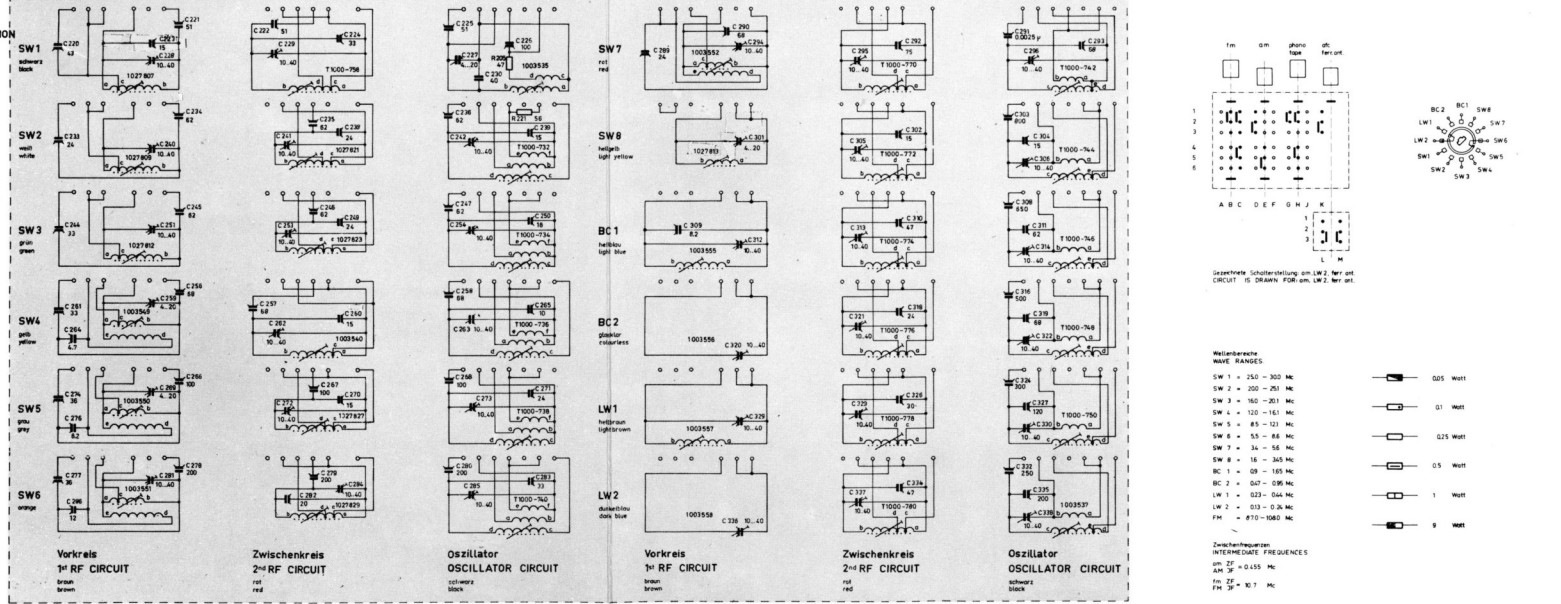AM-Bereichswähler
AM MIXER OSCILLATOR SECTION
1027601



Bereichs - Spannungseinstellung
OPERATING VOLTAGE ADJUSTMENT

om-Oszillator mit R 28 auf 5,7V einstellen. Hierbei muß R 001 im Sonderposten auf Spannungsextraktum stehen.
AM-OSZILLATOR ADJUST BY R 28 TO 5,7V. THEREFORE, RESISTOR IN SPECIALPOST MUST BE AT VOLTAGE EXTRACTUM.

Netzteil - Induktion: für NF-Verstärker mit R 52 auf 10 mA einstellen.
NO SIGNAL CURRENT DRAIN OF THE AF OUTPUT TRANSISTORS IS 10 mA ADJUSTED BY R 52.

Instrument: 300 µA gemessen mit R 008 bei 11V an R 011. Schalter in Stellung 1001.
INSTRUMENT: 300 µA MEASURED BY R 008 AT 11V AT R 011. SWITCH IN POSITION 1001.

Alle Spannungen gemessen ohne Signal und mit Widerstand R 20A Ohm / V bei Batteriespannung 12V.
ALL VOLTAGES ARE MEASURED WITH NO SIGNAL USING A VOLTMETER WITH R 20A OHM V AT 12V OPERATING VOLTAGE.

BRAUN
Schaltplan T 1000 CD
Schaltplan ist gültig ab
Gerätenummer 10 001

Circuit Diagram T 1000 CD
This circuit Diagram is
valid for units with
numbers above 10 001
Änderungen vorbehalten! Subject to alterations!

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 506 | 112 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|

Abbildungen zur Ersatzteilliste Illustrations to Spare parts list

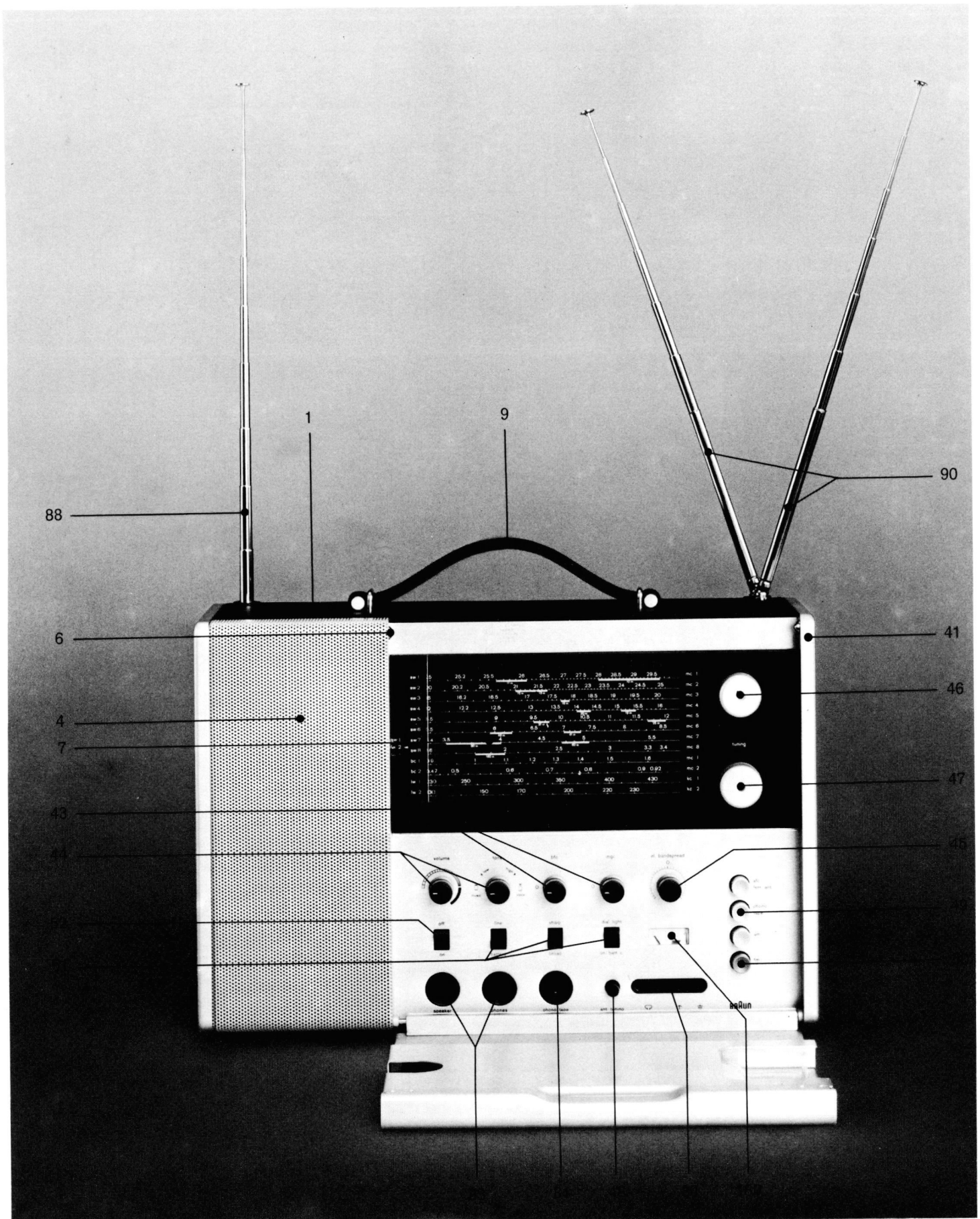


Abb. 44

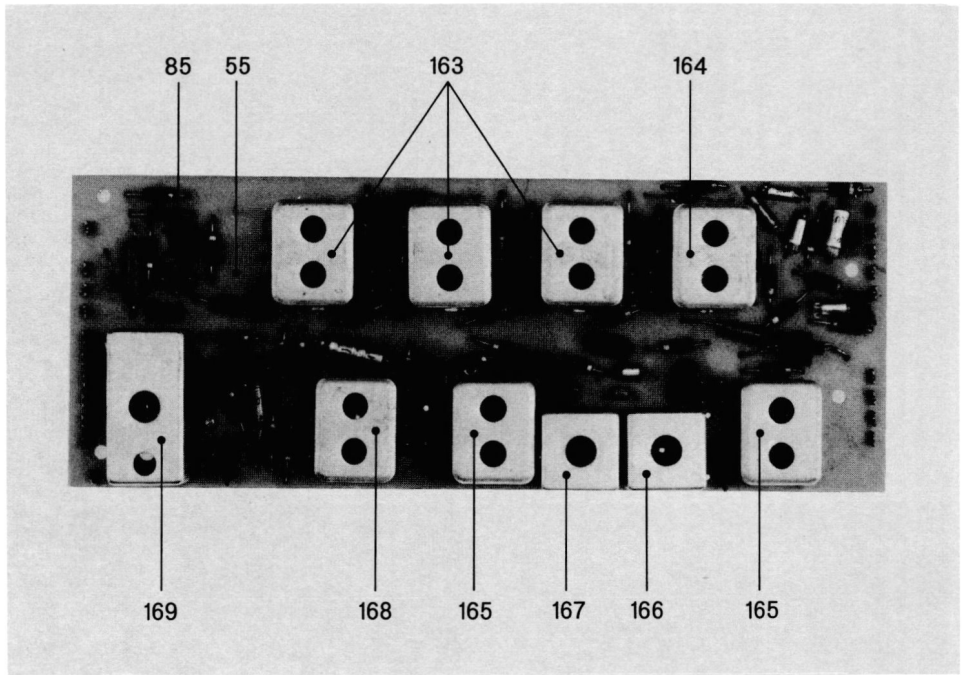


Abb. 45

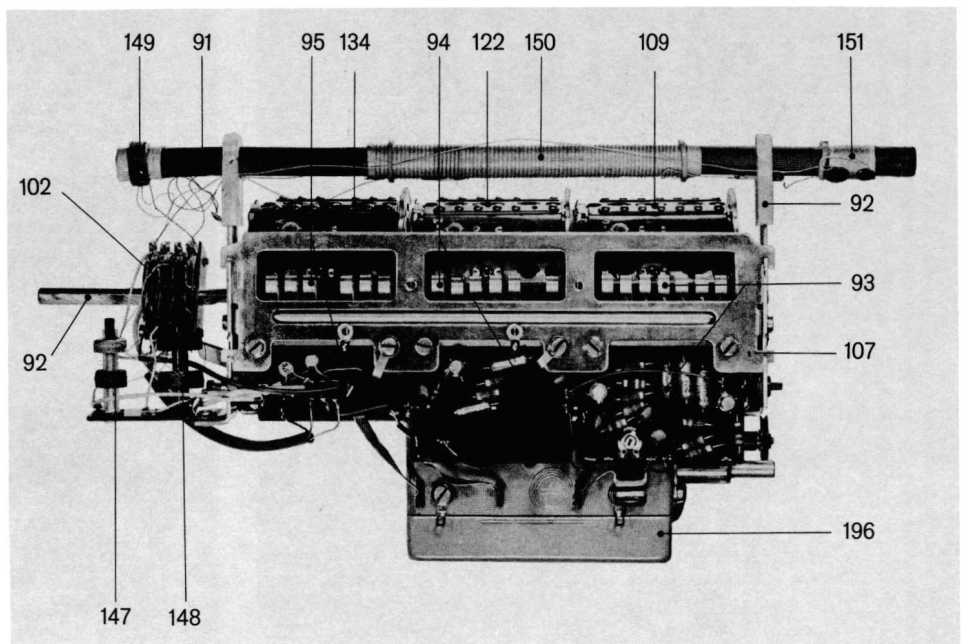


Abb. 46

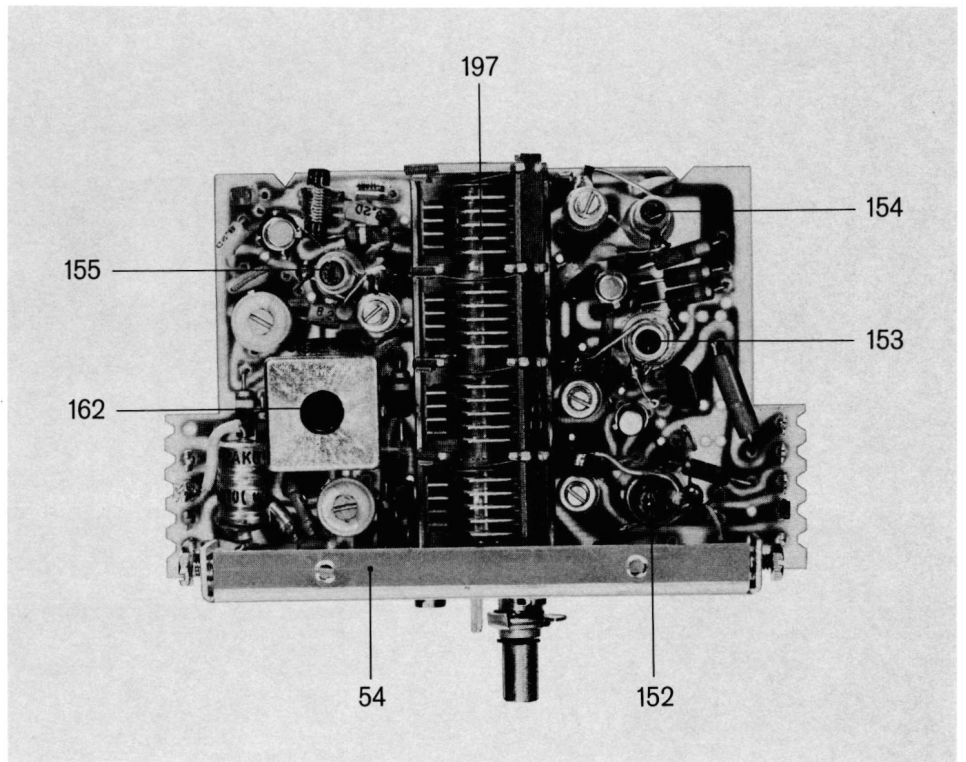


Abb. 47

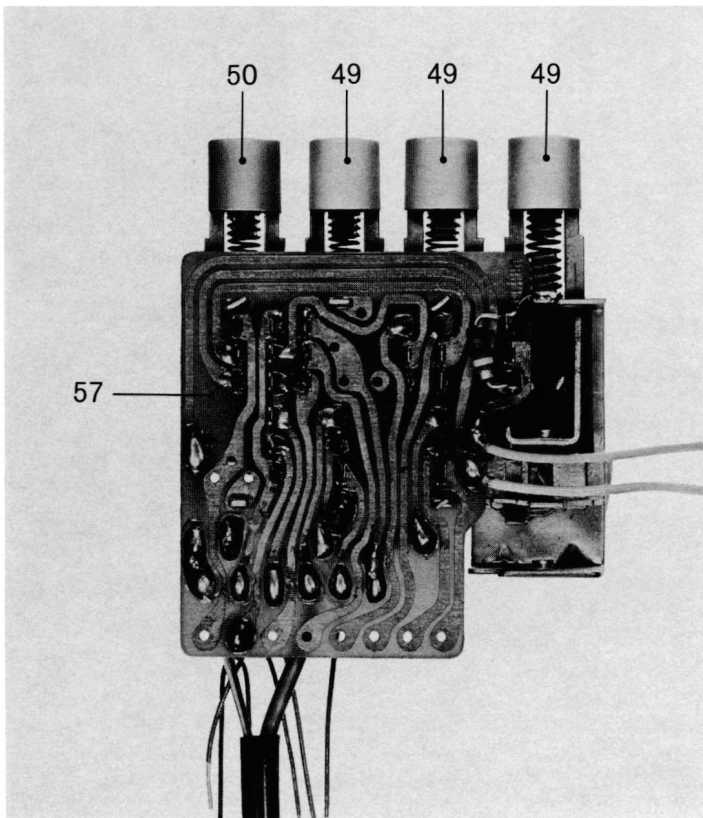


Abb. 48

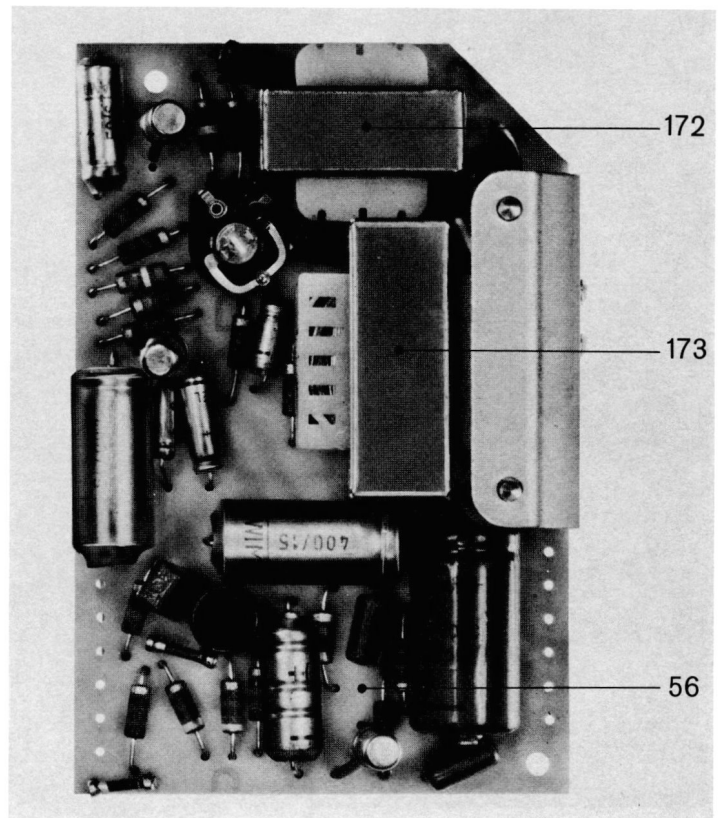


Abb. 49

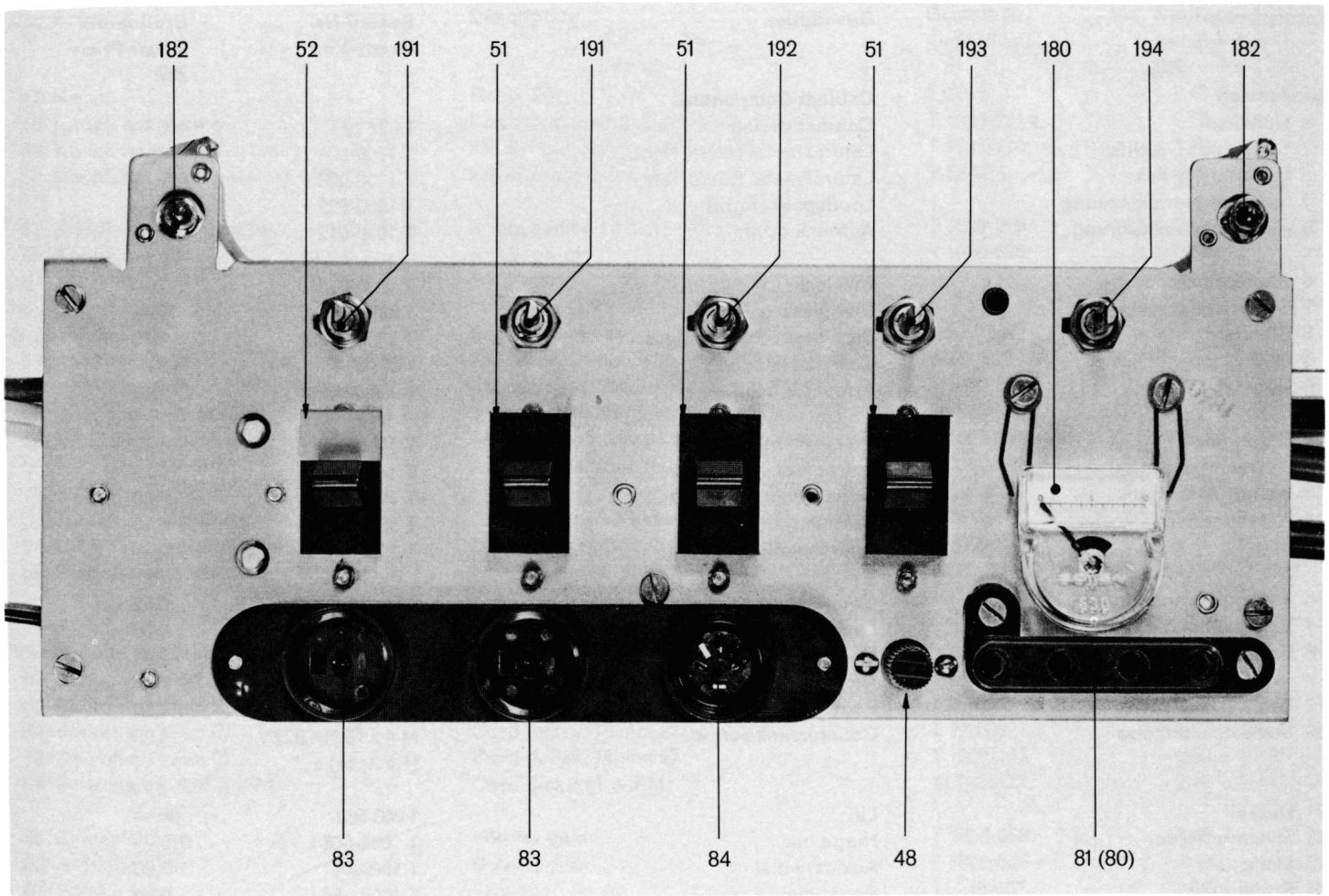


Abb. 50

Ersatzteilliste

Spare Parts List

| Bezeichnung | Description | Bestell-Nr. Order-No. | Bruttopreis Retail-Price DM |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Gehäuseteil | Cabinet Components | | |
| 1 Gehäuse | Cabinet casing | 1 027 702 | 460,— |
| 2 Seitenblech, rechts | Lateral metal frame, right | T 1000-004 z | 34,— |
| 3 Seitenblech, links | Lateral metal frame, left | T 1000-003 z | 26,— |
| 4 Lautsprecherabdeckung | Loudspeaker grill | T 1000-022 z | 16,— |
| 5 Antennendurchführung | Antenna cover | T 1000-012 | 0,50 |
| 6 Kugelschnäpper | Ball lock | T 1000-016 | 1,— |
| 7 Skalenabdeckung | Dial glass | 1 027 003 | 12,— |
| 8 Blende | Side cover for dial glass | T 1000-018 z | 1,70 |
| 9 Griff | Carrying handle | 1 006 614 | 10,— |
| 10 Bügel für Griff | Arrest for handle | 1 006 021 | 1,10 |
| 11 Stützwinkel | Reinforcement angle | T 1000-009 z | 1,50 |
| 12 Haltewinkel, unten | Lower mounting angle | T 1000-001 | 0,30 |
| 13 Haltewinkel, oben | Upper mounting angle | T 1000-002 | 0,50 |
| 14 Anschlagblech | Arresting support | T 1000-011 | 0,10 |
| 15 Bügel | Rear mounting angle | T 1000-005 z | 2,— |
| 16 Senkholzschraube | Countersunk screw | 2,7 x 7 DIN 97 ST z | 0,02 |
| 17 Verschußplatte | Locking plate | T 1000-006 z | 0,50 |
| 18 Senkkopfschraube | Countersunk screw | M 3 x 15 Nr. 322 (Kämper) z | 0,05 |
| 19 Fuß | Foot | WN 1802 | 0,30 |
| 20 Senkkopfschraube | Countersunk screw | M 4 x 15 Nr. 322 (Kämper) z | 0,05 |
| 21 Deckel | Lid | 1 003 562 | 98,— |
| 22 Scharnierträger | Hinge bar | T 1000-608 z | 19,— |
| 23 Merkskala | Auxiliary dial | T 1000-681 | 2,50 |
| 24 Schiebebild | Paper dial | T 1000-186 | 0,70 |
| 25 Rückwand | Back cover | 1 027 705 | 48,— |
| 26 Bespannstoff | Upper lining | T 1000-268 z | 0,50/m |
| 27 Kontaktblech + - | Battery contact + - | T 22-881 z | 0,65 |
| 28 Kontaktblech - | Battery contact - | T 1000-621 | 0,50 |
| 29 Kontaktblech - | Battery contact - | T 1000-607 | 0,50 |
| 30 Kabelschelle | Cable lip | CYO Insuloid z | 0,25 |
| 31 Verschußknebel | Locking screw | T 1000-270 | 1,— |
| 32 Paßkerbstift | Locking pin | 3x22 DIN 1472 z | 0,05 |
| 33 Gummiring | Rubber ring | T 1000-273 z | 0,30 |
| 34 Verschußstück | Lock plate | T 1000-264 2 | 0,60 |
| 35 Batteriefachdeckel | Cover of the battery compartment | 1 027 706 | 10,70 |
| 36 Verschußschraube | Locking screw | T 1000-272 z | 0,30 |
| 37 Sicherungsscheibe | Washer | 2,3 DIN 6799 z | 0,02 |
| 38 Frontplatte | Front plate | T 1000-609 | 67,— |
| 39 Lager | Bearing | T 1000-013 z | 0,60 |
| 40 Magnet | Magnet | T 1000-021 z | 1,50 |
| Knöpfe | Knobs | | |
| 41 Tunerknopf | Tuner knob | T 1000-610 | 17,— |
| 42 Griffhalterung | Handle for tuner knob | T 1000-644 z | 8,— |
| 43 Knopf, bfo, mgc | Knob for bfo, mgc | 1 027 718 | 0,95 |
| 44 Knopf, Tone, Lautstärke | Knob, tone, volume | 1 027 717 | 1,60 |
| 45 Knopf, el. Bandspr. | Knob, el. bandspr. | 1 027 719 | 0,95 |
| 46 Knopf, AM | Knob, AM | 1 027 715 | 8,40 |

| Bezeichnung | Description | Bestell-Nr. Order-No. | Bruttopreis Retail-Price DM |
|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 47 Knopf, FM | Knob, FM | 1 027 716 | 8,40 |
| 48 Knopf, ant. tuning | Knob, ant. tuning | T 1000-231 z | 0,20 |
| 49 Knopf, hellgrau (Tastatur) | Knob, light grey (push button) | T 1000-170 | 0,30 |
| 50 Knopf, orange (Tastatur) | Knob, orange, (push button) | T 52-054 | 0,30 |
| 51 Knopf, Schiebeschalter | Knob, sliding switch | T 1000-079 | 0,50 |
| 52 Knopf, ein-aus | Knob, on-off | T 1000-630 | 0,70 |
| Bausteine | Sub-Assemblies | | |
| 53 AM Tuner, vollst. m. Transistoren | AM tuner, compl. with transistors | 1 027 801 | 660,— |
| 54 UKW Baustein | FM sub assembly | T 1000-825 | 99,— |
| 55 ZF Platte, vollständig | IF sub assembly, complete | T 1010-510 | 200,— |
| 56 NF Platte, vollständig | AF sub assembly, complete | T 1000-890 | 98,— |
| 56 NF Platte, genietet | AF sub assembly, riveted | T 1000-891 | 48,— |
| 57 Tastatur, vollständig | Push button sub assembly, cpl. | T 1010-505 | 31,— |
| 58 UKW Schaltplatte, genietet | FM printed circuit, riveted | T 1000-827 | 9,— |
| 59 Potentiometerplatte | Potentiometer plate | 1 027 725 | 155,— |
| Skalen- und Antriebsteile | Dials and Drive Components | | |
| 60 Skala, bedruckt | Dial, printed | T 1000-661 | 18,20 |
| 61 Seilrolle, 12 mm Ø | Cord pulley, 12 mm Ø | T 22-007 | 0,20 |
| 62 Seilrolle, 18 mm Ø | Cord pulley, 18 mm Ø | T 22-008 | 0,20 |
| 63 Seilrolle, 14 mm Ø | Cord pulley, 14 mm Ø | T 1000-142 | 0,20 |
| 64 Seilscheibe, AM + FM | Cord disk AM + FM | TC 40-409 | 2,— |
| 65 Zeigerführung | Pointer guide | T 1000-058 | 2,60 |
| 66 Antriebsrolle | Driving disk | T 1000-046 z | 2,— |
| 67 Schwungrad | Flywheel | TC 40-407 | 2,50 |
| 68 Klemmfeder für Schwungrad | Arresting spring for flywheel | TC 40-408 z | 0,20 |
| 69 Rollenbolzen | Bolt | T 1000-052 | 0,10 |
| 70 AM Zeiger | AM pointer | T 1000-635 | 3,50 |
| 71 FM Zeiger | FM pointer | T 1000-637 | 1,50 |
| 72 Seil AM + FM | Drive cord AM + FM | Typ 822 (Seeling) z | 0,20/m |
| 73 Polyseil | Poly cord | Super poly 035 Ø 593/321 z | 0,05/m |
| 74 Stahlseil | Steel cord | Diamant. Stahlhitze 0,25 Ø 7 x 008 z | 0,20/m |
| 75 Zugfeder | Tension spring | T 23-026 z | 0,05 |
| Schalter | Switches | | |
| 76 Schiebeschalter ein — aus Batt./Line | Sliding switch on — off Batt./Line | T 1000-081 z | 2,50 |
| 77 Schiebeschalter batt. contr. | Sliding switch batt. contr. | | 3,— |
| 78 Zugfeder | Tension spring | T 1000-082 z T 1000-080 | 0,20 |
| Stecker und Fassungen | Plugs and sockets | | |
| 79 Einbaustecker | Mountable plug | Masei 3 z 1 003 628 | 1,50 6,35 |
| 80 Buchsenleiste | Socket plate | T 1000-088 | 1,— |
| 81 Buchsenabdeckung | Socket cover | T 520-812 | 1,— |
| 82 Fassung für Skalenlampe | Socket for dial lamp | T 520-021 z | 0,60 |
| 83 LS-Buchse | Loudspeaker socket | | |
| 84 TB-Buchse | Recorder socket | T 1000-076 z | 0,70 |
| 85 Transistorfassung (AF 124) | Transistor socket (AF 124) | X 4 PGR (Lumberg) z | 0,50 |
| 86 Transistorfassung (AF 106) | Transistor socket (AF 106) | M 9-8761 E (Preh) z | 1,— |

| Bezeichnung | Description | Bestell-Nr. Order-No. | Bruttopreis Retail-Price DM |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|
| Antennen und Zubehör | | | |
| Antennas and Accessories | | | |
| 87 Antennenwinkel, AM-Ant. | Antenna mounting angle, AM antenna | T 1000-619 | 0,40 |
| 88 Teleskopantenne AM | Telescopic antenna AM | T 1000-068 z | 15,— |
| 89 Antennenhalter, FM Ant. | Antenna support for FM ant. | T 1000-065 z | 6,— |
| 90 Teleskopantenne FM | Telescopic antenna FM | T 520-162 z | 11,— |
| 91 Ferritstab, vollst. | Ferrite rod, complete | T 1000-815 z | 6,— |
| 92 Ferritstabhalter | Holder for ferrite ant. | KT 2-K-022 | 0,50 |
| Tunerteile | | | |
| Tuner Components | | | |
| 92 Rotor, geschw. | Rotor, welded | T 1000-723 | 16,— |
| 92 Achshaltefeder | Spring for axle | T 1000-130 z | 0,10 |
| 93 Kontaktplatte (Oszillatorkreis) | Contact plate (oscillator circuit) | T 1000-710 | 33,— |
| 94 Kontaktplatte (Zwischenkreis) | Contact plate (intermediate circuit) | 1 027 851 | 22,— |
| 95 Kontaktplatte (Vorkreis) | Contact plate (signal circuit) | T 1000-716 | 10,— |
| 96 Rastfeder | Rest spring | T 1000-725 | 2,— |
| 97 Lagerbolzen | Bolt | T 1000-107 | 0,50 |
| 98 Abdeckblech | Cover sheet metal | T 1000-104 | 2,40 |
| 99 Bowdenzug | Bowden wire | T 1000-810 | 3,50 |
| 100 Stellschraube | Adjusting screw | T 1000-165 z | 0,20 |
| 101 Halteblech f. Bowdenzug | Mounting plate for bowden wire | T 1000-811 | 0,50 |
| 102 Segmentschalter | Rotary switch | 1 003 559 | 18,50 |
| 103 Zahnrad II | Cog wheel II | T 1000-721 | 1,70 |
| 104 Zahnrad I | Cog wheel I | T 1000-719 | 2,— |
| 105 Anzeigerad | Indicator wheel | T 1000-705 | 2,— |
| 106 Zwischenrad | Intermediate cog wheel | T 1000-137 | 1,— |
| 107 Kontaktwand | Contact wall | T 1000-708 | 2,— |
| 108 Schieber, vollständig | Slide, complete | T 1000-720 | 1,— |
| Segmente | | | |
| Segments | | | |
| 109 Oszillatorsegment , genietet, schwarz, ohne Spulen | Oscillator segment , riv. black, without coils | T 1000-729 | 2,50 |
| Oszillatorsegmente , vollst.: | Oscillator segments , cpl.: | | |
| 110 SW 1 | SW 1 | 1 003 525 | 3,80 |
| 111 SW 2 | SW 2 | T 1000-732 | 7,— |
| 112 SW 3 | SW 3 | T 1000-734 | 6,— |
| 113 SW 4 | SW 4 | T 1000-736 | 5,50 |
| 114 SW 5 | SW 5 | T 1000-738 | 6,— |
| 115 SW 6 | SW 6 | T 1000-740 | 6,— |
| 116 SW 7 | SW 7 | T 1000-742 | 6,— |
| 117 SW 8 | SW 8 | T 1000-744 | 6,— |
| 118 MW 1 | BC 1 | T 1000-746 | 6,— |
| 119 MW 2 | BC 2 | T 1000-748 | 6,— |
| 120 LW 1 | LW 1 | T 1000-750 | 6,— |
| 121 LW 2 | LW 2 | 1 003 537 | 3,80 |
| 122 Zwischenkreissegment , genietet, rot, ohne Spulen | Intermediate circuit segment , riveted, red, without coils | T 1000-757 | 2,— |
| Zwischenkreissegmente , vollständig: | Intermediate circuit segments , cpl.: | | |
| 123 SW 1 | SW 1 | T 1000-758 | 7,50 |
| 124 SW 2 | SW 2 | 1 027 821 | 11,20 |


| Bezeichnung | Description | Bestell-Nr. Order-No. | Bruttopreis Retail-Price DM |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 125 SW 3 | SW 3 | 1 027 823 | 11,— |
| 126 SW 4 | SW 4 | 1 003 540 | 11,30 |
| 127 SW 5 | SW 5 | 1 027 827 | 12,— |
| 127 SW 6 | SW 6 | 1 027 829 | 10,50 |
| 128 SW 7 | SW 7 | T 1000-770 | 5,— |
| 129 SW 8 | SW 8 | T 1000-772 | 5,— |
| 130 MW 1 | BC 1 | T 1000-774 | 5,— |
| 131 MW 2 | BC 2 | T 1000-776 | 5,50 |
| 132 LW 1 | LW 1 | T 1000-778 | 5,50 |
| 133 LW 2 | LW 2 | T 1000-780 | 5,50 |
| 134 Vorkreissegment , genietet braun, ohne Spulen Vorkreissegmente , vollständig | Signal circuit segment , riv. riveted, brown, without coils Signal circuit segments , cpl.: | T 1000-783 | 2,— |
| 135 SW 1 | SW 1 | 1 027 807 | 9,40 |
| 136 SW 2 | SW 2 | 1 027 809 | 10,30 |
| 137 SW 3 | SW 3 | 1 027 812 | 11,— |
| 138 SW 4 | SW 4 | 1 003 549 | 12,— |
| 139 SW 5 | SW 5 | 1 003 550 | 11,70 |
| 140 SW 6 | SW 6 | 1 003 551 | 11,20 |
| 141 SW 7 | SW 7 | 1 003 552 | 11,50 |
| 142 SW 8 | SW 8 | 1 003 554 | 8,20 |
| 143 MW 1 | BC 1 | 1 003 555 | 8,70 |
| 144 MW 2 | BC 2 | 1 003 556 | 5,80 |
| 145 LW 1 | LW 1 | 1 003 557 | 8,— |
| 146 LW 2 | LW 2 | 1 003 558 | 5,80 |
| Spulen | Coils | | |
| 147 MW 2, BV 1827 glasklar | BC 2, BV 1827 translucent | 1 003 532 | 2,50 |
| 148 LW 2, BV 1833 blau | LW, 2, BV 1833 blue | 1 003 533 | 3,20 |
| 149 LW-Ferritstabspule, BV 1834 | LW ferrite rod coil, BV 1834 | T 1000-816 | 1,— |
| 150 MW-Ferritstabspule, BV 1835 I | BC-ferrite rod coil, BV 1835 I | T 1000-817 | 2,— |
| 151 MW-Ferritstabspule, BV 1836 II | BC-ferrite rod coil, BV 1836 II | T 1000-818 | 1,— |
| 152 UKW-Antennenspule, BV 1840 | FM-antenna coil, BV 1840 | T 1000-828 | 1,50 |
| 153 UKW-Vorkreissspule, BV 1841 | FM-signal circuit coil, BV 1841 | T 1000-829 | 1,— |
| 154 UKW-Zwischenkreisspule, BV 1842 | FM-intermediate circuit coil, BV 1842 | T 1000-830 | 1,50 |
| 155 UKW-Oszillatordspule, BV 1843 | FM-oscillator coil, BV 1843 | T 1000-831 | 1,50 |
| 156 Phasenspule, BV 1844 | Phase coil, BV 1844 | T 1000-832 | 1,— |
| 157 Ferritkern | Iron core | M 6 x 0,75 x 13,3 B 63310 U 17 z | 0,45 |
| 158 Ferritkern | Iron core | M 4 x 0,5 x 12,3 B 63310 U 17 z | 0,45 |
| 159 Rohrkern | Tubular core | 4 Ø x 2 Ø x 12 B 62110 U 17 z | 0,45 |
| 160 Ferritkern | Ferrite core | M 4 x 0,5 x 12 F 100 Neosid z | 0,45 |
| Filter: | Filters: | | |
| 161 Tonfilter, komplett | Audio-filter, complete | T 1010-508 | 6,20 |
| 162 FM-Filter, BV 1845 | FM-filter, BV 1845 | T 1000-833 | 6,50 |
| 163 FM-Filter, BV 1881 | FM-filter, BV 1881 | T 1010-513 | 6,15 |
| 164 FM-Filter, BV 1880 | FM-filter, BV 1880 | T 1010-512 | 7,— |
| 165 AM-Filter, BV 1882 | AM-filter, BV 1882 | T 1010-514 | 7,80 |
| 166 AM-Filter, BV 1885 | AM-filter, BV 1885 | T 1000-518 | 6,— |

| Bezeichnung | Description | Bestell-Nr. Order-No. | Bruttopreis Retail-Price DM |
|--|---|--|-----------------------------------|
| 167 AM-Filter, BV 1850 | AM-filter, BV 1850 | T 1000-859 | 7,50 |
| 168 AM-Filter, BV 1883 | AM-filter, BV 1883 | T 1010-515 | 7,50 |
| 169 BF-Oszillator, BV 1884 | BF-oscillator, BV 1884 | T 1010-516 | 17,— |
| 170 Ferritkern für alle AM-Filter | Ferrite-core for all AM-filter | M 6 x 0,75 x 13,3 B 63310/310 M 24 z | 0,45 |
| 171 Stiftkern für BV 1882 | Pin core for BV 1882 | 02932 V (Görler) z | 0,50 |
| 171 Schalenkern für BV 1882 | Overlap-core for BV 1882 | T 2933 V (Görler) z | 1,80 |
| Trafos und Drosseln: | | Transformers and chokes: | |
| 172 Treibertrafo, BV 1524 | Driving transformer, BV 1524 | T 52-080 | 5,70 |
| 173 Ausgangstrafo, BV 1858 | Output transformer, BV 1858 | T 1000-244 | 12,— |
| 174 HF-Drossel, BV 1056 | RF-choke, BV 1056 | KT 3-829 | 1,50 |
| 175 Drossel, BV 1855 | Choke, BV 1855 | T 1000-868 | 4,— |
| 176 HF-Drossel, BV 1525 | RF-choke, BV 1525 | T 52-847 | 1,40 |
| 177 Drossel, BV 1255 | Choke, BV 1255 | T 22-844 | 1,— |
| Kleinteile und Sonstiges: | | Small Components and other Miscellaneous: | |
| 178 Achsverlängerung für Antennen- Drehko | Axle extension for antenna tuning condenser | T 1000-230 | 0,50 |
| 179 Abstandsbolzen für Antennen- Drehko | Distance bolt for antenna tuning condenser | T 1000-246 z | 0,05 |
| 180 Anzeigeinstrument | Indicator instrument | T 1000-090 z | 27,— |
| 181 Klemmfeder für Anzeigeinstrument | Holding spring for indicator | T 1000-091 z | 0,30 |
| 182 Glühbirne | Dial lamp | T 1000-089 z | 0,75 |
| 183 Stecklötfahne | Soldering lug | RC 9-007 | 0,10/10 Stück /10 pieces |
| 184 Lautsprecher | Loudspeaker | T 1000-020 z | 23,— |
| 185 Selen-Stabilisator | Selenium-stabilizer | 2,8 ST 10 (Siemens) z | 1,30 |
| 186 Distanzbolzen für Pot.-Platte | Distance bolt for pot.-plate | T 1000-049 | 0,50 |
| 187 Stealan-Isolierrohr | Insulating tube | 2,75 Ø x 1,45 Ø x 4 mm (Sembach) z | 0,05 |
| 188 Einstellregler R 008 | Adjustment potentiometer R 008 | 28 kOhm, lin. Typ 57 WTD (Sembach) z | 1,30 |
| 189 Flachsteckhülse | Pin bush | Typ 5036 | 0,15 |
| 190 Stecklötfahne | Soldering lug | T 22-033 | 0,10/10 Stück /10 pieces |
| Potentiometer: | | Resistors: | |
| 191 Schaltpotentiometer Lautstärke Tonblende R 007 (50 k) R 006 | Potentiometer, tune control/loudspeaker R 007 (50 k) R 006 | T 1000-072 z | 7,— |
| 192 Schaltpotentiometer bfo R 004 (10 k) | Bfo control with switch R 004 (10 k) | T 1010-402 (T 1000-073) | 3,15 |
| 193 Schaltpotentiometer mgc R 003 (20 k) | Mgc control with switch R 003 (20 k) | T 1000-074 z | 7,— |
| 194 Potentiometer bandsread R 001 (1 k) | Resistor bandsread R 001 (1k) | T 1000-075 z (T 1010-403) | 2,30 |
| Drehkondensatoren: | | Tuning Condenser: | |
| 195 Drehko C 002 (Antennendrehko) | Tuning condenser C 002 (antenna tuning condenser) | T 1000-229 z | 3,50 |
| 196 Drehko AM, C 201, 208, 211 | Tuning condenser AM, C 201, 208, 211 | T 1000-123 z | 20,— |
| 197 Drehko FM, C 103, 108, 113, 127 | Tuning condenser FM, C 103, 108, 113, 127 | TC 40-430 z | 12,— |
| Netzgerät TN 1000: | | Power Pack TN 1000: | |
| 198 Gehäuseoberteil, bedruckt | Housing upper part, printed | T 1000-902 | 4,— |


| Bezeichnung | Description | Bestell-Nr. Order-No. | Bruttopreis Retail-Price DM |
|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| 199 Feder | Spring | T 1000-308 z | 0,50 |
| 200 Zylinderschraube | Cylindric screw | AM 2,3 x 4 DIN 8-45 z | 0,15 |
| 201 Steckerplatte, benietet | Plug plate, riveted | T 1000-904 | 17,— |
| 202 Schaltplatte, vollständig | Printed circuit, complete | T 1000-909 | 40,— |
| 203 Schaltplatte, genietet | Printed circuit, riveted | T 1000-910 | 8,— |
| 204 Netzschalter | Mains switch | T 1000-301 z | 7,— |
| 205 Netztrafo | Mains transformer | T 1000-905 | 30,— |
| 206 Sicherungshalter | Fuse holder | T 1000-309 z | 1,— |
| 207 Sicherung | Fuse | 50 mA mtr. Wickmann z | 1,— |
| 208 Microfuse-Sicherung | Micro fuse | PL-Nr. 278.500 z | 3,50 |
| 209 Sicherungshalter | Micro fuse support | PL-Nr. 281.001 z | 1,50 |
| 210 Kappe, vollständig | Cap, complete | T 1000-912 | 7,— |
| 211 Flanschsteckdose | Jack | T 1000-311 | 2,50 |
| 212 Netzschnur, vollständig | Mains cord, complete | S 3-857 = F 60-823 | 4,— |
| 213 Anschlußschnur 6/12 V = | Connection cord 6/12 V = | T 1000-915 | 15,— |
| 214 Anschlußschnur 24 V = | Connection cord 24 V = | T 1000-925 | 6,— |
| 215 Drahtwiderstand R 601 | Wire wound resistor R 601 | 68 Ohm ± 10 % 9 x 9 x 38 Typ 19038 z | 1,— |
| 216 Elko, C 602 | Electrolytic capacitor, C 602 | 400 uF 15/18 V 400 UF 15/18 V | 2,— |
| 217 Elko, C 601 | Electrolytic capacitor, C 601 | 12 Ø x 26,5 z | 7,— |
| 218 Diode | Diode | T 1000-314 z 0310 z | 3,70 |
| Peilvorsatz PV 1000: | Direction finder adapter PV 1000: | | |
| 219 Gehäusevorderteil | Housing, upper part | | 25,— |
| 220 Gehäuseunterteil | Housing, lower part | T 1000-914 | 20,— |
| 221 Schaltplatte, vollständig | Printed circuit, complete | T 1000-946 | 140,— |
| 222 Schaltplatte, genietet | Printed circuit, riveted | T 1000-943 | 25,— |
| 223 Schelle | Clamp | T 1000-944 H 3 P Hellermann z | 0,25 |
| 224 Flanschsteckdose, 5-polig | Jack, 5-pole | | 1,10 |
| 225 Potentiometer | Potentiometer | 8-6080 5-polig Preh z | 8,— |
| 226 Schiebeschalter | Slide switch | T 1000-377 z | 4,— |
| 227 Schiebeschalter | Slide switch | T 1000-381 z | 4,— |
| 228 Zugfeder (zu Pos. 227) | Tension spring (to pos. 227) | T 1000-380 z T 1000-373 z | 0,50 |
| 229 Steckerleiste | Plug board | | 15,— |
| 230 Buchsenleiste | Jack board | T 1000-665 | 8,— |
| 231 Anschlußschnur | Connection cord | T 1000-675 | 15,— |
| 232 Zwergwinkelstecker, 5-polig | Angle plug, 5-pole | T 1000-945 8-6404 5-polig Preh z | 6,— |
| 233 Tülle | Rubber lip | D 7 Hellermann z | 0,20 |
| 234 Anschlußbuchse, vollst. | Connection jack, compl. | | 20,— |
| 235 Winkel (zu Pos. 234) | Angle (to pos. 234) | T 1000-947 | 1,— |
| 236 Schaltbuchse | Switching jack | T 1000-348 z Mab 5-U | 5,— |
| 237 Anschlußkabel | Connection cable | Hirschmann z T 1000-349 | 2,— |
| Peilkreuz PK 1000: | Direction finding cross PK 1000: | | |
| 238 Gehäuseunterteil | Housing, bottom | T 1000-951 | 20,— |
| 239 Gehäuseoberteil | Housing, upper part | T 1000-952 | 20,— |
| 240 Abschirmung | Shielding | T 1000-958 | 20,— |

| Bezeichnung | Description | Bestell-Nr. Order-No. | Bruttopreis Retail-Price DM |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| 241 Ferritstab | Ferrit-rod | T 1000-361 z | 15,— |
| 242 Abdeckhülse | Cover-bushel | T 1000-959 | 4,— |
| 243 Drehknopf | Knob | P 400-816 | 1,50 |
| 244 Halterung (zu Pos. 238) | Support (to pos. 238) | T 1000-364 | 8,— |
| 245 Fuß | Foot | T 1000-365 z | 12,— |
| 246 Drehkondensator | Variable condenser | T 1000-362 z | 20,— |
| 247 Achse | Axle | T 1000-369 z | 1,50 |
| 248 Relais | Relay | T 1000-363 z | 21,— |
| 249 Antennenspule, BV 1855 | Antenna coil, BV 1855 | T 1000-954 | 3,50 |
| 250 Antennenspule, BV 1856 | Antenna coil, BV 1856 | T 1000-955 | 3,50 |
| 251 Anschlußkabel | Connection cable | T 1000-956 | 12,— |
| 252 Zwergstecker | Mini plug | 8-6082 Preh z | 3,50 |


Wiedergabeentzerrer, BI 4

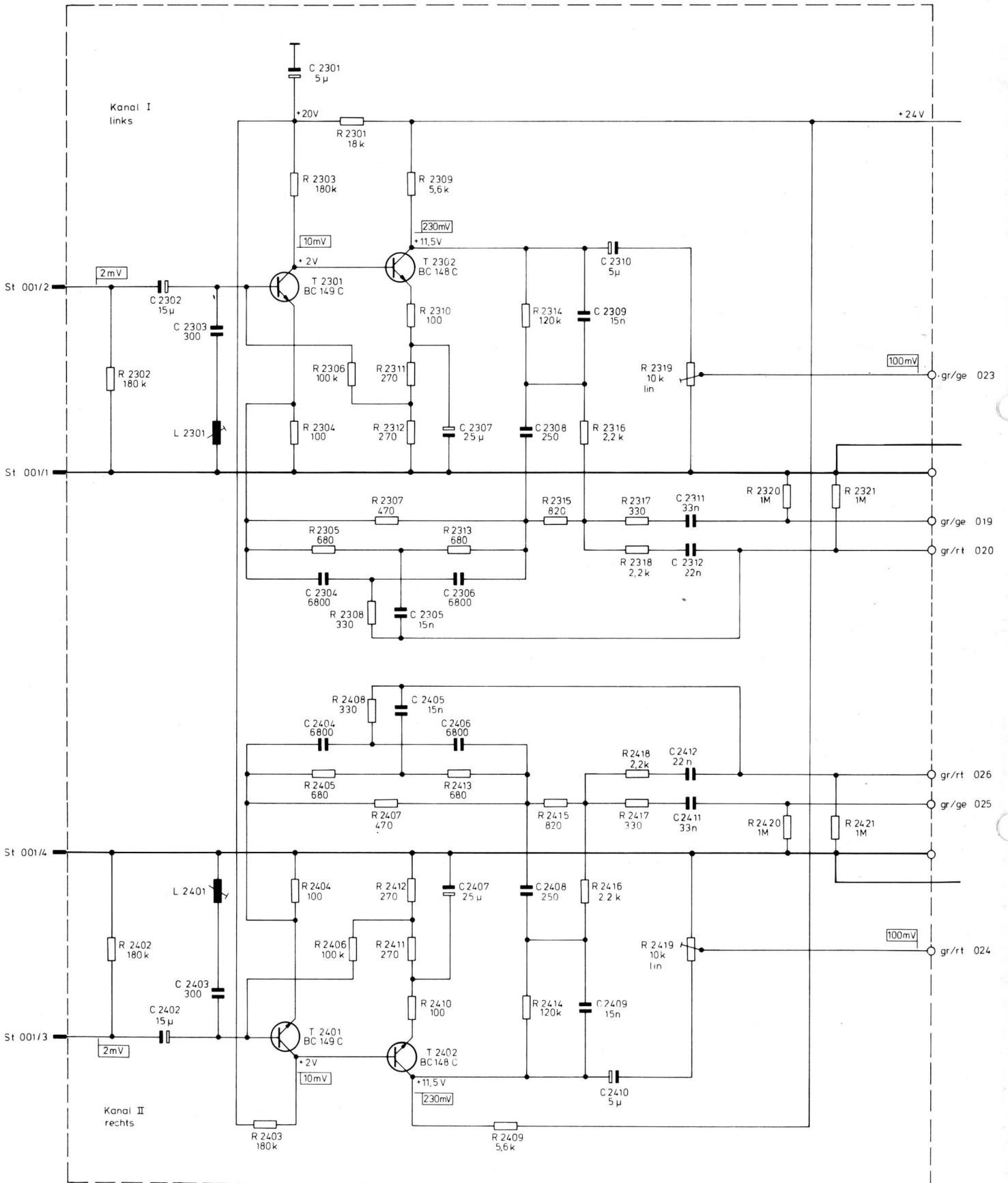


Ausgangsverstärker, BI

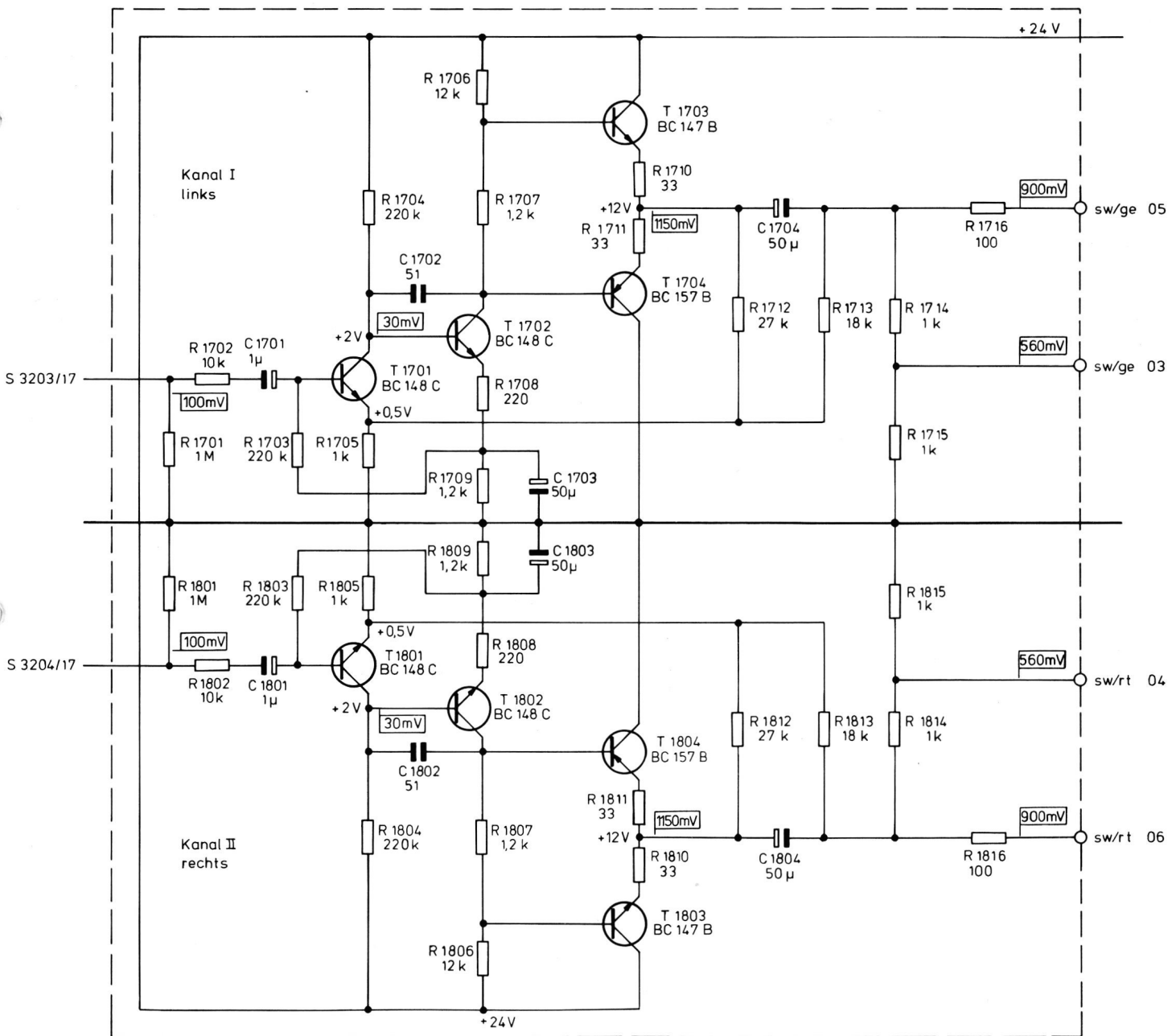

Aufsprechentzerrer, BI 3

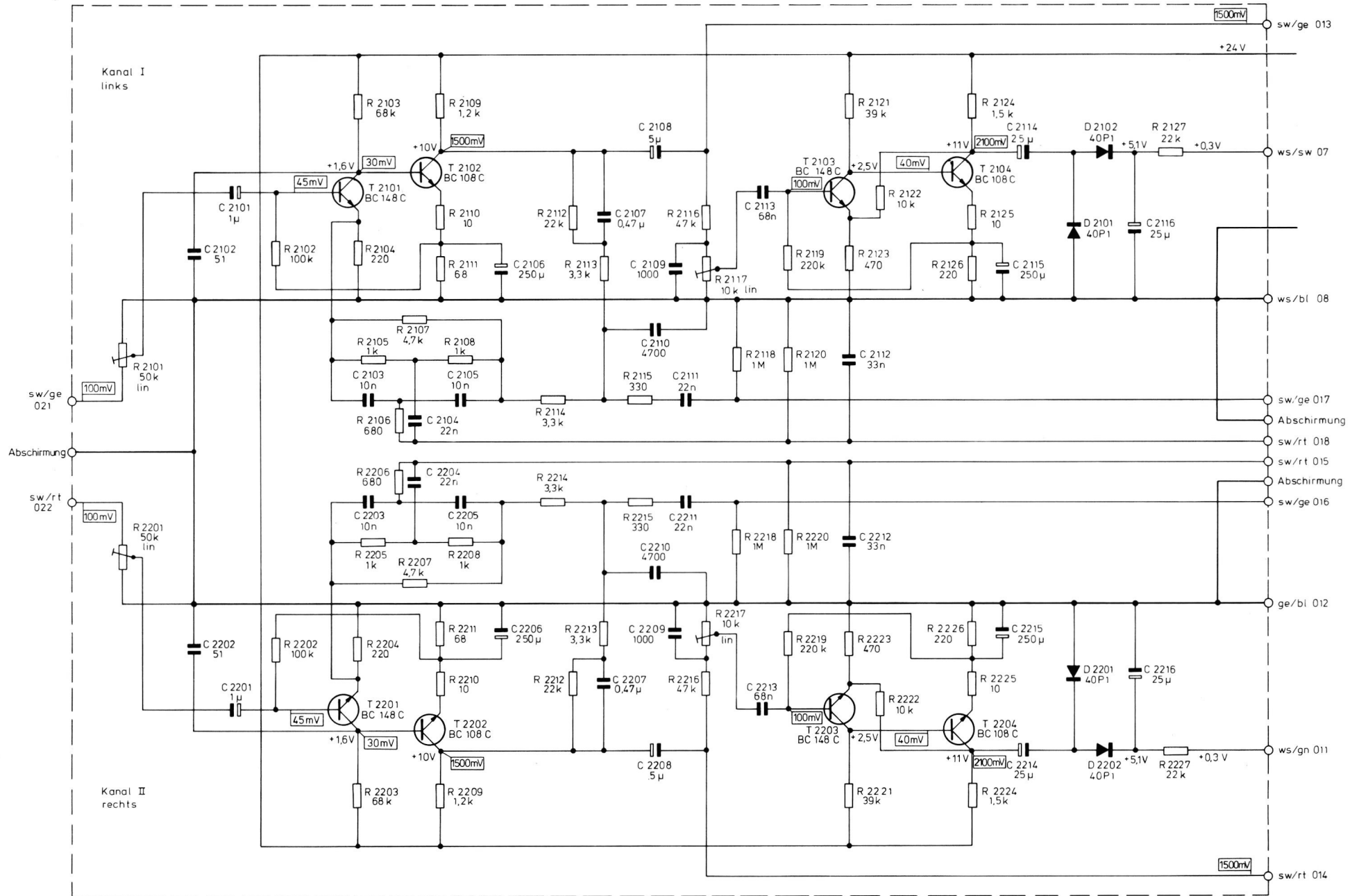


Eingangsbaustein, BI 6

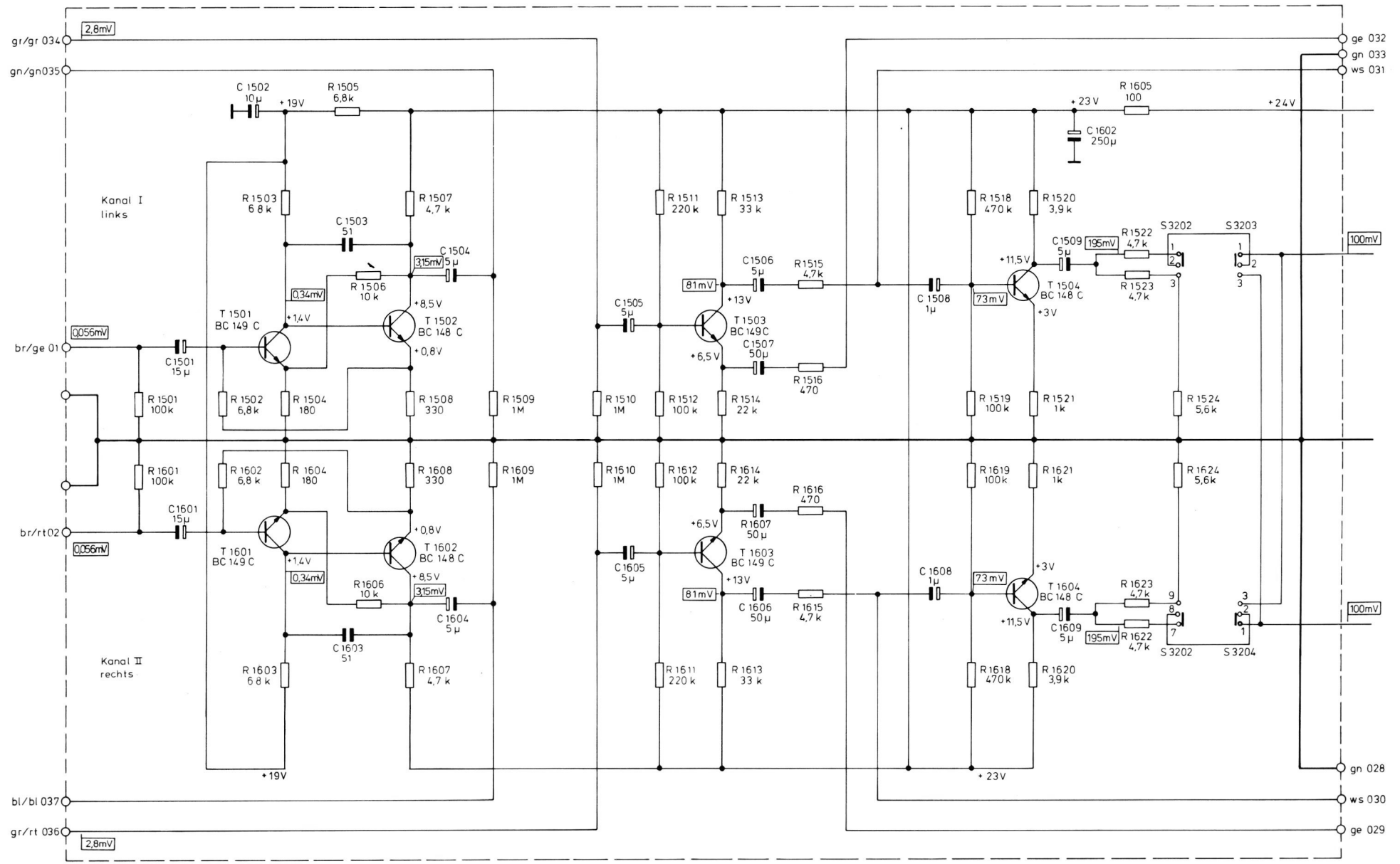


Synchro-Leiterplatte

Tonmotor 2 206 826

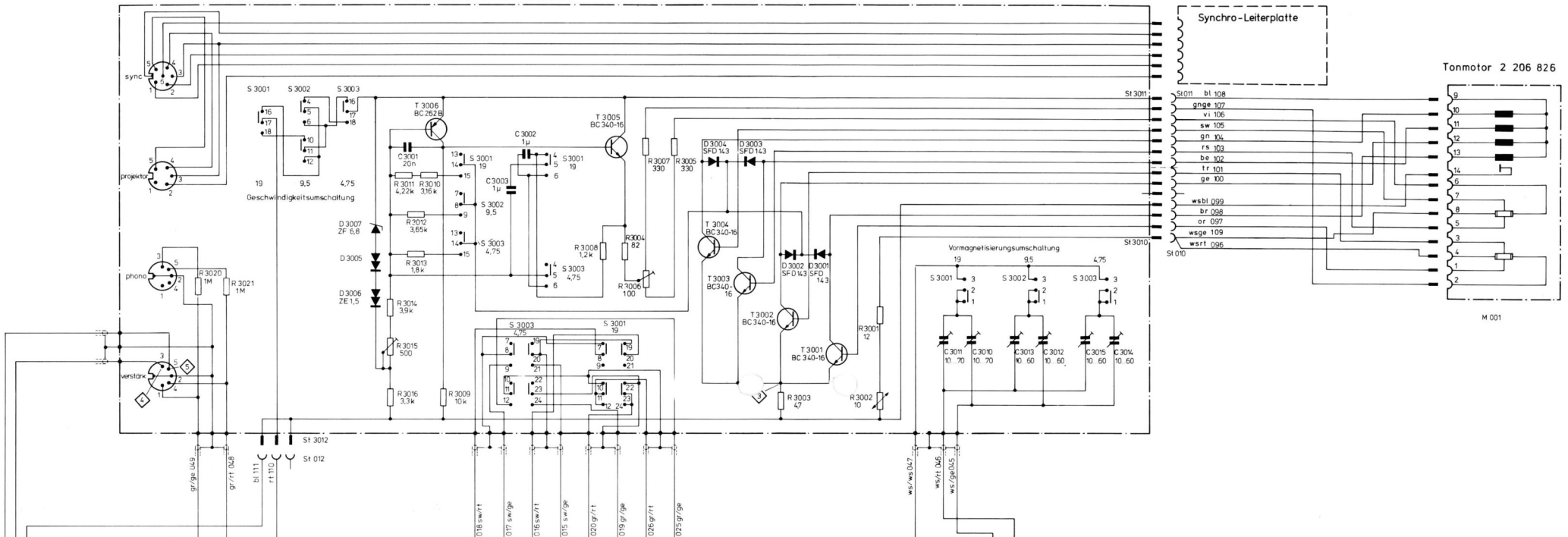


NF-Leiterplatte gesch. 2 206 858

Kopfräger vollst. 2 206 882


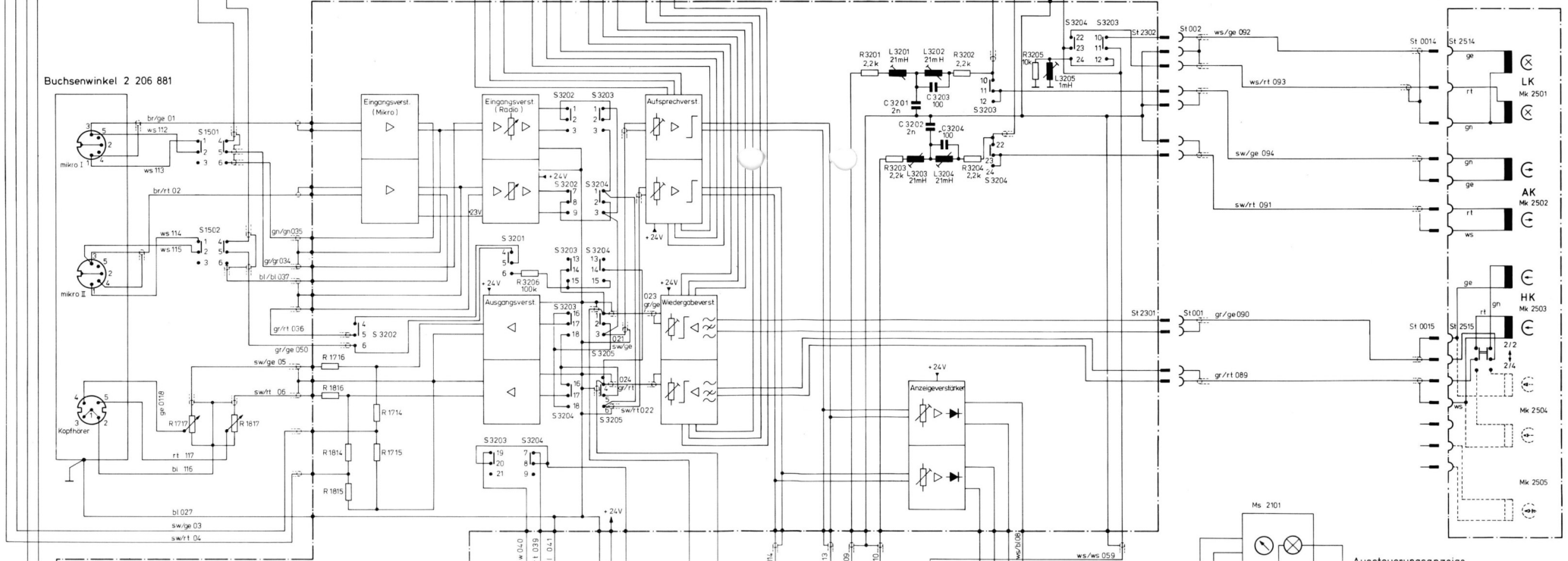


Buchsenwinkel 2 206 881

Ms 2101

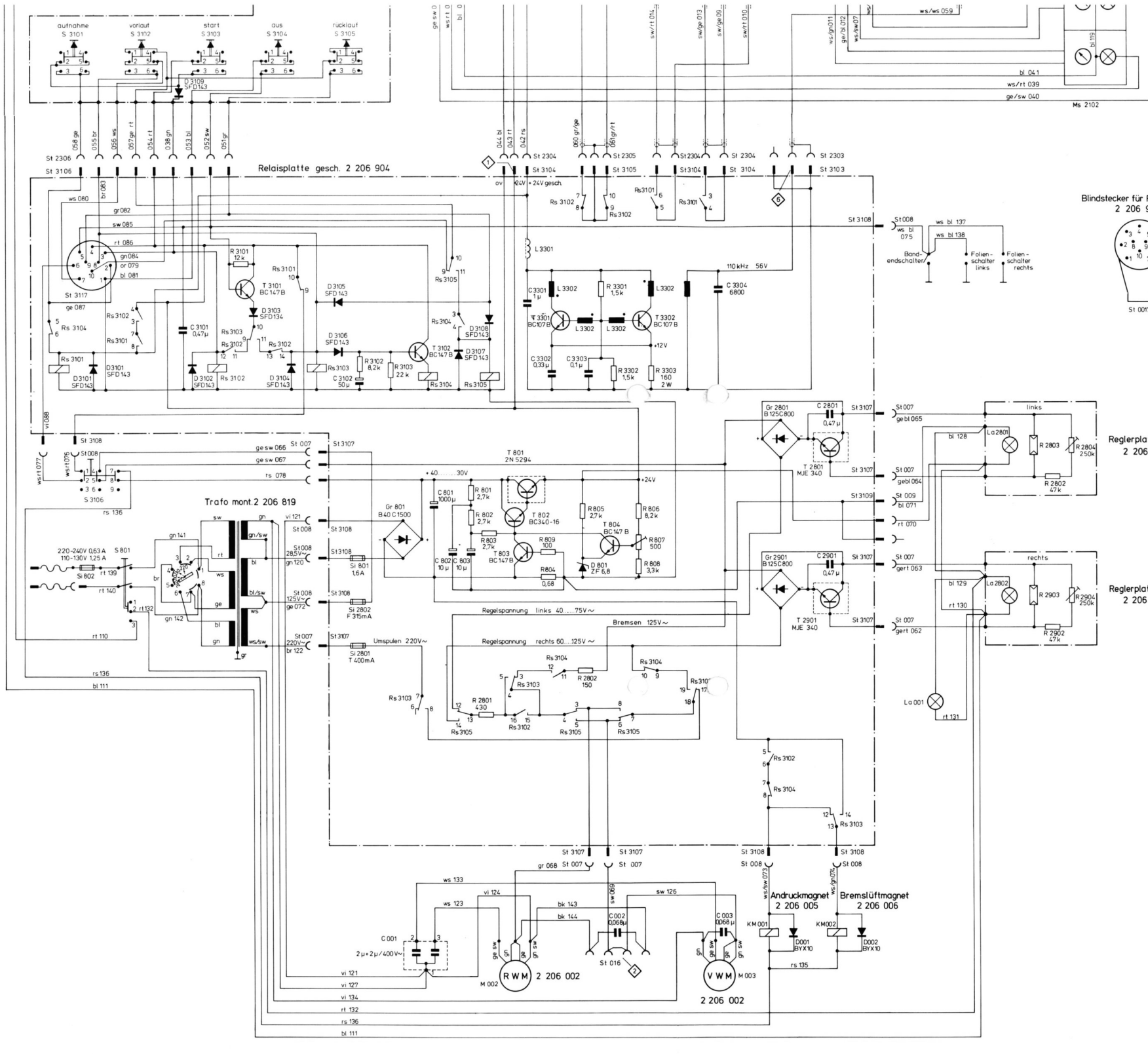

Blindstecker für Fernbedienung
2 206 931

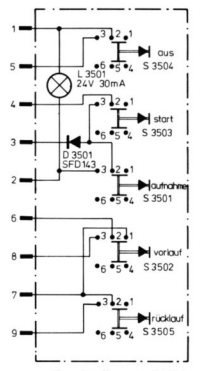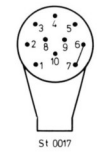

Fernbedienung TGF 3
1 624 010

Reglerplatte gesch.
2 206 900

Reglerplatte gesch.
2 206 900