

WESSENDORF

SCHALLPLATTEN-
SELBSTBEDIENUNG

HEIDELBERG HAUPTSTR. 107
Telefon 21211/24436



PREISLISTE 1/61

Gültig ab 1. Januar 1961 • Mit Erscheinen dieser Liste über Verkaufs-
Richtpreise verlieren alle früher genannten Preise ihre Gültigkeit

MIKROPHONE



		DM
MDS 1	Dynamisches Stereomikrophon	189,—
MD 21	Tauchspulen-Mikrophon, mit Tuchel- Kupplungsstecker T 3261	114,—
MD 21 HN	Tauchspulen-Mikrophon (hoch- und niederohmig anschließbar)	121,—
MD 21/2	Tauchspulen-Mikrophon, mit Tuchel- Kupplungsstecker T 3080	117,—
MD 201	Tauchspulen-Mikrophon	178,—
MD 3 T	Tischmikrophon	216,—
MD 3 M	Sonden-Meßmikrophon	240,—
MD 31	Standmikrophon	214,—
	Zubehör für MD 31:	101,—
	Richtelement MZR 31	DM 84,—
	Zwischenrohr MZZ 31	DM 7,—
	und Etui MZE 31	DM 10,—
MD 4	Kompensations-Handmikrophon	136,—
MD 4 S	Kompensations-Handmikrophon m. Schalter	150,—
MD 42	Kompensations-Mikrophon mit frontaler Einsprache	98,—
MD 42 S	Kompensations-Mikrophon mit frontaler Einsprache und Schalter	112,—
MD 43	Sprechmikrophon m. Nieren-Charakteristik	55,—*
MD 43 S	Sprechmikrophon (Nierencharakteristik) mit Schalter	60,—*
MD 403	Richt-Mikrophon	69,—*
MD 403 HN	Richt-Mikrophon (hoch- und niederohmig anschließbar)	76,—
MD 408	Schwanenhals-Richtmikrophon	106,—
MD 421	Studio-Richtmikrophon, mit Tuchel-Kupplungsstecker T 3261	145,—
MD 421 HN	Studio-Richtmikrophon (hoch- und niederohmig anschließbar)	152,—
MD 421/2	Studio-Richtmikrophon	148,—

* Preise verstehen sich einschließlich 1,5 m langem Kabel, jedoch ohne Stecker

Seemanns

MD 53	Tauchspulen-Mikrophon	DM 51,—*
MD 53 S	Tauchspulen-Mikrophon mit Schalter	56,—*
MD 53 H	Tauchspulen-Mikrophon, hochohmig	58,—*
MD 53 HS	Tauchspulen-Mikrophon, hochohmig mit Schalter	63,—*
MD 7	Sprechmikrophon	38,—*
MD 7 H	Sprechmikrophon, hochohmig	45,—*
MM 21	Magnetisches Mikrophon (Einbaukapsel)	23,—
SM 1002	Drahtlose Mikrophon-Anlage „Mikroport“ bestehend aus:	1415,—
	Stab-Mikrophon MD 405 S	DM 120,—
	Kleinsender SK 1002	DM 700,—
	Empfänger T 201	DM 595,—
	zusätzlich:	
	Knopflochmikrophon MM 23/2	DM 53,—
	Diversity-Kabel TV 201	auf Anfrage
	Symmetrierglied TS 201	DM 30,—
	Teleskop-Antenne TA 203	DM 61,—

* Preise verstehen sich einschließlich 1,5 m langem Kabel, jedoch ohne Stecker

Mikrophon-Zubehör

MZT 12	Tischfuß zum MD 201, MD 21/2 u. MD 42	35,—
MZT 21	Tischfuß zum MD 21 und MD 21 HN	14,—
MZT 421	Tischfuß, vor allem für die MD 421-Typen	14,—
MZT 141	Anschraubsockel	4,—
MZH 21	Biegsamer Hals für MD 21, ohne Tuchel-Armaturen, 200 mm lang	9,—
MZH 141	Biegsamer Hals mit Tuchel-Stecker, für Stative MZS 141 und MZS 200 sowie Anschraubsockel MZT 141	31,—
MZS 141	Stativ	44,—
MZS 200	Schwingstativ	93,—
MZW 21	Windschutzkappe für alle MD 21-Typen	32,—
MZE 21	Etui für MD 21	5,—

Mikrophon-Stecker

T 3079	Tuchel-Kupplung (Messer)	6,10
T 3080	Tuchel-Kupplung (Buchsen)	6,10
T 3260	Tuchel-Miniatur-Kupplung (Stifte)	4,95
T 3261	Tuchel-Miniatur-Kupplung (Buchsen)	4,95

Kabel- bzw. Schnur-Übertrager

siehe unter Tonfrequenz-Übertrager



TONFREQUENZ-ÜBERTRAGER

a) Breitband-Übertrager:

TB 411	Breitband-Übertrager, Mumetall geschirmt	33,—
TB 421	Breitband-Übertrager, zus. Cu-geschirmt	36,—
TB 432	Breitband-Übertrager, zus. Cu-geschirmt	47,—
	(Sämtliche Typen sind für Über-Chassis-Montage)	
	Standard-Übersetzungsverhältnisse	
	1 : 15, 1 : 30, 1 : 45, Primär 200 Ω	

© beim Hersteller
Archiv Mikrofon

b) Breitband-Miniatur-Übertrager:

TMB 101	Breitband-Miniatur-Übertrager, ungesch.	12,50
TMB 102	Breitband-Miniatur-Übertrager, Mumetall geschirmt, für Unter-Chassis-Montage	24,—
TMB 103	Breitband-Miniatur-Übertrager, Mumetall geschirmt, für Über-Chassis-Montage	24,—
TMB 104	Breitband-Miniatur-Übertrager, ungesch., hermetisch eingebettet, mit Anschlußstiften für gedruckte Schaltungen	Industrie-Ausf.
TMB 106	Breitband-Miniatur-Übertrager, ungeschirmt, mit Stiftsockel für gedruckte Schaltungen	Industrie-Ausf.
Standard-Übersetzungs-Verhältnisse bei geschirmten Bauformen 1 : 15, 1 : 25, Primär 200 Ω		

c) Miniatur-Übertrager:

TM 001	Miniatur-Übertrager, ungeschirmt	8,50
TM 002	Miniatur-Übertrager, Mumetall geschirmt, für Unter-Chassis-Montage	16,—
TM 003	Miniatur-Übertrager, Mumetall geschirmt, für Über-Chassis-Montage	12,—
TM 004	Miniatur-Übertrager, ungeschirmt, hermetisch eingebettet, mit Anschlußstiften für gedruckte Schaltungen	Industrie-Ausf.
TM 005	Miniatur-Übertrager, Mumetall geschirmt, mit Anschlußstiften für gedruckte Schaltungen	Industrie-Ausf.
TM 006	Miniatur-Übertrager, ungeschirmt, mit Stiftsockel für gedruckte Schaltungen	Industrie-Ausf.
Standard-Übersetzungsverhältnis bei geschirmten Bauformen 1 : 15, 1 : 30, Primär 200 Ω		

d) Sub-Miniatur-Übertrager:

TS 601	Sub-Miniatur-Übertrager, ungeschirmt	10,50
TS 602	Sub-Miniatur-Übertrager, ungeschirmt	9,50
TS 604	Sub-Miniatur-Übertrager, ungeschirmt, hermetisch eingebettet, mit Anschlußstiften für gedruckte Schaltungen	Industrie-Ausf.
TS 606	Sub-Miniatur-Übertrager, ungeschirmt, mit Stiftsockel für gedruckte Schaltungen	Industrie-Ausf.

e) Klein-Übertrager:

TK 801	Klein-Übertrager mit Befestigungsschelle, ungeschirmt	12,—
TK 806	Klein-Übertrager, vor allem für gedruckte Schaltungen	12,—

f) Kabel- bzw. Schnur-Übertrager:

TB 501	Kabel-Übertrager m. großen Tuchel-Kuppl.	47,—
TM 513	Miniatur-Kabel-Übertrager Übersetzungsverhältnis 1 : 20, Primär 200 Ω	16,—

TM 514	Schnurübertrager, mit 5 m geschirmter Leitung u. Steckverbindung nach DIN 41 524	24,—
TM 514 HN	Schnurübertrager für hoch- und niederohmige Mikrophontypen, mit 5 m geschirmter Leitung und Steckverbindungen nach DIN 41 524	24,—
TM 514 und TM 514 HN mit Übersetzungsverhältnissen 1 : 16, Primär 200 Ω .		



VERSTÄRKER

VKS 203	2 x 10-Watt-Stereoverstärker	498,—
Z u b e h ö r :		
	Transistor-Vorverstärker VVS 1	DM 68,—
	Transistor-Phono-Vorverstärker VVS 2	DM 82,—
	Fernregler VZR 16 mit Röhre ECC 81 und 7,5 m Kabel	DM 84,—
VK 155	15-Watt-Hi-Fi-Verstärker (Einbaugerät)	398,—
VA 2	Ruf- u. Wechselsprechanlage „Vocaphon“	228,—
VZR 13	Fernregler m. Potentiometer und 5 m Kabel	38,—
VZR 23	Fernregler m. Stufenschalter und 5 m Kabel	78,—
(Beide Fernregler passend zu den Verstärkern VK 151 u. VK 152)		



KLEINHÖRER UND ZUBEHÖR

HM 33	Magnetischer Kleinhörer	14,50
HZS 1	Stetoclip mit zentraler Einspeisung	10,50
HZS 12	Stetoclip mit einseitiger Einspeisung	4,80
HZS 13	Stetoset, Mono-Ausführung	Industrie-Ausf.
HZS 14	Stetoset, Stereo-Ausführung	Industrie-Ausf.
HZB 11	Ohrbügel (Kunststoff-Ausführung)	2,—
HZB 14	Ohrbügel (Metall-Ausführung)	—,95
HZL 18	Anschlußleitung 1,5 m lang, konzentrisch	3,80
HZL 19	Anschlußleitung 1,5 m lang, verdreht	3,80
AT 101	Telefon-Adapter	12,50



MESSGERÄTE

(die Preise verstehen sich netto)

RD 1	Widerstandsdekade	98,—
RD 2	Widerstandsdekade	98,—
CD 1	Kapazitätsdekade	138,—
LD 1	Induktivitätsdekade	175,—
LD 2	Induktivitätsdekade	175,—
LD 3	Induktivitätsdekade	175,—
RV 54	Röhrenvoltmeter 10 Hz bis 200 kHz	584,—
RV 55	Breitband-Röhrenvoltmeter 10 Hz—1 MHz	594,—
RVZ 11	Symmetrier-Übertrager für RV 54/RV 55	88,—
GZL 1	Meßkabel für RV 54/RV 55	14,50
KB 2	Klirrfaktorbrücke	194,—
KB 21	Klirrfaktorbrücke	194,—
UP 1 E	Aussteuerungszeiger, Einbauform	141,—
UP 1 T	Aussteuerungszeiger, Tischausführung	166,—
ZP 1	Scheinwiderstandsprüfer	295,—
JM 1	Ableitstrom-Meßgerät	485,—
AS 1	Störspannungs-Analysator	480,—

© beim He
Archiv M